
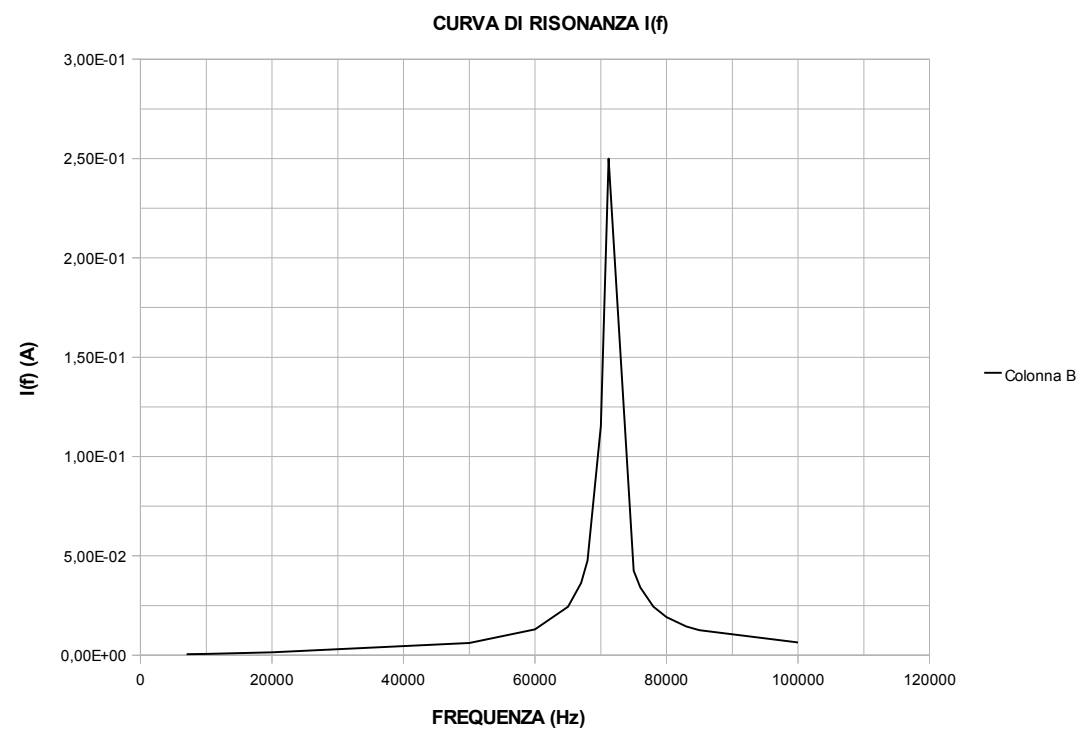



PROF. ANTONINO CUCINOTTA
I.T.I.S. "MAJORANA" - MILAZZO
RISONANZA IN UN CIRCUITO RLC- SERIE

| | | |
|--|------------------------------------|----------|
| VALORE EFFICACE DELLA F.E.M. DEL GENERATORE | E (V): | 1,000 |
| RESISTENZA OHMICA | R(Ω): | 4,00E+00 |
| INDUTTANZA | L (H): | 5,00E-04 |
| CAPACITA' | C (F): | 1,00E-08 |
| FREQUENZA DI RISONANZA | fo : | 7,12E+04 |
| COEFFICIENTE DI SOVRATENSIONE | Qo: | 55,902 |
| LARGHEZZA DI BANDA A - 3 dB | B (Hz): | 1273,885 |
| IMPEDENZA MINIMA, PER f = fo | Zmin (Ω): | 4,00E+00 |
| VALORE EFFICACE DI I PER f = fo | I_{max} (A): | 2,50E-01 |
| VALORE EFFICACE DI V_c PER f = fo | V_cmax (V): | 5,59E+01 |
| VALORE EFFICACE DI V_L PER f = fo | V_Lmax (V): | 5,59E+01 |
| VALORE EFFICACE DI V_R PER f = fo | V_Rmax (V): | 1,00E+00 |

| f (Hz) | I (f) (A) | V_c (f) (V) | V_L(f) (V) | V_R(f) (V) | $\phi(f)$ (°) |
|---------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 100 | 6,28E-06 | 1,00E+00 | 1,97E-06 | 2,51E-05 | -0,001 |
| 200 | 1,26E-05 | 1,00E+00 | 7,89E-06 | 5,02E-05 | -0,003 |
| 500 | 3,14E-05 | 1,00E+00 | 4,93E-05 | 1,26E-04 | -0,007 |
| 700 | 4,40E-05 | 1,00E+00 | 9,66E-05 | 1,76E-04 | -0,010 |
| 1000 | 6,28E-05 | 1,00E+00 | 1,97E-04 | 2,51E-04 | -0,014 |
| 2000 | 1,26E-04 | 1,00E+00 | 7,89E-04 | 5,03E-04 | -0,029 |
| 5000 | 3,16E-04 | 1,00E+00 | 4,95E-03 | 1,26E-03 | -0,072 |
| 7000 | 4,44E-04 | 1,01E+00 | 9,76E-03 | 1,78E-03 | -0,102 |
| 10000 | 6,41E-04 | 1,02E+00 | 2,01E-02 | 2,56E-03 | -0,147 |
| 20000 | 1,36E-03 | 1,09E+00 | 8,56E-02 | 5,45E-03 | -0,313 |
| 50000 | 6,19E-03 | 1,97E+00 | 9,72E-01 | 2,48E-02 | -1,420 |
| 60000 | 1,30E-02 | 3,44E+00 | 2,44E+00 | 5,19E-02 | -2,975 |
| 65000 | 2,43E-02 | 5,96E+00 | 4,97E+00 | 9,74E-02 | -5,591 |
| 67000 | 3,63E-02 | 8,62E+00 | 7,63E+00 | 1,45E-01 | -8,344 |
| 68000 | 4,75E-02 | 1,11E+01 | 1,02E+01 | 1,90E-01 | -10,968 |
| 70000 | 1,15E-01 | 2,63E+01 | 2,54E+01 | 4,62E-01 | -27,527 |
| 71200 | 2,50E-01 | 5,59E+01 | 5,59E+01 | 1,00E+00 | -88,932 |
| 75000 | 4,25E-02 | 9,02E+00 | 1,00E+01 | 1,70E-01 | -170,207 |
| 76000 | 3,40E-02 | 7,13E+00 | 8,12E+00 | 1,36E-01 | -172,175 |
| 78000 | 2,44E-02 | 4,98E+00 | 5,98E+00 | 9,76E-02 | -174,394 |
| 80000 | 1,91E-02 | 3,81E+00 | 4,80E+00 | 7,65E-02 | -175,612 |
| 83000 | 1,45E-02 | 2,79E+00 | 3,78E+00 | 5,81E-02 | -176,669 |
| 85000 | 1,26E-02 | 2,35E+00 | 3,35E+00 | 5,02E-02 | -177,121 |
| 100000 | 6,46E-03 | 1,03E+00 | 2,03E+00 | 2,58E-02 | -178,519 |
| 130000 | 3,50E-03 | 4,29E-01 | 1,43E+00 | 1,40E-02 | -179,198 |
| 150000 | 2,74E-03 | 2,91E-01 | 1,29E+00 | 1,10E-02 | -179,372 |
| 200000 | 1,82E-03 | 1,45E-01 | 1,15E+00 | 7,29E-03 | -179,582 |
| 500000 | 6,50E-04 | 2,07E-02 | 1,02E+00 | 2,60E-03 | -179,851 |
| 700000 | 4,60E-04 | 1,05E-02 | 1,01E+00 | 1,84E-03 | -179,895 |
| 1000000 | 3,20E-04 | 5,10E-03 | 1,01E+00 | 1,28E-03 | -179,927 |

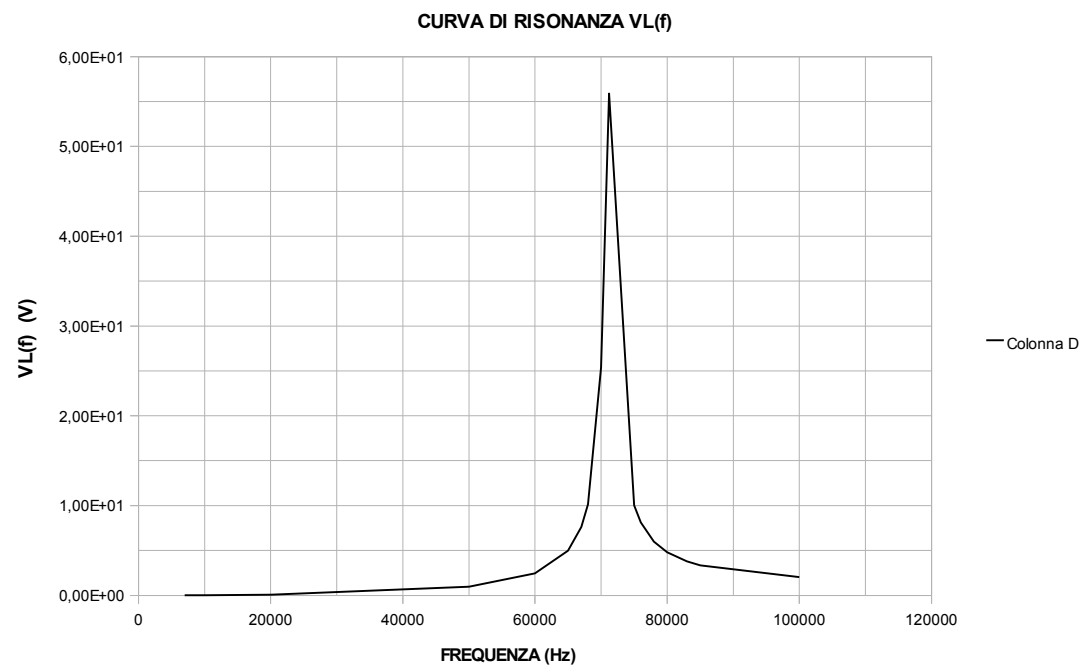



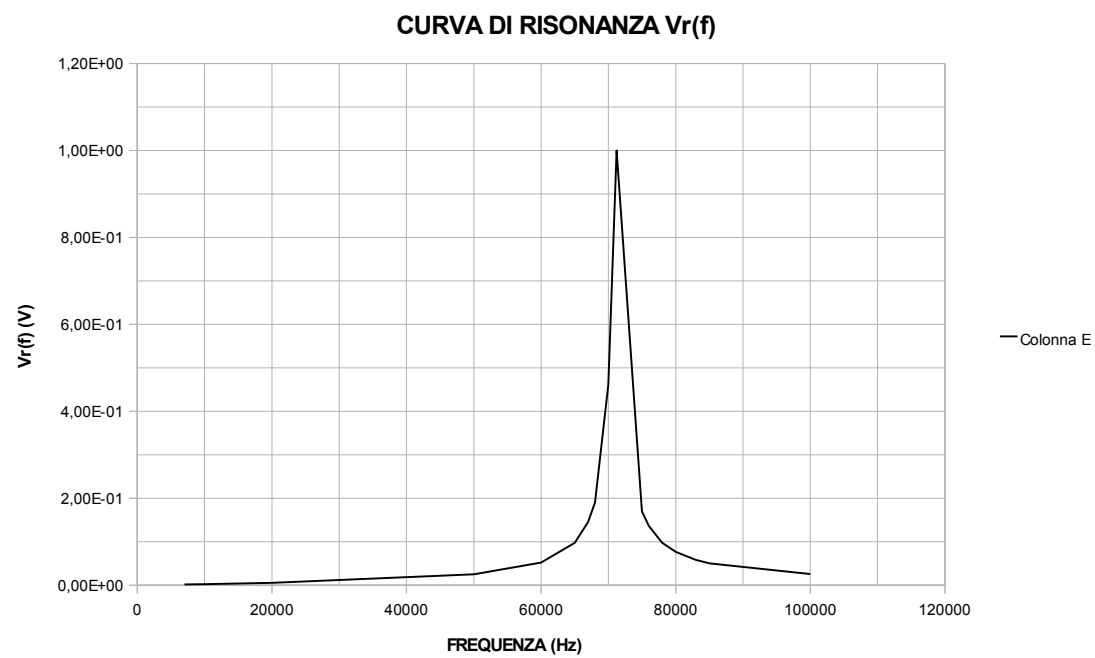

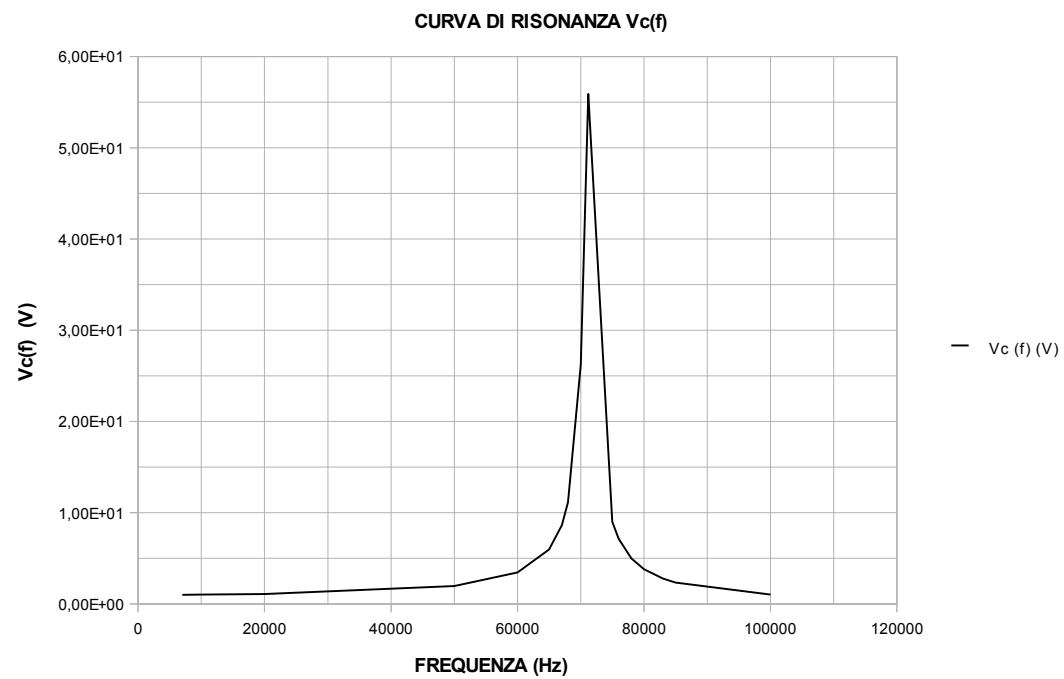
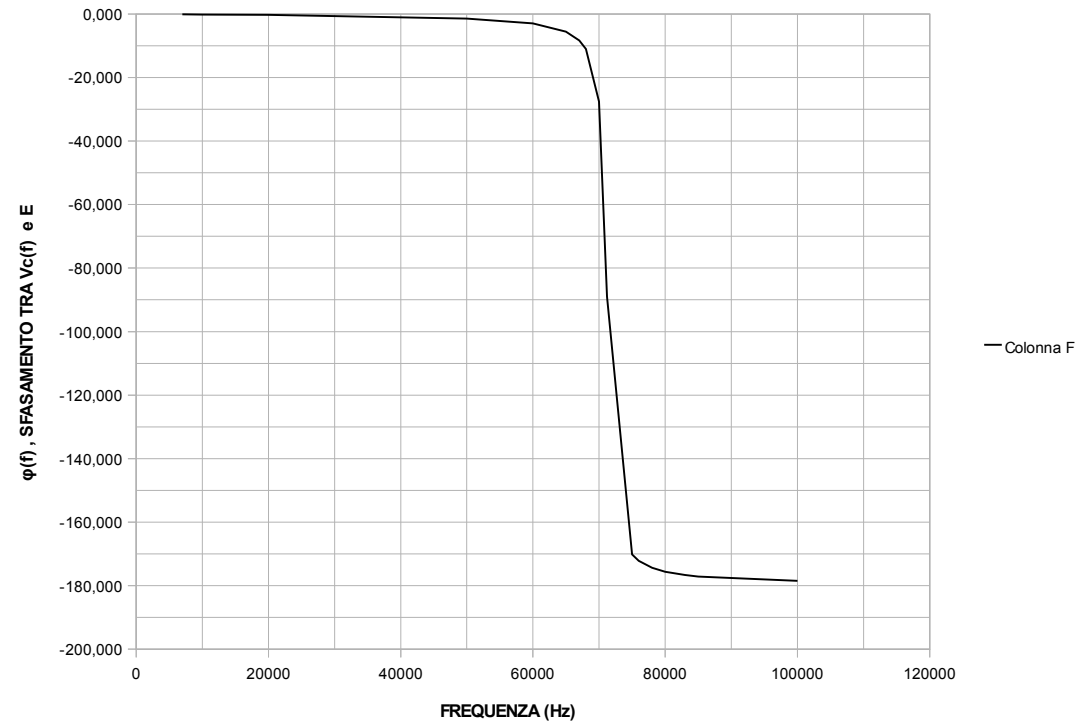


DIAGRAMMA DELLA FASE

FUNZIONE DI TRASFERIMENTO:

$$F(j\omega) = V_c/E = 1/[RCs + LC s^2 + 1]$$

$$F(j\omega) = V_c/E = 1/[j\omega RC - LC \omega^2 + 1]$$

MODULO DI $F(j\omega)$:

$$|F(j\omega)| = V_c/E = 1/\text{SQRT}[(1 - LC\omega^2)^2 + (\omega RC)^2]$$

FASE DI $F(j\omega)$:

$$\varphi(f) = - \arctan[6,28 f RC / (1 - LC(6,28f)^2)]$$

$$\varphi(\omega) = - \arctan[\omega RC / (1 - LC\omega^2)]$$