

## MODULAZIONE E DEMODULAZIONE (MODULAZIONI CONTINUE E DIGITALI)


Le tecniche di modulazione e demodulazione sono di fondamentale importanza nel campo delle trasmissione e ricezione dell'informazione, sia di tipo analogico (settore Radio-TV), sia di tipo digitale (trasmissione dati).

### Concepto di modulazione

La modulazione consiste nel far variare uno o dei parametri (ampiezza, frequenza, fase) di un segnale portante (carrier) in funzione di un segnale modulante contenente l'informazione (segnali audio, segnali video, segnali digitali).



Il risultato della modulazione è il segnale modulato (portante modulato), che può essere irradiato nello spazio sotto forme di onde elettromagnetiche (settore Radio-TV) o, in alternativa, deve essere convogliato fino al ricevitore attraverso una linea di trasmissione realizzata in cavo (cavo telefonico + cavo coaxiale) o in fibra ottica (trasmissione di segnali audio e video di dati mediante impulsi di radiazione luminosa o infrarosse).

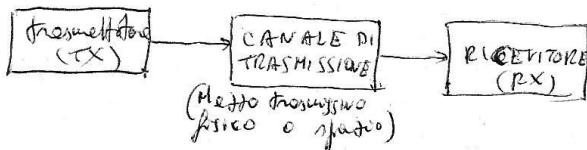Il percorso nel quale si irradiano le onde elettromagnetiche emesse dall'antenna trasmettente, ~~sia~~ gli altri mezzi trasmissivi considerati (cavo <sup>satellite</sup>, cavo coaxiale, fibra ottica) costituiscono il canale di trasmissione interposto tra trasmettore e ricevitore.



Per ottenere il segnale modulato è necessario disporre di un oscillatore (di tipo sinusoidale o ad onde quadre) per la generazione della portante (delle onde segnale vettore o frequenze portanti).

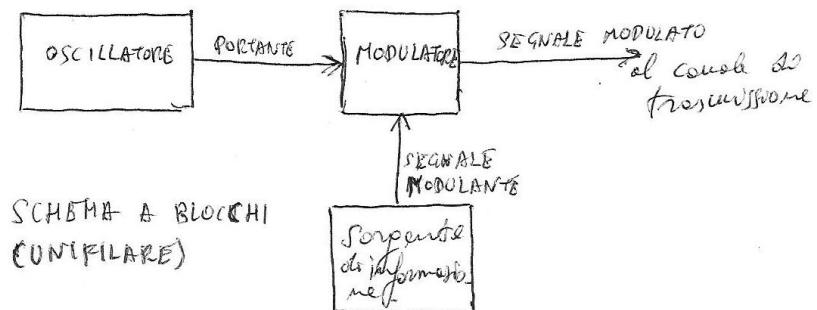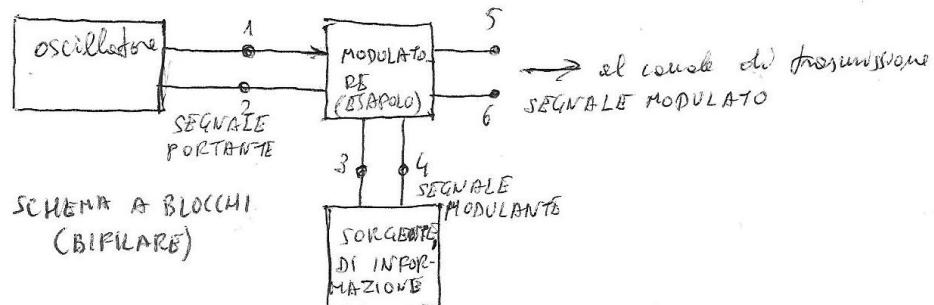e di un circuito modulatore, che puo' essere schematizzato come un esopolo (rete e re foto) al quale vengono applicati il segnale portante ed il segnale modulante.



### Tipi di modulazione

Si distinguono diversi tipi di modulazione, a seconda del tipo di segnale portante e del tipo di segnale modulante:

- 1) Modulazione di ampiezza con portante sinusoidale e segnale modulante analogico (AM) (Amplitude Modulation).
- 2) Modulazione di ampiezza con portante impulsiva e segnale modulante analogico (PAM) (Pulse Amplitude Modulation);
- 3) Modulazione di ampiezza con portante sinusoidale o ad ~~onda quadra~~ e segnale modulante digitale (ASK) (Amplitude Shift Modulation);

- 4) Modulazione di frequenza con portante sinusoidale e segnale modulante analogico (FM: Frequency Modulation);
- 5) Modulazione di frequenza con portante sinusoidale a d'onda quadra e segnale modulante digitale (FSK: Frequency Shift Keying);
- 6) Modulazione di fase con portante sinusoidale a d'onda quadra e segnale modulante digitale (PSK: Phase Shift Keying);
- 7) Modulazione di fase con portante sinusoidale e segnale modulante analogico (PM: Phase Modulation);
- 8) Modulazione di larghezza ad impulsi, (PWM: Pulse Width Modulation) con portante impulsiva e segnale modulante analogico;

Le modulazioni utilizzano segnali modulanti analogici  
 ↗ durata continua, quelle utilizzano segnali modulanti digitali,  
 ↗ durata digitale.

### Concetto di demodulazione.

La demodulazione è il processo inverso rispetto a quello di modulazione, in quanto consiste nell'estrazione, in ricezione, l'informazione dal segnale modulato. Si considera portante, per ogni tipo di modulazione, il corrispondente tipo di demodulazione allo scopo di recuperare il segnale modulante contenente l'informazione (audio, video, dati).

## MODULAZIONI CONTINUE (ANALOGICHE)

(AM, FM, PM)

Modulazione di ampiezza con portante sinusoidale e segnale modulante analogico (AM).

Le modulazione di ampiezza (AM) è impiegata nelle trasmissioni radio e TV; in particolare nelle bande delle onde medie dei servizi di radiodiffusione (550 kHz  $\div$  1600 kHz) e, nelle forme SSB (Single Side Band) (Modulazione di ampiezza con una sola banda laterale) nei sistemi di telefonia e divisione di frequenze (FDM - frequency division multiplex), oltre che nei trasmettitori ed onde corte per radiodiffusione ad emettitori (HF - high frequency: 3  $\div$  30 MHz).

Consideriamo un segnale portante di forma sinusoidale rappresentabile in forma sinusoidale con l'espressione  $\bar{V}_p = V_{p\max} \cos \omega_p t$

(oppure  $\bar{V}_p = V_{p\max} \sin \omega_p t$ ), con  $\omega_p = 2\pi f_p$  (frequenza delle portanti);

consideriamo inoltre un segnale modulante di forma sinusoidale (vero più semplice), rappresentabile con l'espressione

$\bar{V}_m = V_{m\max} \cos \omega_m t$  (oppure  $\bar{V}_m = V_{m\max} \sin \omega_m t$ ), con

$\omega_m = 2\pi f_m$  (frequenza del segnale modulante),



$\omega_m \ll \omega_p$ ,  $f_m \ll f_p$

La modulazione di ampiezza della portante  $\bar{V}_p$  è descritta analiticamente dall'espressione:

$$\bar{V}_r = \underbrace{(V_{p\max} + V_m)}_{\substack{\text{(segnale modulato)} \\ \text{(segnale modulante)}}} \cos \omega_p t = \underbrace{(V_{p\max} + V_{m\max} \cos \omega_m t)}_{V_{picco}} \cos \omega_p t$$

L'espressione di  $\bar{V}_r$  evidenzia che l'ampiezza instantanea  $V_{max}$  del segnale modulato si ottiene sommando all'ampiezza  $V_{p\max}$  della portante il valore instantaneo  $V_m$  del segnale modulante.

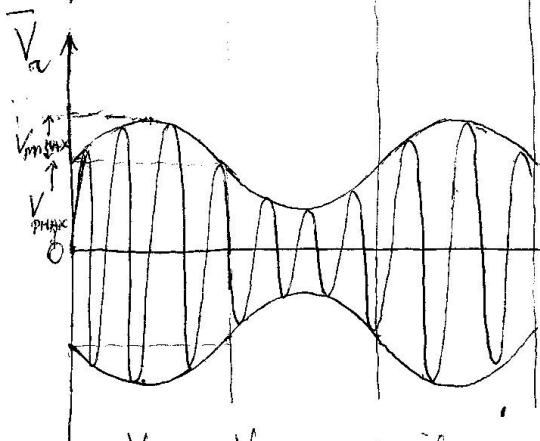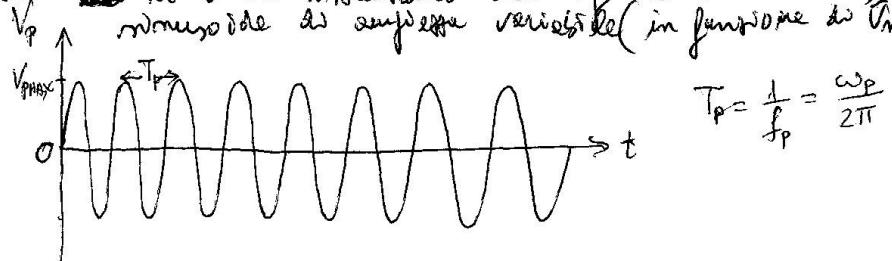Graficamente la modulazione di ampiezza si puo' evidenziare sommando intante per intante all'ampiezza del segnale  $\bar{V}_p$  ( $V_{p\text{MAX}}$ ) il valore istantaneo del segnale modulante tracciando una sinusoida di ampiezza variabile (in funzione di  $t_m$ ) e frequenza  $f_m$ .



L'inviluppo del segnale modulato (linee pesante per i valori di picco) riproduce, in assenza di distorsione (cose-modulazione) il segnale modulante.

$V_{a\text{MAX}} + V_{p\text{MAX}}$  è il massimo valore di picco raggiunto dal segnale modulato.

$$V_a = (V_{p\text{MAX}} + V_{m\text{MAX}} \sin \omega_m t) \sin \omega_p t. \quad \text{Il segnale}$$

$\bar{V}_a$  puo' essere rappresentato analiticamente in una forma molto superficiale da mette in evidenza sia le portanti sia le due basse laterali contenute nel segnale modulato.

$$\text{Infatti si ha: } \bar{V}_a = V_{p\text{MAX}} \sin \omega_p t + V_{m\text{MAX}} \sin \omega_m t \sin \omega_p t, \text{ dove}$$



Il formule  $V_{m\text{MAX}} \sin \omega t \sin \omega_m t$ , grazie alla formula di Werner  $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$ , può essere riscritto nelle forme:

$$\frac{V_{m\text{MAX}}}{2} \cos(\omega_p t - \omega_m t) - \frac{V_{m\text{MAX}}}{2} \cos(\omega_p t + \omega_m t).$$

Pertanto, dopo avere introdotto il parametro  $m$  (indice di modulazione), definito del rapporto fra i valori del picco del segnale modulante  $V_{m\text{MAX}}$  e del segnale portante  $V_{p\text{MAX}}$ ,

$$(m = \frac{V_{m\text{MAX}}}{V_{p\text{MAX}}} \quad 0 \leq m \leq 1) \quad (V_{m\text{MAX}} = m V_{p\text{MAX}})$$


$m$  ha l' espressione definitiva del segnale modulato in ondalette (portante modulato):  $\bar{V}_c = (V_{p\text{MAX}} + V_{m\text{MAX}} \sin \omega_m t) \sin \omega_p t = V_{p\text{MAX}} (1 + m \sin \omega_m t) \sin \omega_p t$

$$\begin{aligned} \bar{V}_c &= V_{p\text{MAX}} \sin \omega_p t + \frac{V_{m\text{MAX}}}{2} \cos(\omega_p - \omega_m)t - \frac{V_{m\text{MAX}}}{2} \cos(\omega_p + \omega_m)t \\ &= V_{p\text{MAX}} \sin \omega_p t + \frac{m V_{p\text{MAX}}}{2} \cos(\omega_p - \omega_m)t - \frac{m V_{p\text{MAX}}}{2} \cos(\omega_p + \omega_m)t \end{aligned}$$

L'espressione  $\frac{m V_{p\text{MAX}}}{2} \cos(\omega_p - \omega_m)t$  rappresenta la componente laterale inferiore, mentre l'espressione  $\frac{m V_{p\text{MAX}}}{2} \cos(\omega_p + \omega_m)t$  rappresenta la componente laterale superiore. Da cui si deduce che un segnale modulato in ondalette è costituito delle sovrapposizioni del segnale portante, con frequenza  $f_p$ , e delle componenti laterali inferiore e superiore, rispettivamente con frequenze  $f_p - f_m$  e con frequenze  $f_p + f_m$ .

Lo spettro di un segnale modulato mediante un segnale modulante sinusoidale è costituito portante da una rife.

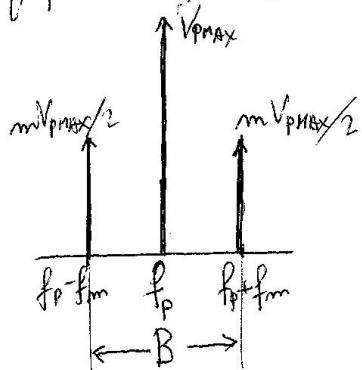centrale di ampiezza  $V_{P\text{MAX}}$  e frequenze  $f_p$   
e  $f_p + f_m$  e da due righe laterali con  
frequenze  $f_p - f_m$  ed  $f_p + f_m$  ed ampiezza  $mV_{P\text{MAX}}/2$




$$B \text{ (larghezza di banda del segnale modulato)} = f_p + f_m - (f_p - f_m) = 2f_m \quad (B \text{ viene fissato da convenzione interpersonale sul valore di } 10 \text{ KHz nel caso di trasmissioni radiofoniche})$$

Visualizziamo il segnale modulato AM ~~è rappresentabile~~  
da tre vettori rotanti:  $\bar{V}_p$  con velocità angolare  $\omega_p$  ad ampiezza  $V_{P\text{MAX}}$ ,

$\bar{V}_{\text{sup}}$ , di ampiezza  $\frac{mV_{P\text{MAX}}}{2}$  e velocità angolare  $\omega_p + \omega_m$  e


$\bar{V}_{\text{inf}}$ , di ampiezza  $\frac{mV_{P\text{MAX}}}{2}$  e velocità angolare  $\omega_p - \omega_m$ .

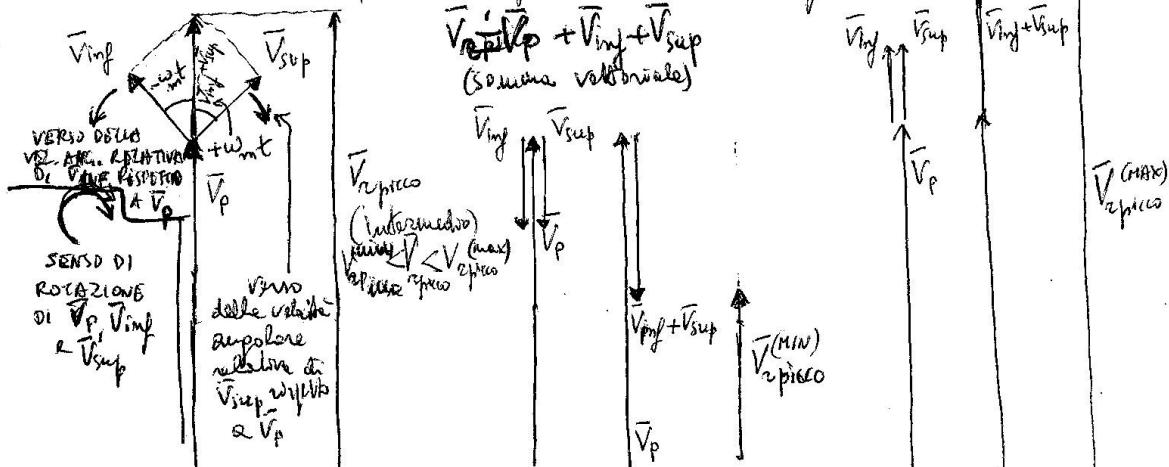$\bar{V}_{\text{sup}}$  ruota in senso orario rispetto a  $\bar{V}_p$ , ~~rispetto~~ fissato in anticipo di  $\omega_m t$ , mentre  $\bar{V}_{\text{inf}}$  ruota in senso antiorario rispetto a  $\bar{V}_p$ , ~~rispetto~~ in ritardo di  $\omega_m t$ . I tre vettori si sommano come vettore, istante per istante, il segnale modulato  $\bar{V}_r$




L'indice di modulazione  $m$  varia da 0 a 1, ma se  $0 < m < 100\%$

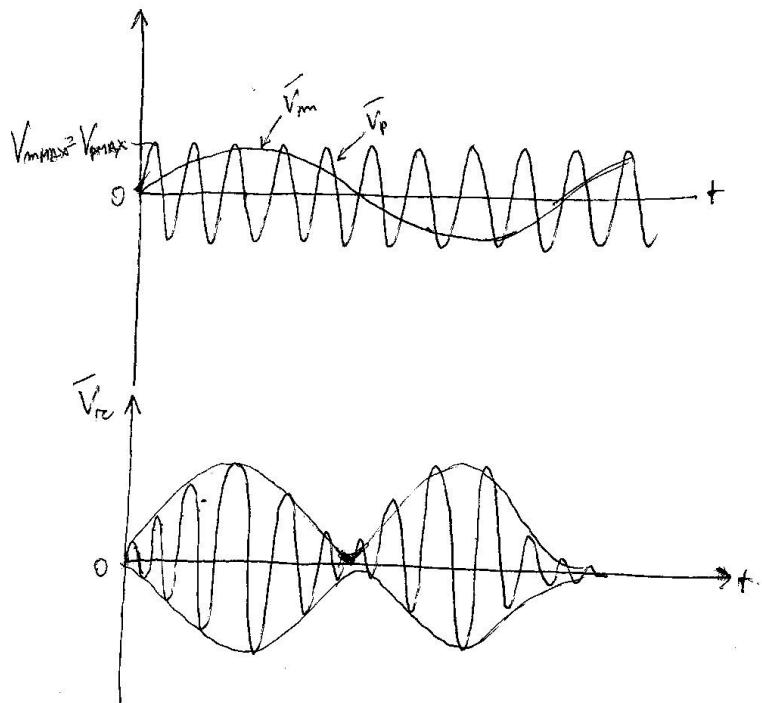
$$\text{Se } m = 1 \quad (100\%) \quad V_{m \text{ MAX}} = V_{p \text{ MAX}}$$



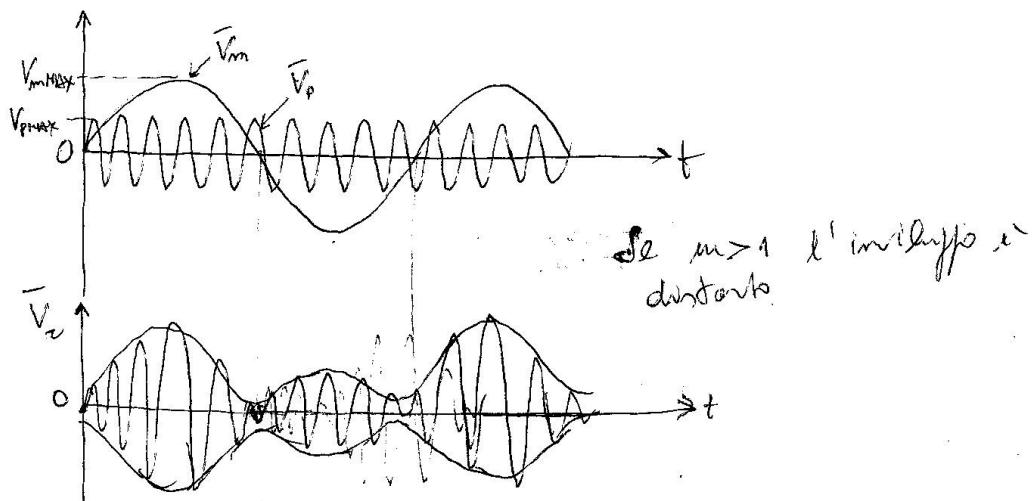Se  $m > 1$  ( $> 100\%$ )  $V_{m \text{ MAX}} > V_{p \text{ MAX}}$  e si ha sovrapposizione del segnale portante, con perdita di informazione e corse delle ampiezze introdotte.




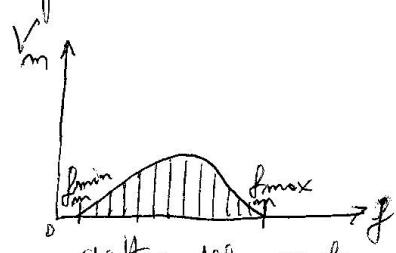Se il segnale modulante non è sinusoidale, invece di due righe laterali si ottengono due bande laterali (inferiore e superiore).



$$B_m = f_{m\text{ MAX}} - f_{m\text{ MIN}}$$

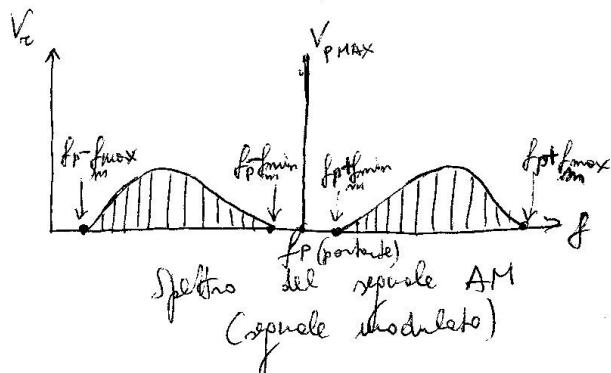l lunghezza di  
banda del segnale  
modulante



$$B = f_p + f_{m\text{ MAX}} - (f_p - f_{m\text{ MIN}}) = 2f_{m\text{ MAX}}$$


l lunghezza di  
bande del segnale  
modulato

Se, per es.,  $f_{m\text{ MAX}} = 5 \text{ kHz}$ ,  
 $B = 10 \text{ kHz}$
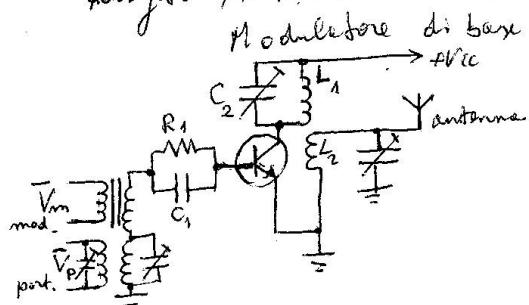
### Principali circuiti modulatori di ampietà con transistor bipolari (BJT)


Il segnale modulante può essere applicato, con effettiva diversità a seconda delle connessioni, al circuito di collettore, al circuito di base o al circuito di emettitore.

Riforseremo gli schemi circuitali di tre tipi di modulatori di ampietà pilotati da un segnale portante di ampiezza adeguata alla potenza da trasmettere. Si tratta di amplificatori funzionanti in classe C con il circuito di autopolarizzazione collegato in serie alla base.



In questo caso il segnale modulante viene applicato in serie al circuito di base; pertanto la corrente di base e la corrente di collettore variano in funzione del segnale modulante.

### Modulatore di emettore.

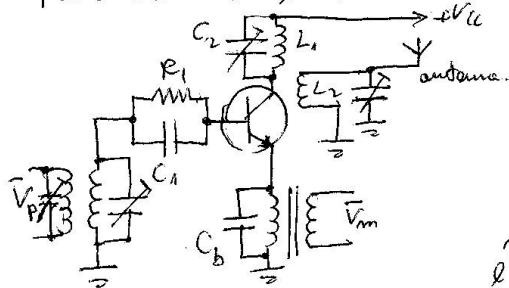


In questo caso il segnale modulante è applicato al circuito di emettore attraverso un trasformatore il cui secondario deve essere bypassato per l'alta frequenza con il condensatore  $C_a$ .

### Modulatore di collettore

Il modulatore di collettore è quello più frequentemente utilizzato per il suo elevato rendimento. In esso il transistor finale del trasmettitore funziona in classe C, come negli altri tipi di modulatori, e viene polarizzato con una tensione di collettore ottenuta sommando alla tensione continua  $V_{CC}$  la tensione fornita dall'amplificatore del segnale modulante.

Tensione di modulazione

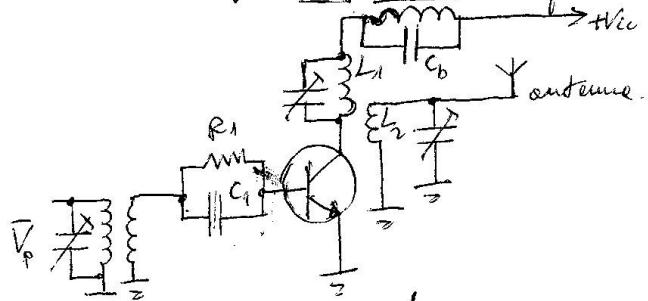

$C_b$  condensatore di bypass per l'alta frequenza.

### Considerazioni energetiche sulla modulazione di amplitude

Consideriamo un segnale portante di ampiezza  $V_{P\text{MAX}}$  applicato ad un carico  $R_c$  (antenna con resistenza di irradiazione pari ad  $R_c$ ).

La potenza relativa (di portante) è  $P_p = \left(\frac{V_{P\text{MAX}}}{\sqrt{2}}\right)^2 / R_c = \frac{V_{P\text{MAX}}^2}{2R_c}$

Per la ~~carica~~ <sup>carica</sup> reale laterale è correttamente da un valore di picco  $\frac{m V_{P\text{MAX}}}{2}$ , si ha:  $P_{\text{reale}} = \left(\frac{m V_{P\text{MAX}}}{2}\right)^2 \frac{1}{(\sqrt{2})^2 R_c} = \frac{m^2 V_{P\text{MAX}}^2}{8 R_c}$ .

Pertanto le potenze complessive associate alle portante modulate si ottiene sommando alle potenze associate alla portante pulita associate alle 2 righe laterali:

$$\begin{aligned} P_{\text{tot}} &= P_p + 2 P_{\text{righe lat.}} = \frac{V_{\text{Pmax}}^2}{2 R_c} + 2 \left( \frac{m^2 V_{\text{Pmax}}^2}{8 R_c} \right) = \\ &= \frac{V_{\text{Pmax}}^2}{2 R_c} \left( 1 + \frac{m^2}{2} \right) \end{aligned}$$

Il rendimento del processo di modulazione è dato dal rapporto tra la potenza di una delle righe laterali (che trasportano l'informazione) e la potenza totale:

$$\eta = \frac{P_{\text{rig. lat.}}}{P_{\text{tot}}} = \frac{\frac{m^2 V_{\text{Pmax}}^2}{8 R_c}}{\frac{V_{\text{Pmax}}^2}{2 R_c} \left( 1 + \frac{m^2}{2} \right)} = \frac{m^2 2}{8 \left( 1 + \frac{m^2}{2} \right)} = \frac{m^2}{4 \left( \frac{2+m^2}{2} \right)} = \frac{m^2}{2(2+m^2)}$$

$$\text{Se } m=1 \quad \eta = \eta_{\text{max}} = \frac{1}{2(2+1)} = \frac{1}{6} = 0,167 \approx 16,7\%$$


Dall'espressione di  $P_{\text{tot}}$  si deduce che, in assenza di segnale modulante ( $m=0$ ), viene irradiata soltanto la potenza a radiofrequenza  $\frac{V_{\text{Pmax}}^2}{2 R_c}$  corrispondente alla portante non modulata.

### Demodulazione di ampiette.


Come si è detto in precedenza, la demodulazione è il processo inverso della modulazione, in quanto consiste nell'estrazione dal segnale modulato l'informazione associata al segnale modulante. Viene riprodotto così in ricezione il segnale modulante impiegato nel trasmettore per contenere nella portante l'informazione (audio o video) da trasmettere.
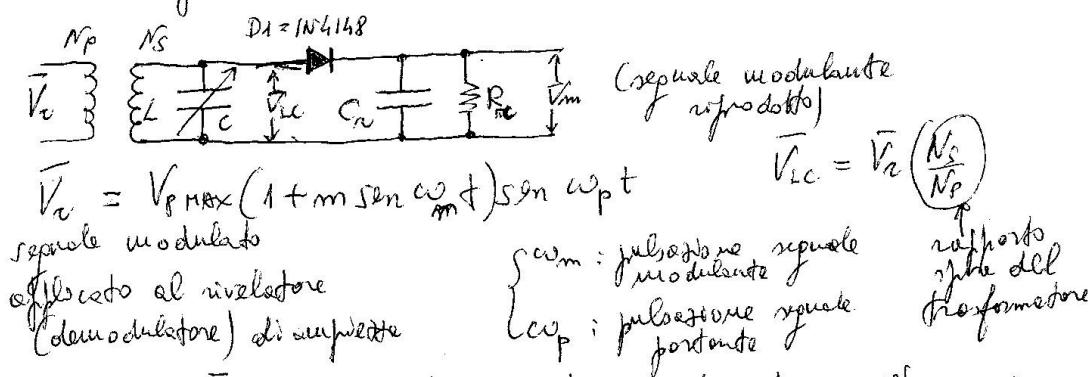
### Rivelatore a valore di picco


È il tipo più semplice di rivelatore per segnali modulati in ampiette, in quanto consente in un circuito zadditivo e semiconduttore dotato di filtro capacitivo, per eliminare il segnale portante residuo all'uscita del rivelatore e fornire il solo segnale modulante.



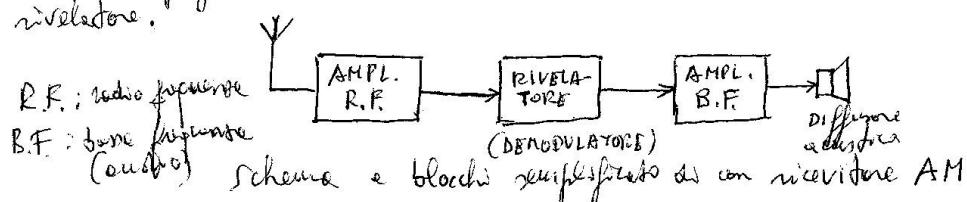Il segnale  $\bar{V}_r$  è quello disponibile all'uscita dell'amplificatore e radiofrequenza, che riceve il segnale AM captato dall'antenna e lo amplifica convenientemente perché esso possa pilotare il circuito rivelatore.



Il funzionamento del rivelatore e' valore di picco e' analogo  
e quello del circuito raddrizzatore e' simile con filtro capacitivo.  
Quando  $\bar{V}_{LC}$  supera il segnale ai capi del gruppo  $R_a C_a$   
( $R_a$ : carico resistivo -  $C_a$  capacità del filtro), il diodo conduce  
ed il condensatore  $C_a$  si carica al valore di picco istantaneo  
del segnale modulato; quando invece  $\bar{V}_{LC}$  e' inferiore al segnale  
ai capi di  $R_a C_a$ , il condensatore  $C_a$  si scarica sul carico  $R_a$ .

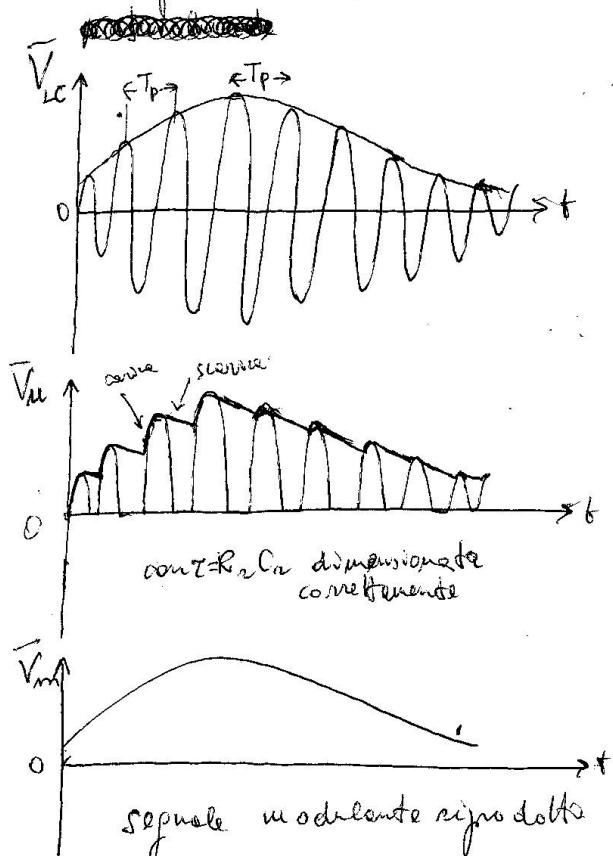

Si noti che l'inviolaggio  
degli impulsi sinusoidali  
formati dal rivelatore  
riproduce l'andamento del  
segnale modulante.


Il rivelatore a valore di  
picco fornisce un segnale  
d'uscita fedele al segnale  
modulante, cioè senza appre-  
zabile distorsione, perché  
la costante di tempo  $R_a C_a$   
è scelta opportunamente.

$R_a C_a$  deve essere molto  
maggiore del periodo  $T_p$   
del segnale portante, ma  
non deve essere così grande  
da escludere un'adeguata di-  
fesa per mezzo sul segnale  
modulante:


$$T_p \ll R_a C_a \ll \frac{1}{2\pi f_m}$$

In pratica si utilizza la formula:
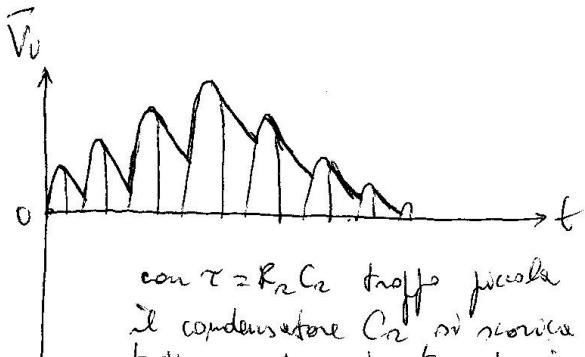
$$R_a C_a < \frac{1}{2\pi f_m} \sqrt{\frac{m^2 + m}{m}}, \text{ dove } m \text{ e' l'indice di modulazione.}$$



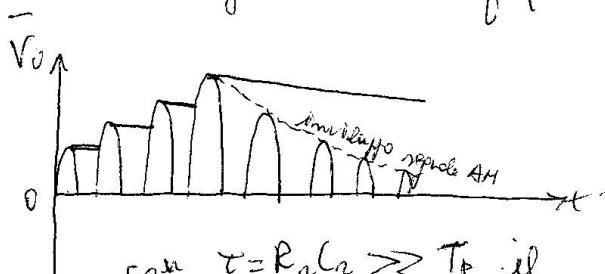con  $\tau = R_a C_a$  troppo piccola  
il condensatore  $C_a$  si scarica  
troppo rapidamente tra due impulsi  
successivi, determinando all'uscita dell'  
rilievitore la presenza di un segnale a media frequenza  
nonlineare di materiale attivo, con materiale distorsione  
del segnale e bassa frequenza riprodotto



con  $\tau = R_a C_a \gg T_p$  il  
condensatore si scarica lentamente, ed il segnale  
all'uscita del rilevitore non è in grado di seguire  
le variazioni del valore di picco del segnale dei impulsi  
pulsoidelli fornito dal doppio; pertanto non viene  
riprodotto correttamente l'invertitutto delle semionde del  
segnale modulato in ampiezza.

Esempio: Se  $m = 0,5$  (modulazione del 60%),

$$f_m = 3 \text{ KHz} \quad (\text{massima frequenza del segnale modulante})$$

$$f_p = 1 \text{ MHz}$$

$$\tau = R_a C_a < \frac{1}{6,28 \cdot 10^3} \sqrt{\frac{1-0,5^2}{0,5}} \quad \left| T_p = \frac{1}{f_p} = 10^{-6} \text{ s} \right.$$

$$\tau = R_a C_a < \frac{\sqrt{0,75}}{3,14 \cdot 10^3} = 2,758 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$


$$\text{Se } R_a = 1 \text{ k}\Omega, \quad C_a < (2,758 \cdot 10^{-4} / 10^3) F; \quad C_a < 2,758 \cdot 10^{-7} F; \\ \text{Se negli } C_a = 220 \text{ nF.} \quad C_a < 2758 \text{ nF}$$

### Rivelatore a prodotto

Si tratta di un rivelatore (demodulatore) di tipo ottimale, in quanto necessita della rigenerazione del segnale portante non modulato impiegato nel trasmettitore.

È un rivelatore molto impiegato oltreché in AM anche nelle demodulazioni dei segnali DSB ed SSB (Double Side Band e Single Side Band), cioè dei segnali modulati costituiti rispettivamente delle sole bande laterali (modulazione di ampiezza con portante soffusa) o da una sola banda laterale con portante soffusa (SSB).

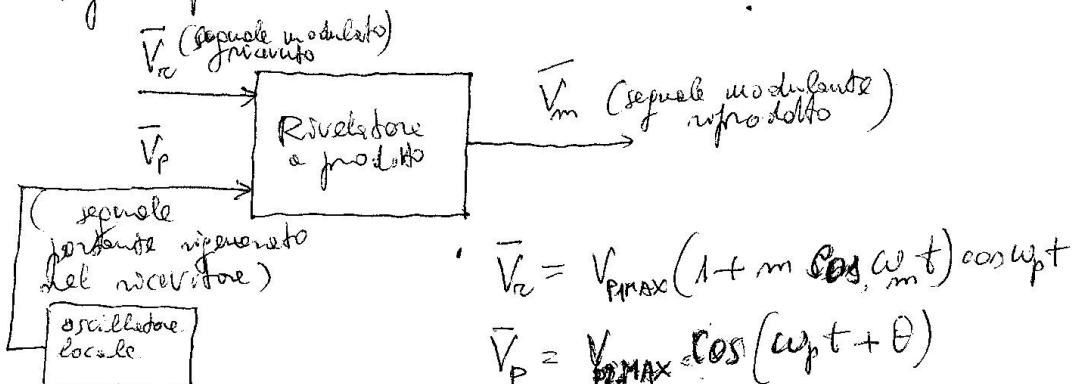Per realizzare un rivelatore a prodotto si può utilizzare un circuito integrato che funzioni come moltiplicatore analogico del segnale modulato ricevuto e del segnale portante rigenerato in uscita <sup>deve essere</sup> appannato in frequenza e fase al segnale portante usato in trasmissione.



$$\bar{V}_r = V_{\text{max}} (1 + m \cos \omega_m t) \cos \omega_p t$$

$$\bar{V}_p = V_{\text{pmax}} \cos (\omega_p t + \theta)$$

$$\bar{V}_r \bar{V}_p = V_{\text{pmax}} (1 + m \cos \omega_m t) \cos \omega_p t \cdot V_{\text{pmax}} \cos (\omega_p t + \theta)$$

$\theta \rightarrow$  sfasamento fra la portante rigenerata e la portante usata in trasmissione.

\* Tenendo presenti le formule di Werner si ha:

$$(\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)])$$

$$\bar{V}_n \bar{V}_p = V_{P1\text{MAX}} (1 + m \cos \omega_m t) \cdot V_{P2\text{MAX}}.$$


$$\begin{aligned} & \cdot \frac{1}{2} [\cos(\omega_p t + \theta - \omega_m t) + \cos(\omega_p t + \theta + \omega_m t)] = \\ & = \frac{V_{P1\text{MAX}} V_{P2\text{MAX}}}{2} (1 + m \cos \omega_m t) \cos \theta + \end{aligned}$$

$$+ \frac{V_{P1\text{MAX}} \cdot V_{P2\text{MAX}}}{2} (1 + m \cos \omega_m t) \cos(2\omega_p t + \theta).$$


Eliminando con un filtro passa-basso il termine di seconda armonica  $\cos(2\omega_p t + \theta)$  ( $f_{\text{taglio}} \ll 2f_p$ ),

si ottiene il segnale  $\underbrace{\frac{V_{P1\text{MAX}} V_{P2\text{MAX}}}{2} \cos \theta}_{\text{Termine costante}} + \underbrace{\frac{V_{P1\text{MAX}} V_{P2\text{MAX}} m \cos \omega_m t}{2} \cos \theta}_{\text{Termine modulante (cioè componente continua)}}.$

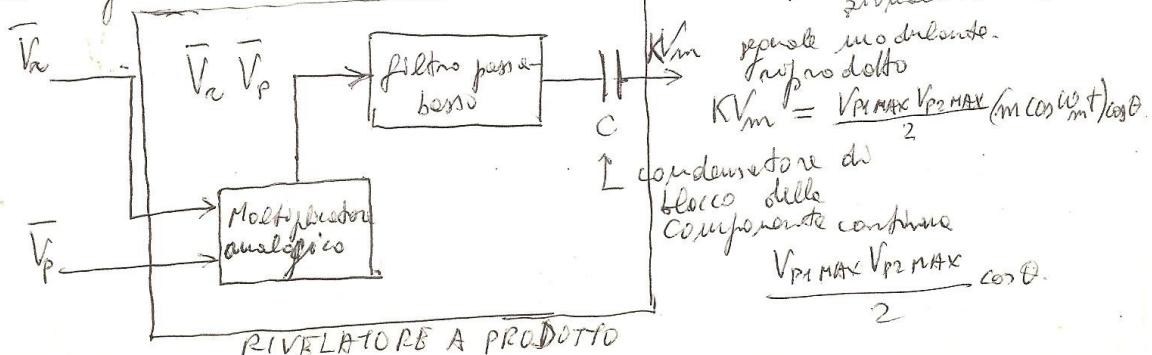Nel quale il 2° termine rappresenta il contributo  $KV_m$  proporzionale al segnale modulante e su cui si ha la relazione proporzionale a  $\cos \theta$ , verso dell'angolo di fase tra le portanti rigenerate e le portanti modulate. Se  $\theta = 90^\circ$ , il segnale ~~è~~ è sottratto e annullato.





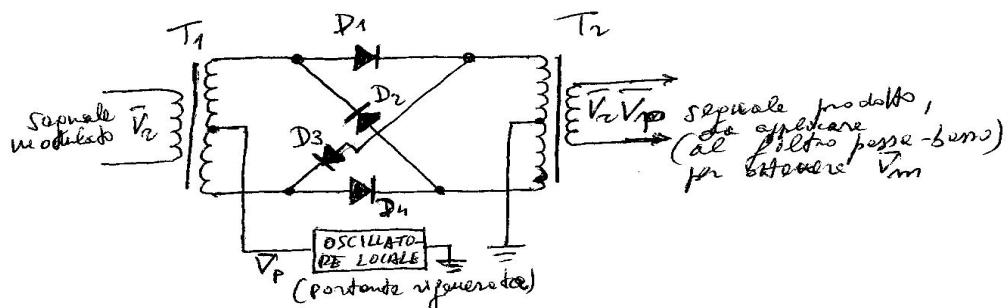In sostituzione del circuito integrato moltiplicatore si puo' utilizzare il demodulatore ad anello, che effettua il prodotto fra il segnale modulato e la portante rigenerata localmente.



Schemi di demodulatore ad anello con trasformatori e phse centrale.

I diodi si compongono da interruttori elettronici comandati dalla portante rigenerata, che deve essere di ampiezza sensibilmente maggiore rispetto al segnale modulato  $V_r$ . Durante le semionde positive della portante, conducono i diodi  $D_1$  e  $D_4$  ed i trasformatori  $T_1$  e  $T_2$  vengono collegati direttamente; durante le semionde negative conducono i diodi  $D_2$  e  $D_3$  ed i trasformatori  $T_1$  e  $T_2$  vengono collegati inversamente (introduscono uno sfasamento di  $180^\circ$ ). Pertanto il circuito effettua istante per istante il prodotto dei segnali  $V_r$  e  $V_p$  (nei quattro quadranti).

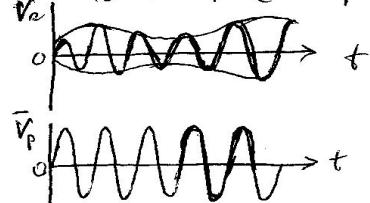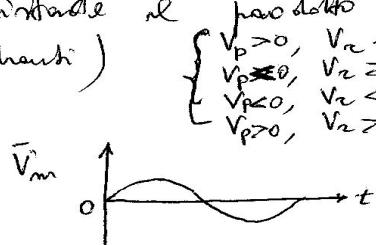


I vantaggi del varicapore a prodotto sono comuni alle possibilità di ricevere segnali AM, SSB e DSB ed alla linearità delle risposte anche per segnali rebati (qualche mV). Questi vantaggi sono però ottenuti a scapito delle semplicità del circuito, in quanto è necessario fornire al varicapore un segnale portante (o generato) avente la stessa frequenza e la stessa fase del segnale modulato, il che impone l'utilizzo di un oscillatorio di alta qualità appartenente al segnale modulato. In molti casi, per semplificare le realizzazioni circuituali dell'oscillatore, si trasmette una portante esterna che facilita l'apparenza della portante locale al segnale modulato ricevuto.

In genere l'oscillatore locale viene realizzato con un circuito PLL (Phase Locked Loop) (maglie ad opposito di fase).

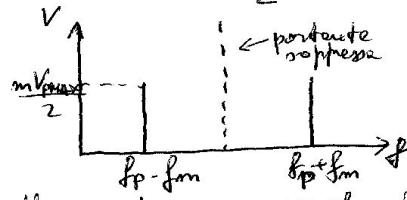
## Modulazione di ampiezza con portante soppressa DSB (Double Side Band)

Questo tipo di modulazione di ampiezza consente di economizzare potenza, in quanto non viene irradiata la portante ma soltanto le bande laterali contenenti l'informazione portante aumentando il rendimento delle modulazioni, ~~con lo svantaggio~~, però; della ~~complessità~~ riduttiva del ricevitore, che richiede la ripetizione delle portanti con le stesse frequenze e le stesse fasi delle portanti soppressa in trasmissione. L'espressione analitica di un segnale DSB è la seguente:

$$\hat{V}_c = \frac{m V_{p\max}}{2} \cos(\omega_p - \omega_m)t + \frac{m V_{p\max}}{2} \cos(\omega_p + \omega_m)t$$



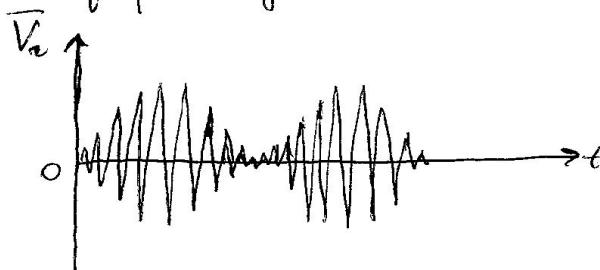Spettro di un segnale DSB con segnale modulante dente freccia fm




segnale DSB

$$= \frac{1}{2} \quad (50\%)$$

$$\eta = \frac{\text{rendimento}}{\text{di modulazione}}$$

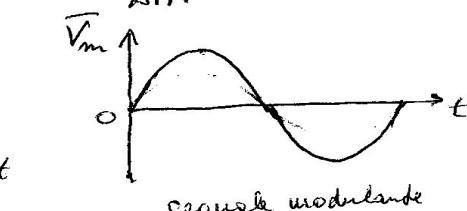
$$\frac{\text{Pot. laterale}}{\text{Pot. totale}} = \frac{\frac{m^2 V_{p\max}^2}{8 R_C}}{\frac{V_{p\max}^2}{2 R_C} \cdot \frac{m^2}{2}} =$$



segnale modulante

N.B.: L'eliminazione delle portanti consente di ridurre la potenza necessaria per irradiare, e pertanto di impiegare apparecchi di dimensioni ridotte rispetto a quelle necessarie per la modulazione AM.

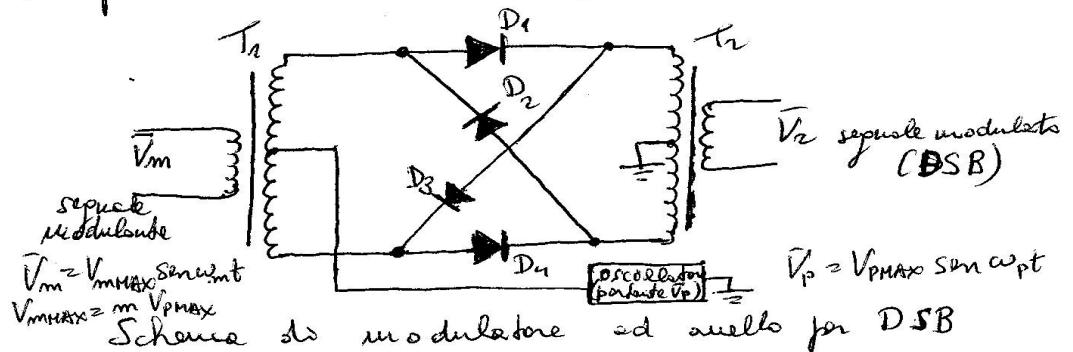
Per ottenere la modulazione DSB occorre impiegare modulatori bilanciati, cioè modulatori in grado di sopprimere la portante. Uno dei modulatori bilanciati più usati è il modulatore ad anelli, la cui struttura è identica a quella del demodulatore ad anelli esaminato in precedenza nel caso della modulazione AM.



Per il corretto funzionamento del modulatore è necessario che l'ampiezza della portante  $V_p$  determini lo stato di conduzione e di interdizione dei diodi, se non troppo dell'ampiezza del segnale modulante.

Durante le semionde positive delle portante i trasformatori  $T_1$  e  $T_2$  vengono collegati direttamente attraverso ai diodi  $D_1$  e  $D_4$  che conducono, mentre  $D_2$  e  $D_3$  sono interdetti. Durante le semionde negative delle portante, si ha invece il collegamento inverso dei trasformatori attraverso ai diodi  $D_2$  e  $D_3$  che conducono, mentre  $D_1$  e  $D_4$  sono interdetti. Pertanto, ad ogni inversione di polarità delle portante si ha un'inversione di fase del segnale modulante effettuata dal trasformatore  $T_2$  ed il corrispondente frazionamento del segnale modulante in tante onde elementari il cui insieme riproduce il segnale modulante.

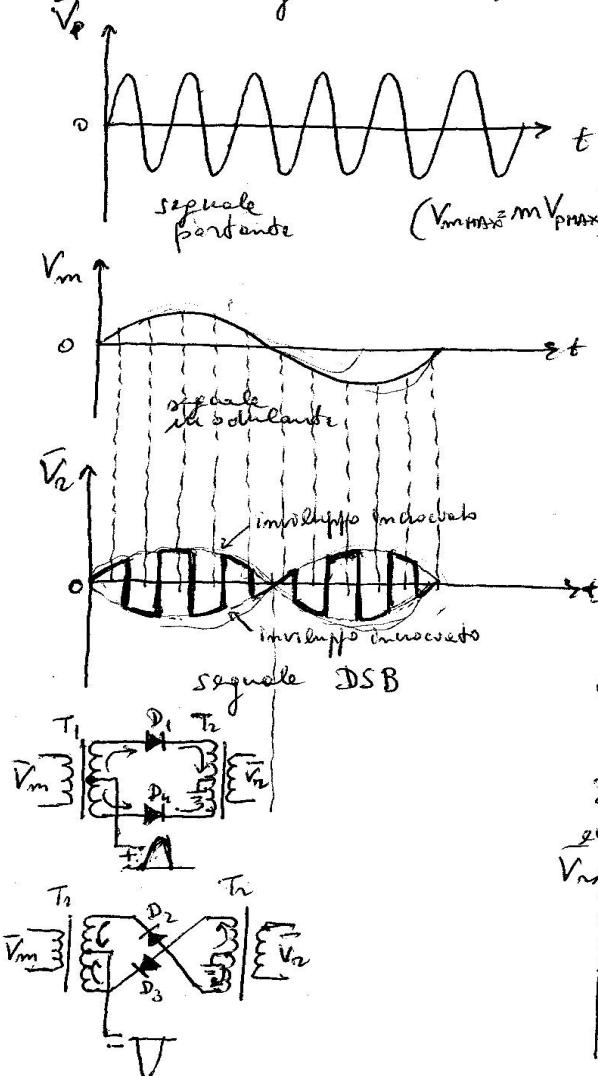Le portante viene sovrapposta in quanto la relativa corrente, percorrendo in senso opposto le due metà dell'oscillatore parametrico di  $T_2$ , produce flussi magnetici discordi che si elidono nel nucleo magnetico di  $T_2$ .




Tenendo presente che

$$V_{m \text{ MAX}} \sin \omega_m t \sin \omega_p t =$$

$$= \frac{V_{m \text{ MAX}}}{2} \cos(\omega_p t - \omega_m t) + \\ \left[ -\frac{V_{m \text{ MAX}}}{2} \cos(\omega_p t + \omega_m t) \right], \text{ si}$$

comprende che il modulatore ed anello fornire le sole bande laterali in quanto effettua il prodotto del segnale portante e del segnale modulante.

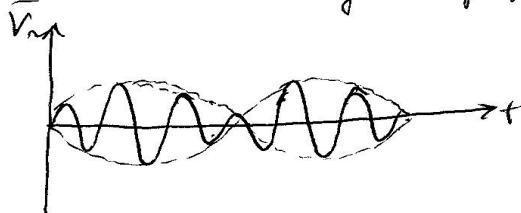~~• causa della riduzione dei segnali  $T_1$  e  $T_2$~~   
~~• dovuta all'interazione~~  
 In precedenza, è l'effetto delle tensioni di soglie sui diodi e dei ritardi di commutazione che li caratterizzano, il segnale DSB assume la forma ~~discreta~~  
 evidenziata dal seguente grafico:



## 22

### Modulazione di ampiezza a banda laterale unica SSB (Single Side Band)

La trasmissione di una sola banda laterale consente sia di ridurre notevolmente la potenza irradiata, in quanto si risparmia la potenza assorbita delle portante e dell'altra banda laterale, sia di dimezzare la banda occupata dal segnale modulato rispetto a quelle occupate dai segnali AM e DSB, con un conseguente ~~aumento del numero dei canali allo stesso spazio~~ della banda assegnata.

L'espressione di un segnale modulato SSB è la seguente:


$$\bar{V}_r = \frac{m V_{p\max}}{2} \cos(\omega_p + \omega_m)t \quad (\text{se si trasmette la banda laterale superiore})$$

(USB)  
(Upper Side Band)

$$\bar{V}_r = \frac{m V_{p\max}}{2} \cos(\omega_p - \omega_m)t \quad (\text{se si trasmette la banda laterale inferiore})$$

(LSB)  
(Lower Side Band)

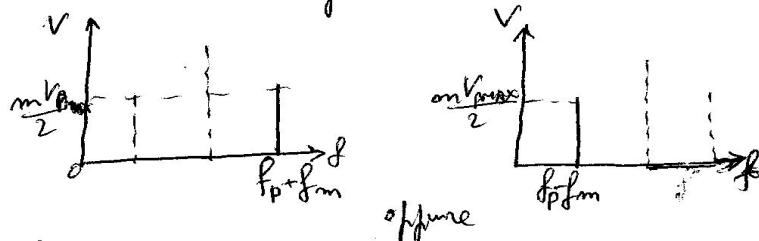Lo spettro del segnale SSB è costituito da una sola rileva con frequenza  $f_p + f_m$  (oppure  $f_p - f_m$ ), nel caso di un segnale modulante sinusoidale con frequenza  $f_m$ .



La modulazione SSB si può ottenere applicando il segnale DSB ottenuto con un modulatore bilanciato (ad esempio) ad un filtro passa-banda che elimina bene delle 2 bande laterali. I filtri impiegati sono di tipo ceramico (a quarzo o meccanico di tipo LC).


La demodulazione dei segnali DSB ed SSB ~~non~~<sup>può</sup> ottenere  
impedisce un ricevitore (demodulatore) a prodotto,  
per esempio il demodulatore ad onda esaminato  
nel corso della modulazione AM.

I vantaggi derivanti dal risparmio di potenza si  
ottengono a seguito delle semplificazioni circuitali, come  
descritto in precedenza, e cause dell'esigenza di rigene-  
rare le portate in ricezione, soprattutto in  
frequenze e fare al segnale modulato ~~una~~ DSB o SSB.
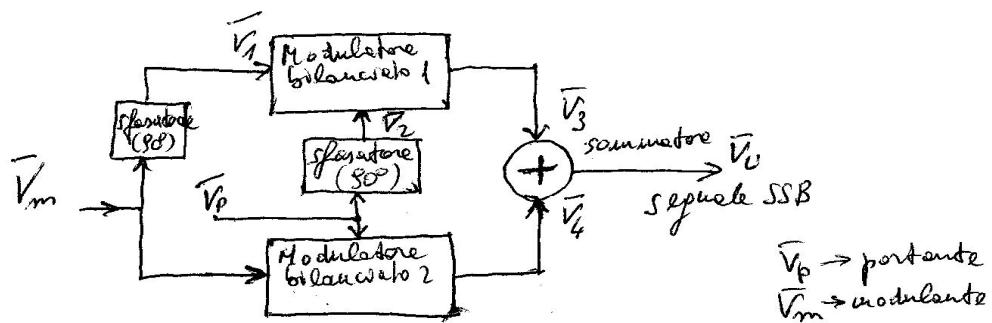
#### Modulatore SSB a rifasamento

La modulazione SSB ottiene a perdere della modulazione  
DSB implica l'impiego di un filtro di banda con  
criteri molto selettivi nei confronti delle bande  
laterali [superiore o inferiore : USB (Upper Side Band) o LSB  
(Lower Side Band)]. I filtri a radiofrequenza impiegati in  
questo caso sono del tipo ~~caso~~ a passo, ma non  
sempre garantiscono una soppressione completa delle bande  
indesiderate, soprattutto quando la frequenza del segnale  
modulante è di qualche decina di Hz e ~~quando~~ le  
bande laterali sono molto vicine. Per ovviare a  
questo inconveniente si ricorre ad altri tipi di modulatori  
SSB, generalmente al modulatore di rifasamento.

Illustriamo brevemente la struttura di un modulatore  
SSB a rifasamento.



Scheme e blocchi di un modulatore  
SSB a ofcamento

$$\bar{V}_4 = \bar{V}_m \bar{V}_p = V_m (\cos \omega_m t) \frac{1}{2} V_p \cos \omega_p t =$$

segnale fornito dal  
modulatore bilanciato 2  
(modulatore ad occhio)

$$= \frac{V_m V_p}{2} \cos(\omega_p + \omega_m)t + \frac{V_m V_p}{2} \cos(\omega_p - \omega_m)t$$

(per le formule di)  
Werner

Il modulatore bilanciato 1 (modulatore ad occhio) riceve  
i segnali  $\bar{V}_1$  e  $\bar{V}_2$  ottenuti rispettivamente da  $\bar{V}_m$  e da  $\bar{V}_p$   
attraverso due circuiti ofcamentati de determinano un ofcamento  
di  $90^\circ$  (per esempio due correnti derivate).  
i correnti sono invertenti  
osservatore invertente + invertitore

$$\bar{V}_1 = V_m \cos\left(\omega_m t + \frac{\pi}{2}\right) = -V_m \sin \omega_m t$$

$$\bar{V}_2 = V_p \cos\left(\omega_p t + \frac{\pi}{2}\right) = -V_p \sin \omega_p t$$

$$\bar{V}_3 = \bar{V}_1 \bar{V}_2 = V_p V_m \sin \omega_p t \sin \omega_m t = \frac{V_m V_p}{2} \cos(\omega_p - \omega_m)t - \frac{V_m V_p}{2} \cos(\omega_p + \omega_m)t$$

(per la f. di Werner)

---


$$\bar{V}_{4L} = \bar{V}_3 + \bar{V}_4 = V_m V_p \cos(\omega_p - \omega_m)t$$

segnale SSB


(segnaletica d'amplificare  
linealmente per ottenere  
la potenza di frequenze  
richieste).

## MODULAZIONE DI FREQUENZA E MODULAZIONE DI FASE CON SEGNALE MODULANTE ANALOGICO (FM e PM)

Le modulazioni di frequenza e di fase si definiscono come modulazioni d'angolo, in quanto l'informazione contenuta nel segnale modulante fa variare l'angolo  $\varphi_p$  del vettore rotante che rappresenta la portante sinusoidale.

$$\bar{V}_p = V_{p\max} \sin \varphi_p = V_{p\max} e^{j\varphi_p}$$

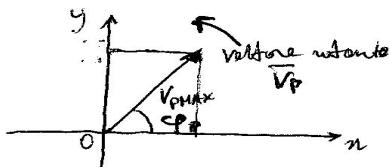$\varphi_p = \omega_p t + \theta_p$ , dove  $\omega_p = 2\pi f_p$  è la pulsazione delle portanti e  $\theta_p$  è la ~~angolo~~ fase (angolo  $\varphi_p$  al tempo  $t=0$ )



L'angolo  $\varphi_p$  può variare o perché varie la frequenza  $f_p$  o perché varie la fase  $\theta_p$ . Nel primo caso si ottiene la modulazione di frequenza (FM), nel secondo la modulazione di fase (PM).

La velocità angolare  $\dot{\varphi}_p$  del vettore rotante  $\bar{V}_p$  si ottiene derivando rispetto al tempo l'angolo  $\varphi_p$  descritto dal vettore ~~portante~~.

$$\omega_p = \frac{d\varphi_p}{dt}; \quad \dot{\varphi}_p = \int \omega_p dt$$

Pertanto si può studiare la variazione temporale di una delle grandezze  $\omega_p, \varphi_p$  in funzione delle modulazioni effettuate, ed ottenere l'altra con le relazioni di cui sopra, il che implica una stretta relazione tra la modulazione di frequenza e la modulazione di fase.

MODULAZIONE DI FREQUENZA CON  
SEGNALE MODULANTE ANALOGICO (FM)

La modulazione di frequenza si ottiene facendo variare la frequenza  $f_p$  e quindi la pulsazione  $\omega_p = 2\pi f_p$  delle portante sinusoidale  $\tilde{V}_p$  in funzione del segnale modulante  $V_m = V_{m \text{ MAX}} \sin \omega_m t$ .

Consideriamo, per semplicità, un segnale modulante sinusoidale di ampiezza  $V_{m \text{ MAX}}$  e pulsazione  $\omega_m = 2\pi f_m$  ed un segnale portante sinusoidale di ampiezza  $V_{p \text{ MAX}}$  e pulsazione  $\omega_p = 2\pi f_p$ .

Si ha:  $\tilde{V}_p = V_{p \text{ MAX}} \sin \omega_p t$  (portante non modulata)

$$\tilde{V}_{\text{FM}} = V_{p \text{ MAX}} \sin \omega_p t, \quad \tilde{V}_m = V_{m \text{ MAX}} \sin \omega_m t$$

(portante modulata)

$$\omega = \omega_p + K V_{m \text{ MAX}} \sin \omega_m t, \quad \text{dove } K \text{ è una costante}$$

delle portanti  
della portante  
modulata in frequenza

di proporzionalità  
che dipende dal modulatore

$$f = \frac{\omega_p}{2\pi} + \frac{K V_{m \text{ MAX}} \sin \omega_m t}{2\pi} = f_p + \Delta f \sin \omega_m t,$$

freqüente delle  
portante modulata

dove  $\Delta f$  è la deviazione di freqüente  
che massima differenza tra  $f$  ed  $f_p$  ( $\Delta f = \frac{K V_{m \text{ MAX}}}{2\pi}$ )

L'angolo  $\varphi_p$  si ottiene integrando  $\omega$ :

$$\varphi_p = \int \omega dt = \int (\omega_p + K V_{m \text{ MAX}} \sin \omega_m t) dt =$$

$$= \omega_p t + \frac{K V_{m \text{ MAX}}}{\omega_m} \cos \omega_m t = \omega_p t - \frac{\Delta f}{f_m} \cos \omega_m t$$

Si ottiene così l'espressione della portante modulata in frequenza.

$$\begin{aligned} \tilde{V}_{\text{FM}} &= V_{p \text{ MAX}} \sin \left( \omega_p t - \frac{\Delta f}{f_m} \cos \omega_m t \right) = \\ &= V_{p \text{ MAX}} \sin \left( 2\pi f_p t - \frac{\Delta f}{f_m} \cos \omega_m t \right) = \\ &= V_{p \text{ MAX}} \sin \left( 2\pi f_p t - m_f \cos \omega_m t \right), \end{aligned}$$


essendo  $m_f$  l'indice di modulazione, definito dal rapporto tra la deviazione di frequenza  $\Delta f$  e la frequenza  $f_m$  del segnale modulante. ( $m_f = \frac{\Delta f}{f_m}$ )

Considerando invece il segnale modulante  $\bar{V}_m = V_{m\text{MAX}} \cos \omega_m t$ , si ha:

$$\omega = \omega_p + K V_{m\text{MAX}} \cos \omega_m t, \quad f = f_p + \frac{K V_{m\text{MAX}} \cos \omega_m t}{2\pi} = \\ = f_p + \Delta f \cos \omega_m t$$

$$\varphi_p = \int \omega dt = \int (\omega_p + K V_{m\text{MAX}} \cos \omega_m t) dt = \\ = \omega_p t + \frac{K V_{m\text{MAX}}}{\omega_m} \sin \omega_m t = \omega_p t + \frac{\Delta f}{f_m} \sin \omega_m t$$
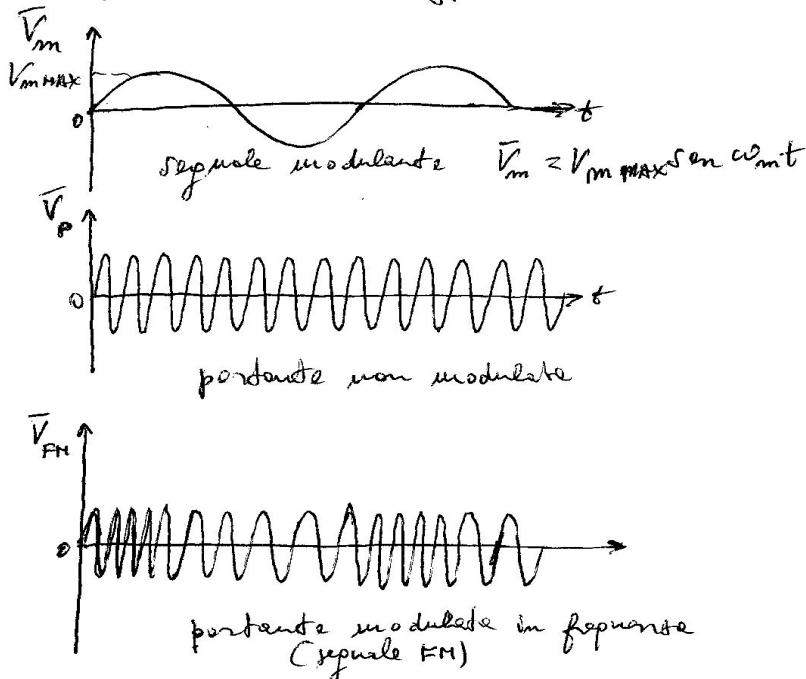
$$\bar{V}_{FM} = V_{p\text{MAX}} \sin (2\pi f_p t + m_f \sin \omega_m t).$$



Spettros di un segnale modulato in frequenze.

Consideriamo il segnale FM ottenuto precedentemente:

$$\bar{V}_{FM} = V_{MAX} \sin(2\pi f_p t + m \sin 2\pi f_m t) =$$

$$\text{Svolgendo si ottiene: } = V_{MAX} \sin(\omega_p t + m \sin \omega_m t)$$

$$\begin{aligned} \bar{V}_{FM} &= V_{MAX} \left[ \sin \omega_p t \cos(m \sin \omega_m t) + \right. \\ &\quad \left. + \cos \omega_p t \sin(m \sin \omega_m t) \right], \end{aligned}$$

I termini  $\cos(m \sin \omega_m t)$  e  $\sin(m \sin \omega_m t)$  possono essere sviluppati in serie di Fourier dando luogo alle seguenti espressioni:

$$\begin{aligned} \cos(m \sin \omega_m t) &= J_0(m) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(m) \cos 2n \omega_m t + \\ &\quad + 2 J_4(m) \cos 4 \omega_m t + \dots = J_0(m) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(m) \cos 2n \omega_m t; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(m \sin \omega_m t) &= 2 J_1(m) \sin \omega_m t + 2 J_3(m) \sin 3 \omega_m t + \dots = \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n-1}(m) m \sin(2n-1) \omega_m t. \end{aligned}$$

I coefficienti  $J_p(m)$  sono le funzioni di Bessel di ordine  $p$ , definite dello sviluppo in serie  $J_p(m) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(n+p)!} \left(\frac{m}{2}\right)^{2n+p}$

$$p = 0, 1, 2, \dots$$

Svolgendo nell'espressione di  $\bar{V}_{FM}$  le espressioni ottenute per  $\cos(m \sin \omega_m t)$  e  $\sin(m \sin \omega_m t)$  si ha:

$$\bar{V}_{\text{PM}} = V_{\text{PMAX}} \sin \omega_p t [J_0(m) + 2J_2(m) \cos 2\omega_m t + \\ + 2J_4(m) \cos 4\omega_m t + \dots] + V_{\text{PMAX}} \cos \omega_p t [2J_1(m) \sin \omega_m t + \\ + 2J_3(m) \sin 3\omega_m t + \dots]$$

Tenendo presenti le formule  $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$

$$e \quad 2 \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)$$

ottiene infine l'espressione:

$$\bar{V}_{\text{FM}} = J_0(m) V_{\text{PMAX}} \sin \omega_p t + J_1(m) V_{\text{PMAX}} [\sin(\omega_p + \omega_m)t + \\ - \sin(\omega_p - \omega_m)t] + J_2(m) V_{\text{PMAX}} [\sin(\omega_p + 2\omega_m)t + \sin(\omega_p - 2\omega_m)t] + \\ + J_3(m) V_{\text{PMAX}} [\sin(\omega_p + 3\omega_m)t - \sin(\omega_p - 3\omega_m)t] + \dots$$

Il primo termine rappresenta la portante, gli altri termini rappresentano le componenti laterali dello spettro del segnale FM, le cui ampiezze dipendono dal valore delle funzioni di Bessel di ordine  $p$  ( $p$ -esima componente laterale). L'argomento delle funzioni di Bessel e' l'indice di modulazione

$$m = \frac{\Delta f}{f_m}$$

Teoricamente la banda occupata da un segnale FM e' infinita, essendo infinite le componenti laterali d'intensità da  $\omega_m$  ( $f_m$ ) nello spettro del segnale;

Julianie per un dato valore di  $m$ , le componenti di Bessel hanno ampiezze trascurabili oltre un certo ordine.

Peraltro le bande occupate dal segnale FM e  $m_{\max}$  è l'ordine delle più elevate componenti laterale di valore significativo ( $> 1\%$  dell'ampiezza), si dà dall'espressione:

$$1) \quad B = 2m_{\max} f_m$$

Un'altra formula pratica da utilizzare è:

per riferimento alle deviazioni di frequenze  $\Delta f$ :


$$2) \quad B = 2(\Delta f + f_m)$$

Nelle trasmissioni FM  $\Delta f_{\max} = 75 \text{ KHz}$  e  $f_m = 15 \text{ KHz}$ , quindi  $B = 2(75 + 15) = 180 \text{ KHz}$ .

In base alle formule 1), se  $f_m = 15 \text{ KHz}$  e  $B = 180 \text{ KHz}$


$$m = \frac{B}{2f_m} = \frac{180}{2 \cdot 15} = 6$$

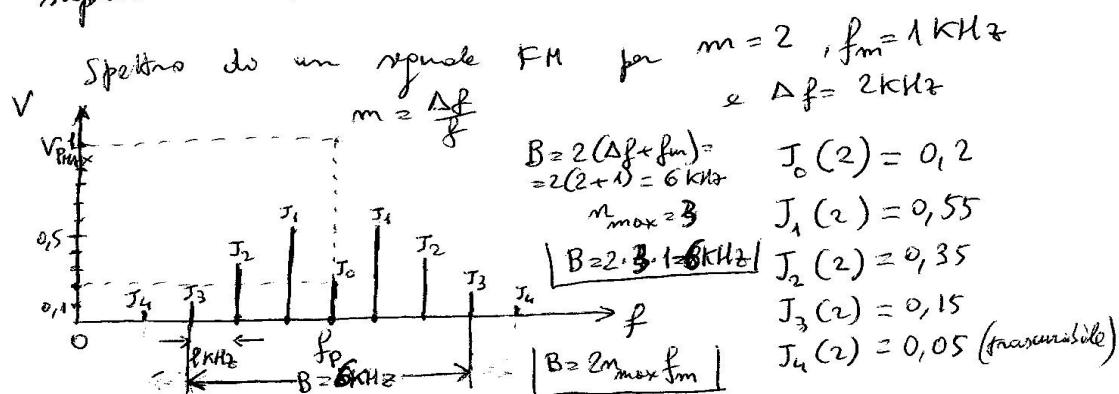si considerano trascurabili le componenti laterali superiori al sesto ordine.



Se aumenta l'indice di modulazione  $m$ , aumentano le bande occupate dal segnale FM.

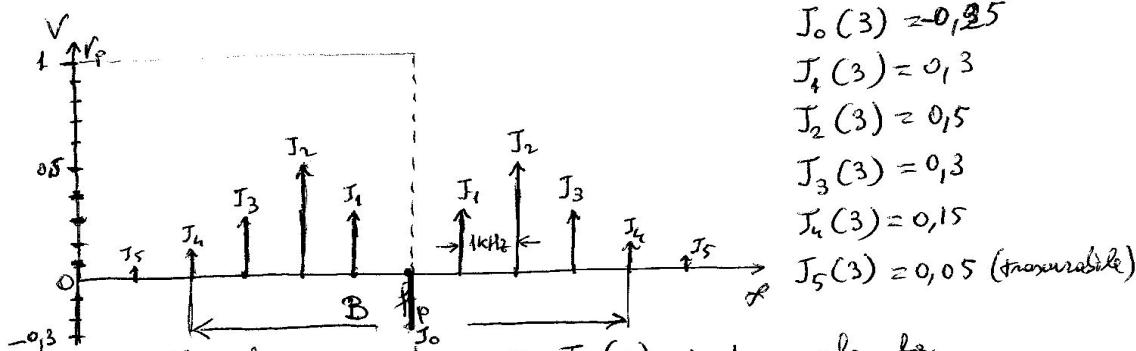Se infatti  $m = 3$ ,  $f_m = 1\text{ kHz}$  e  $\Delta f = 3\text{ KHz}$



Il valore negativo di  $J_0(3)$  indica che la componente con frequenza  $f_p$  è spostata di  $180^\circ$  rispetto alla portante non modulata.

$$B = 2(\Delta f + f_m) = 2(3 + 1) = 8\text{ KHz}$$

$$\text{oppure } B = 2m_{\max}f_m = 2 \cdot 4 \cdot 1 = 8\text{ KHz.}$$

N. B.: Se porta la frequenza modulante, al crescere dell'ampiezza del segnale modulante, aumenta  $\Delta f = kV_m$  e quindi aumentano l'indice di modulazione  $m = \frac{\Delta f}{f_m}$  e le bande  $B$  occupate dal segnale FM (aumento del numero delle componenti significative).

Se invece  $V_m$  rimane costante (amplietà costante del segnale modulante) e varia  $f_m$ , diminuiscono  $m$  e  $B$  ( $\Delta f = kV_m = \text{costante}$ ,  $m = \frac{\Delta f}{f_m}$ ).

Per alcuni valori di  $m$  si annulla la variazione delle portanti (il primo caso si ha per  $m_p = 2,40$ ).

## MODULAZIONE DI FASE CON SEGNALE MODULANTE ANALOGICO (PM)

La modulazione di fase (PM) è una modulazione d'angolo che si ottiene facendo varcare la fase  $\theta$  della portante in funzione del segnale modulante.

Consideriamo un segnale portante  $\bar{V}_p = V_{p\max} \sin(\omega_p t + \theta)$ , dove  $\omega_p = 2\pi f_p$  è la pulsazione,  $f_p$  è la frequenza e  $\theta$  è la fase. Se il segnale modulante è sinusoidale,  $\bar{V}_m = V_{m\max} \sin \omega_m t$ , si ha:

$\theta = \theta_0 + K V_{m\max} \sin \omega_m t$ , dove  $\theta_0$  è la fase della portante in assenza di modulazione e  $K$  è una costante di proporzionalità, correttiva del modulatore di fase.

Si può scrivere:  $\theta = \theta_0 + \Delta\theta \sin \omega_m t$ , dove  $\Delta\theta = K V_{m\max}$  è la ~~variazione~~<sup>variazione</sup> di fase causata dal segnale di phas del segnale modulante.

Se si assume  $\theta_0 = 0$ , si ha:

$$\bar{V}_{PM} = V_{p\max} \sin (\omega_p t + \Delta\theta \sin \omega_m t).$$

Vettorialmente, la modulazione di fase determina un ~~rotante~~<sup>ritardo</sup> o un ritardo del vettore  $\bar{V}_p$  che rappresenta la portante modulata rispetto al vettore  $\bar{V}_p$  che rappresenta la portante non modulata, al ritmo espresso dal segnale modulante  $V_m$ .


L'antico o il noto di fase di  $\bar{V}_{PM}$  rispetto al vettore  $\bar{V}_p$  implica una modulazione indiretta di frequenze. Infatti la frequenza instantanea dell'onda si determina dividendo per  $2\pi$  la pulsazione instantanea, da cui la derivata dell'angolo (angolo)

$$\varphi = \omega_p t + \Delta\theta \sin \omega_m t \quad \text{della funzione seno nell'espressione di } \bar{V}_{PM}.$$

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} = \omega_p + \Delta\theta \omega_m \cos \omega_m t$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = f_p + \Delta\theta f_m \cos \omega_m t$$

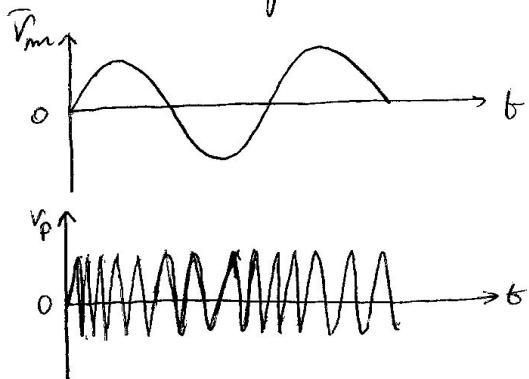Il prodotto  $\Delta\theta f_m$  prende il nome di indice di modulazione di frequenze della modulazione di fase, in quanto indica la misura della variazione di frequenza che ha portato subito per effetto della modulazione di fase.  $\Delta\theta$  corrisponde invece all'indice di modulazione di fase.



L'espressione del segnale  $\bar{V}_{PM}$  si può sviluppare in modo analogo a quanto fatto per il segnale FM, utilizzando le funzioni di Bessel di ordine  $p$ , dell'argomento  $\Delta\theta$ :

$$\begin{aligned}\bar{V}_{PM} = & J_0(\Delta\theta) V_{PMAX} \sin \omega_p t + J_1(\Delta\theta) V_{PMAX} [\sin(\omega_p + \omega_m)t + \\ & - \sin(\omega_p - \omega_m)t] + J_2(\Delta\theta) V_{PMAX} [\sin(\omega_p + 2\omega_m)t + \sin(\omega_p - 2\omega_m)t] + \\ & + J_3(\Delta\theta) V_{PMAX} [\sin(\omega_p + 3\omega_m)t - \sin(\omega_p - 3\omega_m)t] + \dots\end{aligned}$$

Le differenze fra le modulazioni in frequenza e quelle di fase, per quanto concerne l'indice di modulazione, consiste nel fatto che per il segnale PM  $m = \frac{\Delta f}{f_m}$  dipende sia dall'ampiezza del segnale modulante ( $\Delta f = k V_m$ ), sia dalle frequenze  $f_m$  del segnale modulante; invece nel caso del segnale PM l'indice di modulazione  $m = \Delta\theta$  dipende soltanto dall'ampiezza del segnale modulante. Pertanto lo spettro di un segnale PM avrà indice di modulazione  $m = \Delta\theta$  e' identico a quello di un segnale FM avendo  $\frac{\Delta f}{f_m} = \Delta\theta$ .


La larghezza di banda del segnale PM si ottiene in modo analogo a quanto fatto per il segnale FM. Se ~~è~~ l'oscillazione superattivata di ordine più elevato corrisponde a  $n_{max}$ , si ha:  $B = 2n_{max} f_m$ ,

$$\text{oppure } B = 2(\Delta f + f_m) = 2(\Delta\theta f_m + f_m) = 2f_m (\Delta\theta + 1)$$

$$\left[ \frac{\Delta f}{f_m} = \Delta\theta \right]$$

Relazione fra modulazione di frequenza (FM) e modulazione di fase (PM)

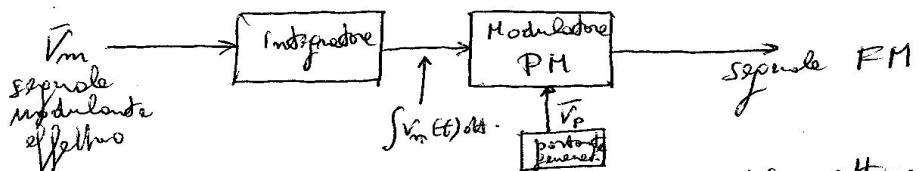- 1) Per ottenere un segnale modulato in frequenza mediante un modulatore di fase, bisogna effettuare al modulatore di fase un segnale modulante corrispondente all'integrale dell'segnale modulante effettivo.



Infatti, se l'angolo istantaneo  $\varphi$  del vettore rotante corrispondente alla portante modulata in fase è dato da  $\varphi = \omega_p t + K_p \int V_m(t) dt$ , la pulsazione e le frequenze istantanee sono date dalle espressioni:


$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} = \omega_p + K_p V_m(t)$$

frequenza di vettore rotante  $\omega_p$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\omega_p}{2\pi} + \frac{K_p V_m(t)}{2\pi} = f_p + \frac{K_p}{2\pi} V_m(t)$$

$\Delta\omega$  e  $\Delta f$  sono proporzionali a  $V_m(t)$

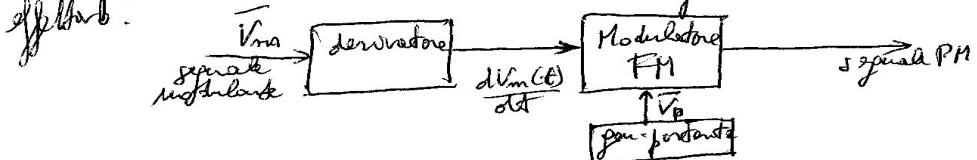- 2) Viceversa, per ottenere un segnale modulato in fase con un modulatore di frequenza, bisogna effettuare al modulatore di frequenza un segnale modulante corrispondente alla derivata del segnale modulante effettivo.



D'infelis, o  $\omega = \omega_p + K_f \frac{dV_m(t)}{dt}$

$$\varphi = \int \omega dt = \omega_p t + K_f V_m(t) + \theta_0 \quad (\text{costante di fase})$$


suggeris  
del lettore  
rotante  $V_{PM}$


$\Delta\theta$  è proporzionale a  $V_m(t)$   
(variazione di fase)

---

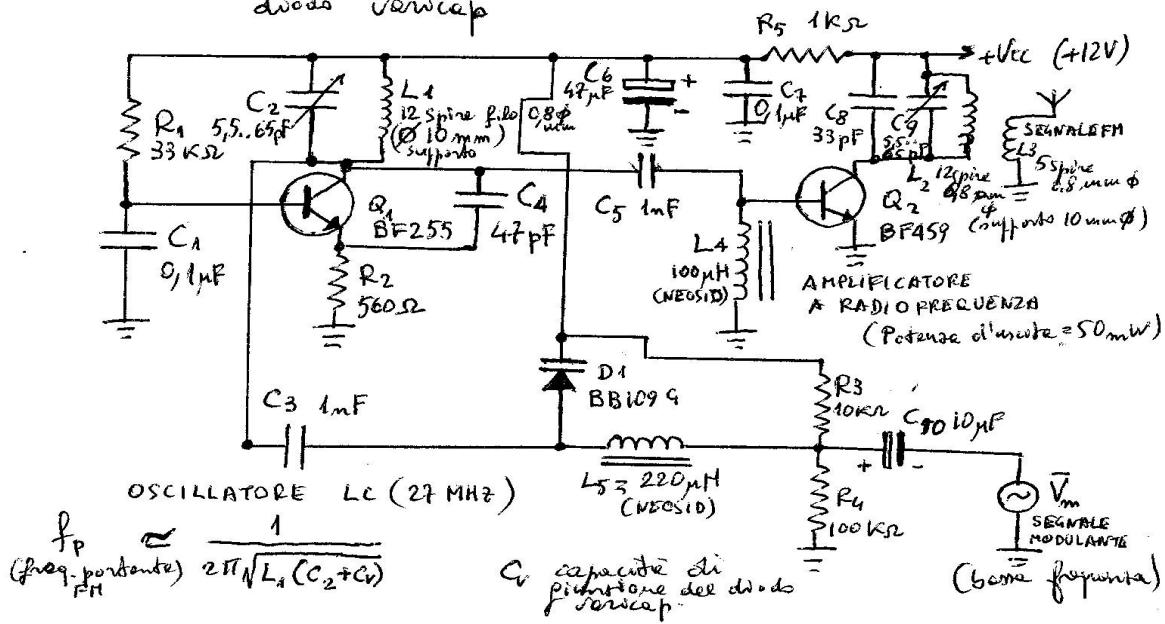1) Modulatore FM a diodo varicap. (Per portanti con frequenze di VCO ad alte frequenze) Questo tipo di modulatore consente di ottenere la modulazione diretta di frequenza facendo variare in funzione del segnale modulante  $V_m$  la capacità di giunzione di un diodo varicap (Varactor) e conseguentemente la frequenza dell'oscillatore LC del quale la capacità del circuito risonante è "modulata" dalla capacità del diodo varicap connesso in parallelo. In tal modo la frequenza del segnale portante generato dall'oscillatore LC varia al ritmo del segnale modulante con una deviazione di frequenza  $\Delta f$  dipendente dalle caratteristiche del diodo varicap e dalla tensione di polarizzazione inversa ad esso applicata.

Schemi elettronici di un modulatore FM a diodo varicap



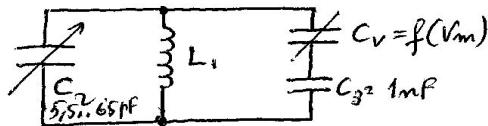

circuito risonante  
equivalente

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1(C_2 + \frac{C_3 C_v}{C_3 + C_v})}} \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1(C_2 + C_v)}}$$

$$\frac{C_3 C_v}{C_3 + C_v} \approx C_v$$

essendo  $C_3 \gg C_v$

$C_v$  ha il valore di qualche  
decina di pF

( $L_5$ : induttanza  
di blocco)

$L_5$  impedisce corrente a  
radiofrequenza di  
raggiungere il generatore del segnale modulante.

$C_3$  consente il passaggio delle correnti  
e radiofrequenze ed impedisce che la tensione di  
polarizzazione (inversa) applicata a  $D_1$  venga cortocircuitata  
dalla bassissima resistenza shunt di  $L_1$

( $C_3$ : condensatore  
di blocco della  
componente continua)

Il modulatore FM realizzato con il diodo  
sericep è un oscillatore controllato in tensione (VCO)  
(Voltage Controlled Oscillator)

2) Modulazione FM con convertitore tensione/frequenza  
(VFC per portanti con frequenza di decine o centinaia  
di KHz)

La modulazione si ottiene utilizzando un integratore  
che svolge la funzione di convertitore tensione/frequenza

- Vedi appendice sul convertitore tensione/frequenza.  
(Voltage Frequency Converter)


Ci traevo come esempio effettivo un semplice modulatore PMI ottenuto varcando la tensione di riferimento di un multivibratore astabile 555 in funzione del segnale modulante.

Oppure si può usare l'integrato LM331 progettato per funzionare come convertitore tensione/frequenza

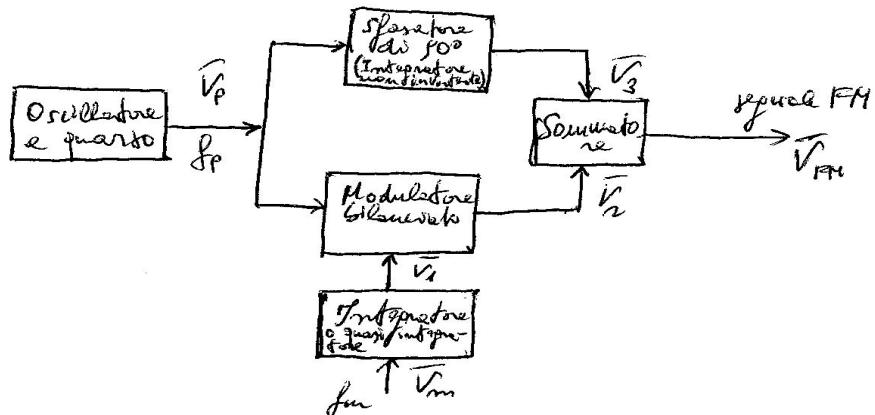- 2) Modulazione FM di tipo indiretto, utilizzante il modulatore di fase di Armstrong.

Questo tipo di modulatore FM consente di ottenere il segnale FM modulando la fase della portante in funzione dell'integrale del segnale modulante.

Schemi a blocchi di un modulatore di fase di Armstrong utilizzato come modulatore FM indiretto.



Se il segnale modulante è  $V_m = V_{m\text{MAX}} \cos \omega_m t$ ,

l'integrazione fornisce il segnale  $\bar{V}_1 = \frac{1}{RC} \int V_m dt =$

$$= \frac{1}{RC} \int V_{m\text{MAX}} \cos \omega_m t dt =$$

$V_{m\text{MAX}}$  = valore di pico dell'integrale  
del segnale modulante

All'uscita del modulatore bilanciato si ha il

$$\text{segnale } \bar{V}_2 = \frac{m V_{p\text{MAX}}}{2} \cos(\omega_p t - \omega_m t) = \frac{m V_{p\text{MAX}}}{2} \cos(\omega_p t + \omega_m t) =$$

$$\begin{aligned} m &= \frac{V_{m\text{MAX}}}{V_{p\text{MAX}}} \\ &= \frac{V_{m\text{MAX}}}{V_{p\text{MAX}}} \left| \begin{aligned} &= m V_{p\text{MAX}} \sin \omega_m t \cdot \sin \omega_p t = V_{m\text{MAX}} \sin \omega_m t \cdot \sin \omega_p t = \\ &= V_{1\text{MAX}} \sin \omega_m t \sin \omega_p t = \left( \frac{V_{m\text{MAX}}}{RC\omega_m} \sin \omega_m t \right) \sin \omega_p t \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$$\bar{V}_3 = V_{p\text{MAX}} \sin \left( \omega_p t - \frac{\pi}{2} \right) = -V_{p\text{MAX}} \cos \omega_p t$$

- segnale sporsato da  
- solo segnale a  $\bar{V}_p$


$$\bar{V}_{PM} = \bar{V}_2 + \bar{V}_3 = \left( \frac{V_{m\text{MAX}}}{RC\omega_m} \sin \omega_m t \right) \sin \omega_p t - V_{p\text{MAX}} \cos \omega_p t$$

(segnale modulato  
per forza dell'integrale  
di  $V_m$ )

rappresentazione  
elettronica

$$\omega \bar{V}_2 \text{ di } \bar{V}_3$$

e di  $V_{PM}$

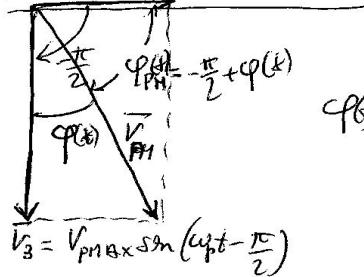

$$\phi(t) \text{ arctg. } \frac{V_2\text{max}}{V_3\text{max}} =$$

$$= \arctg. \frac{V_{m\text{MAX}} \sin \omega_m t}{V_{p\text{MAX}}} / V_{p\text{MAX}}$$

$$= \arctg. \left( \frac{V_{m\text{MAX}}}{RC\omega_m} \sin \omega_m t \right)$$

$$\text{Se } \frac{V_{m\text{MAX}}}{RC\omega_m V_{p\text{MAX}}} \ll 1$$

l'angolo coincide in pratica con l'angolo e si ha:  
cioè la forza  $\phi(t)$  varia proporzionalmente al segnale modulante  $V_m$ .

$$\sqrt{V_{PM}^2} = \sqrt{V_2^2 + V_3^2} = \sqrt{\left(\frac{V_{m\max}}{RC\omega_m} \sin \omega_m t\right)^2 + V_{p\max}^2}$$

amplissime intantanee  
del segnale PM

$$\begin{aligned} V_{PM} &= \left[ \sqrt{\left(\frac{V_{m\max}}{RC\omega_m} \sin \omega_m t\right)^2 + V_{p\max}^2} \right] \sin \left( \omega_p t - \frac{\pi}{2} + \Phi(t) \right) \approx \\ &\approx V_{p\max} \sin \left( \omega_p t - \frac{\pi}{2} + \frac{V_{m\max}}{RC\omega_m} \sin \omega_m t \right) \\ (\text{se } \frac{V_{m\max}}{RC\omega_m} \ll V_{p\max}) \end{aligned}$$

Le più intantanee del segnale  $V_{PM}$  e'

$$\Phi(t) = \omega_p t - \frac{\pi}{2} + \frac{V_{m\max}}{RC\omega_m V_{p\max}} \sin \omega_m t.$$

e le frequenze intantanee del segnale PM e'

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \frac{d\Phi(t)}{dt} = \frac{\omega_p}{2\pi} + \frac{V_{m\max} \omega_m}{2\pi R C \omega_m V_{p\max}} \cos \omega_m t \\ &= f_p + \frac{V_{m\max}}{2\pi R C V_{p\max}} \cos \omega_m t \end{aligned}$$

Si ottiene pertanto, inoltre, una modulazione  
di frequenza in pulsanti  $f_p$  (frequenze delle  
portante) con ampiezza la deviazione di frequenza

$$\Delta f \cos \omega_m t, \quad \text{con } \Delta f = \frac{V_{m\max}}{2\pi R C V_{p\max}},$$


che induce la modulazione

$$m = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{V_{m\max}}{2\pi f_m R C V_{p\max}}$$

**DEMODULAZIONE DI UN SEGNALE FM  
E DI UN SEGNALE PM**

La demodulazione di un segnale modulato in frequenza si può ottenere in diversi modi:

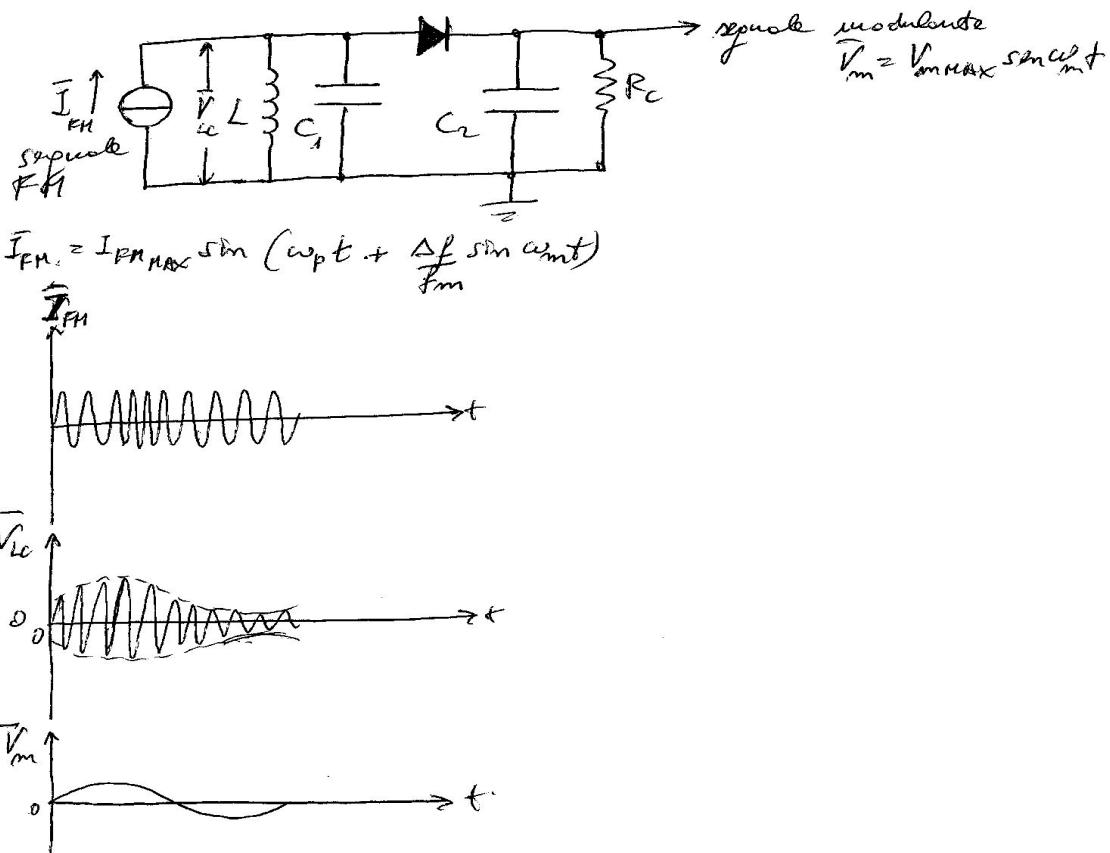- 1) Il più semplice consiste nell'utilizzare un circuito resonante LC accordato sulla frequenza  $f_p$  della portante in esame di modulazione. La variazione di frequenza della portante genera ai capi del circuito un segnale modulato in frequenza che viene demodulato con un'antenna e doppio di modulazione di ampiezza.



2) Con un circuito PLL (Phase Locked Loop)  
 (Maglie ad appannaggio di fase)


Il circuito PLL è di fondamentale importanza negli attuali ~~sistemi~~ di ricezione.

Il circuito PLL è costituito da un VCO (Voltage Controlled Oscillator), cioè da un oscillatore la cui frequenza varia in funzione di una tensione di controllo. Il segnale fornito dal VCO, che ha circuiti a base frequenze (fissi e continue su kHz) è costituito da un convertitore tensione/frequenza ( $f = kV$ ) mentre nei circuiti a radiofrequenze (decine e centinaia di MHz) è costituito da un oscillatore accoppiato con un doppio varactor (varactor), viene inviato ad un circuito comparatore di fase che fornisce, per confronto con una frequenza di riferimento, una tensione di controllo che viene applicata all'ingresso del VCO attraverso un filtro passa-basso, che filtra le componenti ad alte frequenze presenti nell'uscita del comparatore di fase. Se la frequenza di riferimento è fornita da un oscillatore a frequenza fissa (oscillatore a puente), si ottiene dal VCO un segnale stabilito in frequenza. Se invece la frequenza di riferimento è un segnale modulato in frequenza, il circuito PLL funziona come demodulatore FM, in quanto il VCO tende ad ~~adattare~~ le variazioni di frequenza determinate.


66

all'uscita del filtro passe-basso la presenza del  
segnale modulante.

### Schemi e blocchi del circuito PLL

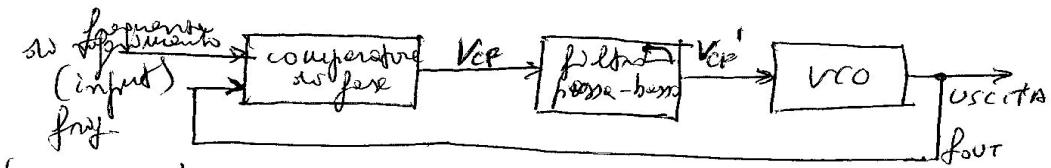

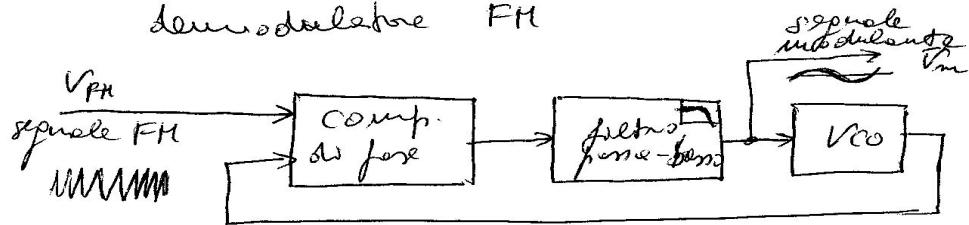
$f_{ref} = f_{out}$  Schemi di impiego del  
Circuito PLL utilizzato come  
demodulatore FM



Per open circuito PLL  $\Rightarrow$  definiscono  
l'intervallo di cattura  $2f_c$  e l'intervallo di  
aggiornamento  $2f_L$  (lock).

Se  $f_o$  è la frequenza di oscillazione libera del  
VCO e  $f_{ref}$  è la frequenza di riferimento (input)  $f_{ref}$ ,  
verrà in diretto in modo rispetto a  $f_o$ ,  $2f_c$   
e l'escursione di frequenza  $\Delta f_{ref}$  tale che

$2f_c$

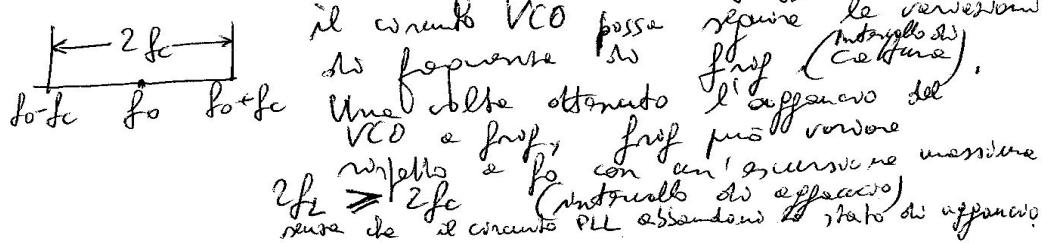


il circuito VCO possa seguire le variazioni  
di frequenza  $f_{ref}$  (cattura),  
 $f_o - f_c$   $f_o$   $f_o + f_c$  Una volta ottenuto l'aggiornamento del  
VCO a  $f_{ref}$ ,  $f_{ref}$  può tornare  
 $2f_L \geq 2f_c$  e  $f_o$  con un'escursione massima  
verso destra il circuito PLL abbandona il stato di aggiornamento.

Il funzionamento del Circuito PLL è basato sulla controreazione presente nell'anello ed effettivo di fase: se infatti la frequenza di riferimento ( $f_{ref}$ ) aumenta (o diminuisce) entro l'intervallo  $2f_L$  di effettivo (LOCK), la tensione di controllo  $V_{CP}$  fornita dal comparatore di fase aumenta (o diminuisce) determinando una variazione lineare della frequenza  $f_{OUT}$  del grande prodotto del VCO. La cui uscita è collegata all'altro ingresso del comparatore di fase, in modo che, a riposo,  $f_{ref}$  sia uguale a  $f_{OUT}$  e  $V_{CP}$  rimanga costante. (frequenza appena sotto la linea di fase è  $f_{ref}$ )

Uno dei circuiti integrati più comuni è il PLL 565 avendo le seguenti caratteristiche:

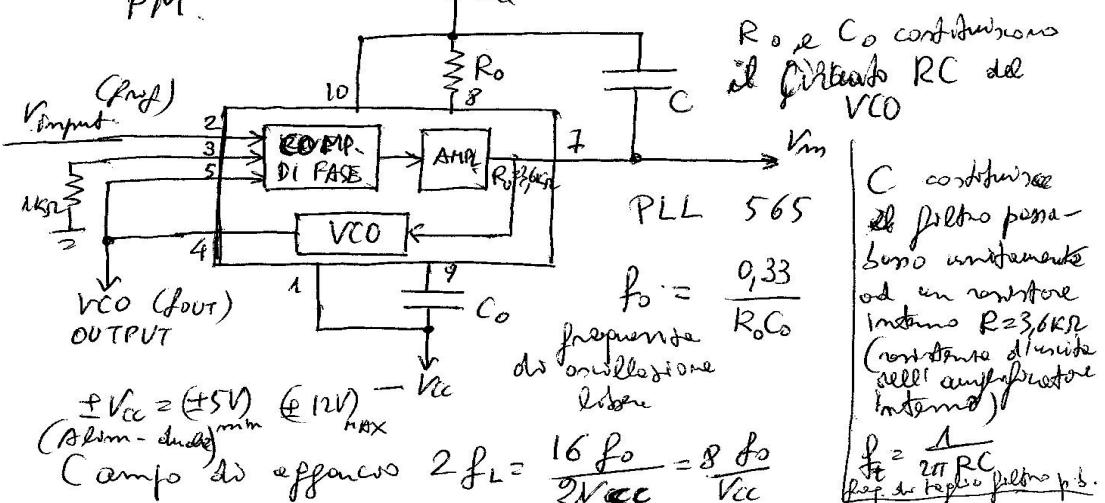N.B.: Il circuito PLL si può usare anche come demodulatore PM.




Il comparatore di fase è costituito, generalmente, da una porta EXOR.

## MODULAZIONI DIGITALI

(ASK, FSK, PSK, DPSK,  
QPSK, QAM, MODULAZIONE IN BANDA BASE)

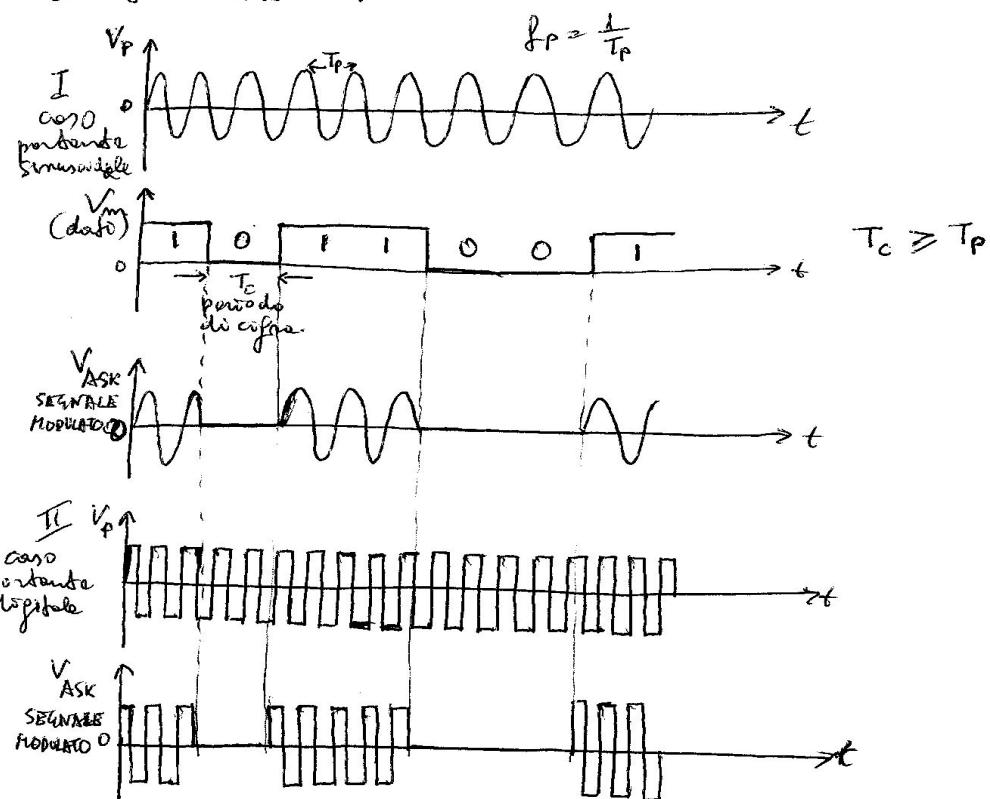
### Modulazione ASK (Amplitude Shift Keying)

La modulazione ASK, è soprattutto, consiste nel sovrapporre le portanti analogiche (sinusoidali) o le portanti digitali (onda quadra) in corrispondenza degli zeri del segnale digitale contenente l'informazione da trasmissione.




Un modulatore ASK (con portante analogica) si può realizzare in vari modi:

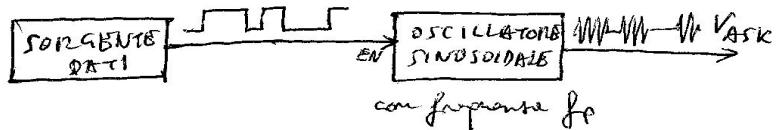
- 1) Con un oscillatore sinusoidale (o con un multivibratore) dotato di un ingresso di abilitazione pilotato dalla sorgente dei dati da trasmettere.



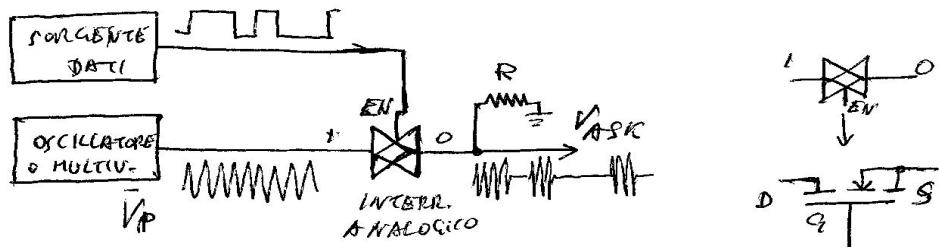- 2) Con un oscillatore sinusoidale (o con un multivibratore) alla cui uscita si collega un interruttore analogico (analog switch) e BJT o a MOSFET pilotato dalla sorgente dati.



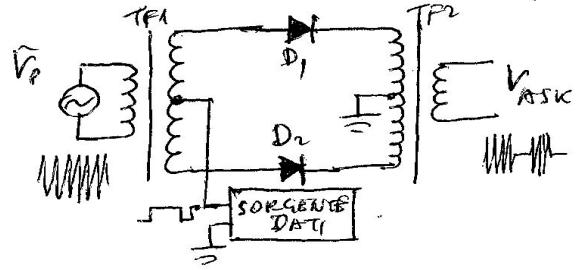- 3) Con un modulatore a diodi (di tipo bilanciato)




Se il livello logico è alto, i diodi  $D_1$  e  $D_2$  conducono consentendo il passaggio delle portanti; Se invece il livello logico è basso, viene bloccato il passaggio delle portanti.

Lo spettro di un segnale ASK si ottiene dalla modulazione in mosaico di Fourier.

Si ottengono in questo caso due linee spettrali di ampiezza decrescente disposte simmetricamente rispetto alla frequenza  $f_p$  della portante, in modo analogo a quanto si ottiene per la modulazione di ampiezza analogica.

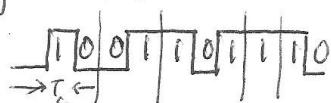
Le distanze di variazione lineare spettrale per unità di mosaico differiscono delle frequenze di cifra  $F_c$  del segnale digitale.



$T_c$ : periodo di cifra (durata di un bit)

$F_c = \frac{1}{T_c}$  = frequenza di cifra (baud)

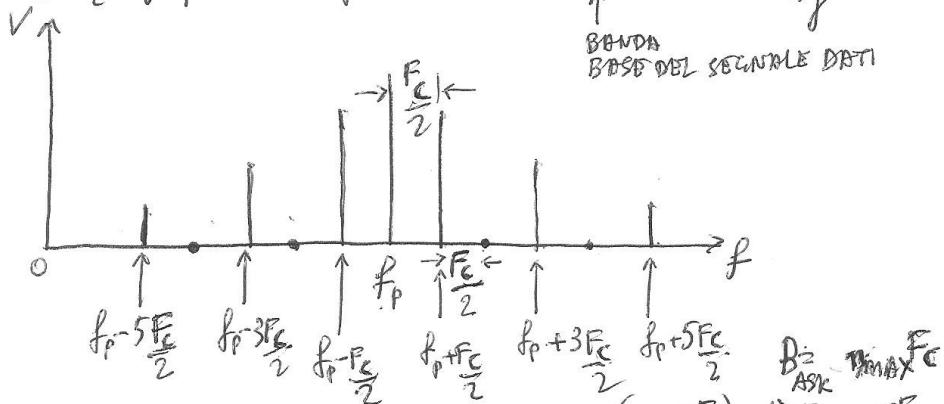
$$B = F_0 = \frac{1}{2T_c} \quad \begin{matrix} F_0 \text{ è la} \\ \text{freq. fondamentale} \\ \text{segnale dati.} \end{matrix}$$



$$\text{Larghezza di banda } B = \frac{f_p + 5F_c}{2} - \left( \frac{f_p - 5F_c}{2} \right) = 10\frac{F_c}{2} = 5F_c$$

(Se si considerano soltanto le prime 5 armoniche delle frequenze di cifra)

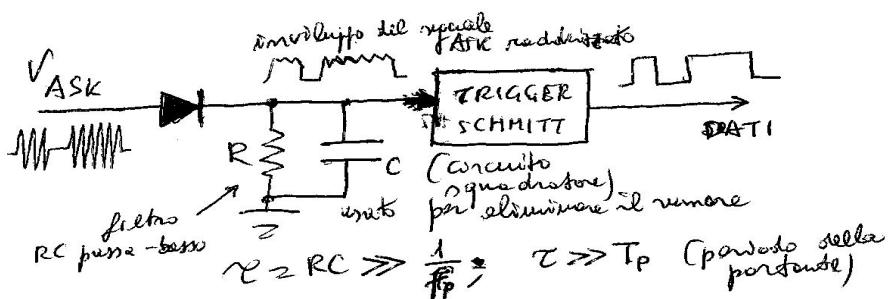La demodulazione di un segnale ASK si può ottenere sufficientemente con un ricevitore a doppio, del tipo a veloce di picco, come quelli impiegati per demodulare segnali AM.



Alternativamente, si può impiegare un rivelatore coerente, basato su un demodulatore ~~a prodotto~~, che richiede però la rigenerazione della portante ASK mediante un circuito PLL, aggiornata in frequenza e farà al segnale  $V_{ASK}$ .

La modulazione ASK è poco utilizzata a causa del suo basso rapporto segnale/disturbo ( $S/N$ ) e quindi delle difficoltà di eliminare il rumore elettrico sovraffondo del segnale utile; tale compromesso richiede una minore larghezza di banda rispetto alle modulazioni FSK e PSK.

---

## 50

### Modulazione PSK (Frequency Shift Keying)

(Modulazione a spostamento di frequenze)

È una delle modulazioni digitali più utilizzate nei moderni commerciali per reti commutate (half duplex) fino a 1200 bit/s.

La modulazione FSK consiste nel far variare discontinuamente la frequenza delle portante tra due valori  $f_i$  ed  $f_s$ : la frequenza inferiore  $f_i$  corrisponde al livello logico 1, la frequenza superiore  $f_s$  corrisponde al livello logico 0.

Esempio:  $f_p$  (frequenza delle portante in assenza di dati)  $\geq 1500 \text{ Hz}$

$$f_s = 1700 \text{ Hz} \rightarrow 0, f_i = 1300 \text{ Hz} \rightarrow 1$$

$$\Delta f = f_s - f_i = 400 \text{ Hz}$$


deviazione  $\Delta f$   $\ll f_{\text{c}}$  ( $f_{\text{c}} = 1500 \text{ Hz}$ )

di frequenze  $f_p = \frac{f_s + f_i}{2} = 1500 \text{ Hz}$  for  $\frac{\Delta f}{2} \ll f_p$


$$V_b = \frac{1}{T_b} = \frac{1}{\frac{1}{f_p}} = 2f_p$$

$f_p$  deve essere nello stesso modo che  $f_p > \frac{1}{T_c}$ , dove  $T_c$  è la durata di 1 bit (tempo di cifra).

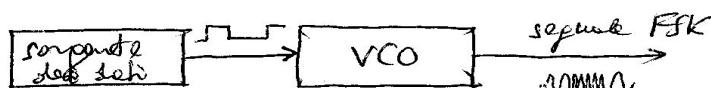
La modulazione PSK si può ottenere nel modo più semplice utilizzando un oscillatore controllato in tensione (VCO), pilotato dalla sorgente dei dati da trasmettere.



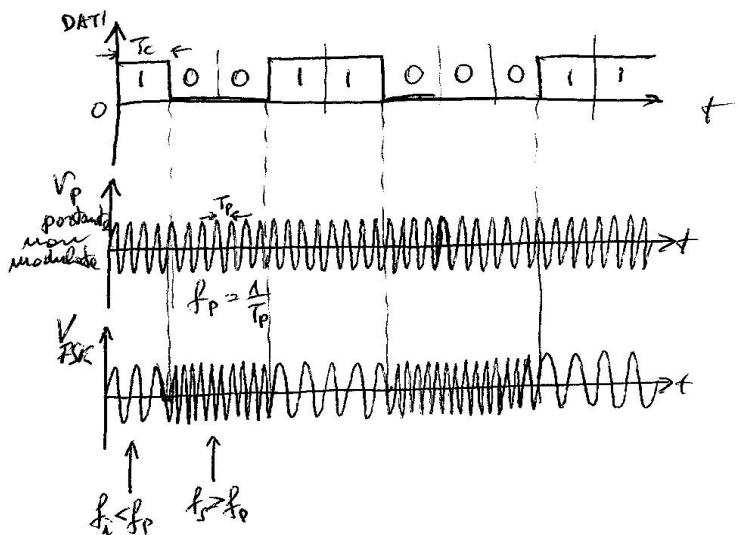È importante che nella modulazione FSK non si introducano discontinuità di fase durante le variazioni della frequenza delle portante.




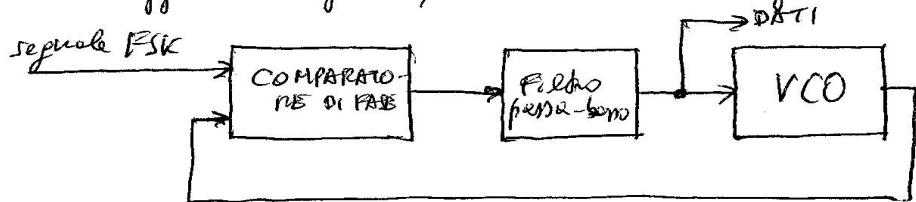La demodulazione di un segnale FSK si può ottenere, nel modo più semplice, utilizzando un circuito PLL (Phase Locked Loop) (Meglio ad appena si fore), come nel caso dei segnali FM



In effetti il VCO del circuito PLL tende a seguire, nelle condizioni di apparenza, le variazioni di frequenza del segnale FSK, ~~il~~ il comparatore di fase fornisce al circuito VCO, attraverso il filtro passa-basso, una tensione di controllo di segnale in modo da annullare, per effetto delle controreazioni delle meglie, le differenze fra le frequenze presenti all'imposto del comparatore di fase. Il segnale di controllo, filtrato da una cella RC passa-basso, fornisce il segnale digitale.

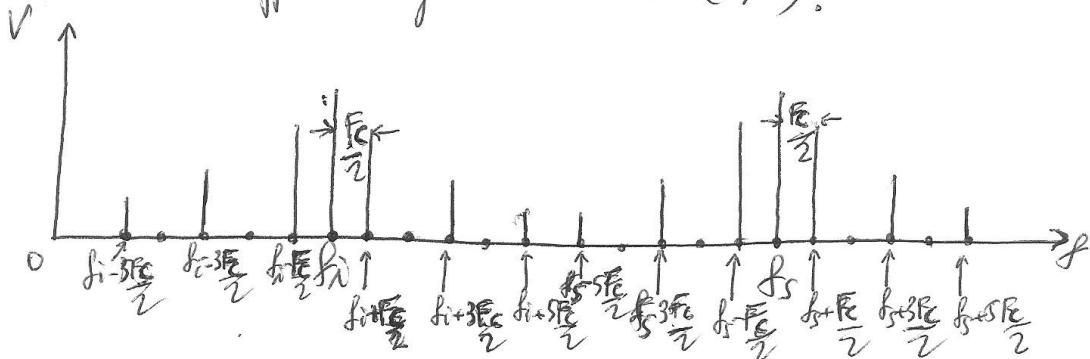Lo spettro di un segnale FSK è costituito da due spettri ASK corrispondenti alle frequenze  $f_i$  ed  $f_s$ ; pertanto la larghezza di banda è maggiore rispetto alla modulazione ASK; in compenso si ottiene un elevato rapporto segnale/disturbo ( $S/N$ ).



$$f_c : \text{frequenza di cifra} = \frac{1}{T_c}$$

$$\rightarrow f_s = 1700 \text{ Hz} \quad f_i = 1300 \text{ Hz} \quad \text{ed} \quad m=5 \quad \text{si ha:}$$

$$B_{FSK} = f_s + 5 \frac{F_c}{2} - \left( f_i - 5 \frac{F_c}{2} \right) = f_s - f_i + 10 \frac{F_c}{2} = 400 \text{ Hz} + 5 F_c$$

## MODULAZIONE PSK, DPSK, QPSK (PHASE SHIFT KEYING)

53


Le modulazione PSK è sovraccarico di fase si impiega nelle diverse versioni (PSK, DPSK, QPSK) per trasmettere dati con elevate velocità (~~2000 bit/s~~ fino a 3600 bit/s), e consente nell'invio di un bit alla trasmettente, nel caso più semplice della PSK, un determinato valore della fase della portante o una determinata variazione di fase della portante (DPSK: modulazione differenziale).

Le modulazioni QPSK consentono invece nell'invio di un bit (dibit: 00, 01, 10, 11), e consentono portanti, a parità di lunghezza di banda del canale di trasmissione e quindi di velocità di modulazione (band), di ottenere una velocità di trasmissione doppia (bit/s).

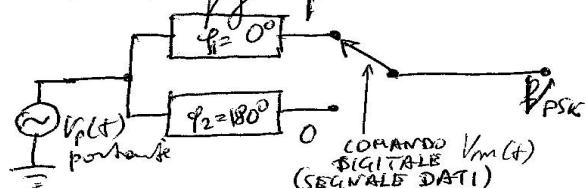
### Modulazione PSK.

La modulazione PSK si ottiene inviando la fase  $\varphi = 0^\circ$  delle portanti al bit 1 e la fase  $\varphi = 180^\circ$  al bit 0, (o viceversa). È utilizzata nei sistemi telefonici di trasmissione dati a 200 bit/s e nei punti radio per trasmissione dati a 2-8 Mbit/s.

Lo schema di principio di un modulatore PSK è rappresentato in figura:




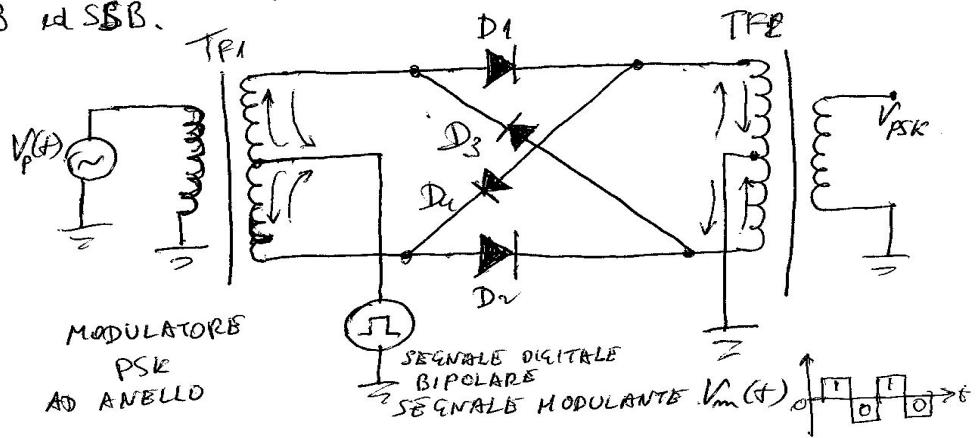Il tipo più semplice di modulatore PSK utilizza un modulatore bilanciato del tipo ad anello, come quello utilizzato per ottenere le modulazioni continue DSB ed SSB.



I Caso:


$V_m(t)$  positivo (bit 1)

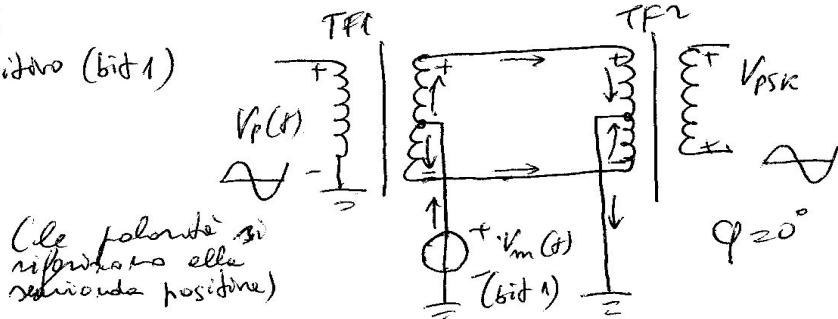



In questo caso conducono i diodi  $D_1$  e  $D_2$  e sono bloccati i diodi  $D_3$  e  $D_4$ ; pertanto si ottiene all'uscita un segnale in fase con quello d'ingresso  $V_p(t)$ , evolvendo al collegamento diretto fra i trasformatori TPI e TPF2.

II Caso:

$V_m(t)$  negativo (bit 0)

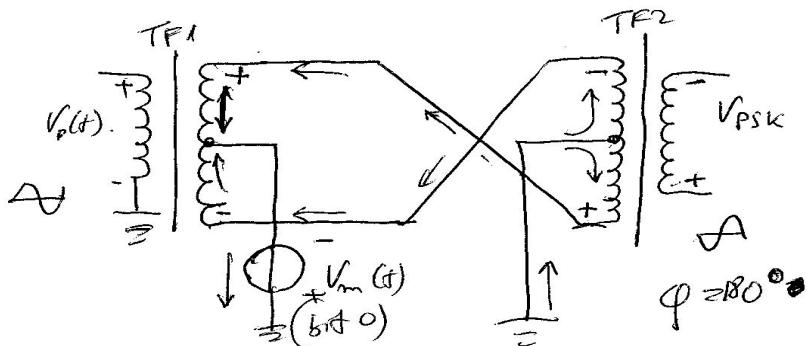

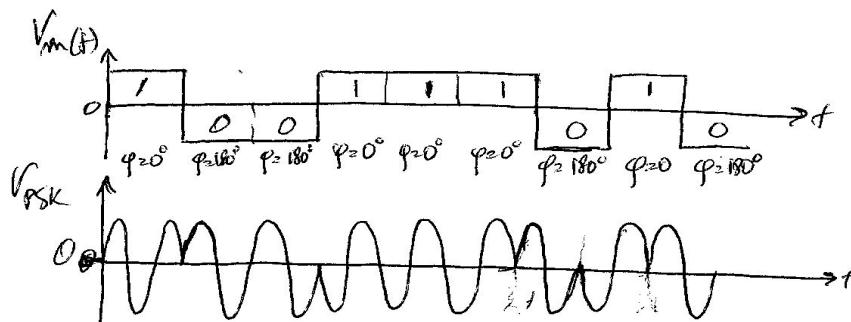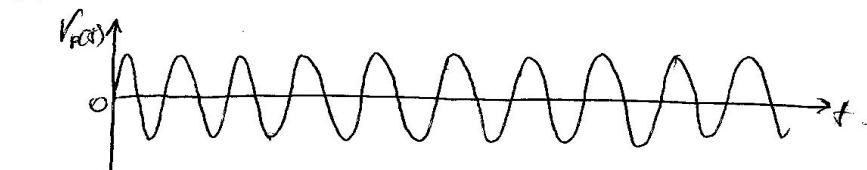In questo caso conducono i diodi  $D_3$  e  $D_4$  e sono bloccati i diodi  $D_1$  e  $D_2$ ; pertanto si ottiene all'uscita un segnale in opposizione di fase rispetto a  $V_p(t)$ , evitandosi il collegamento inverso fra i trasformatori  $Tp_1$  e  $Tp_2$ .




Se  $V_p(t) = A_p \sin \omega_p t$        $\omega_p = 2\pi f_p$        $f_p$  = frequenza della portante

$$V_{PSK} = A_p \sin (\omega_p t + \phi(V_m))$$

$$\phi(V_m) \begin{cases} = 0^\circ & \text{se } V_m(t) \geq 0 \quad (\text{bit 1}) \\ = 180^\circ & \text{se } V_m(t) < 0 \quad (\text{bit 0}) \end{cases}$$

La demodulazione di fase si ottiene utilizzando un rivelatore a prodotto (demodulatore ad anello) seguito da un filtro passo-basso per la ricostruzione del segnale modulante (dati). Bisogna tenere presente che occorre rigenerare nel ricevitore il segnale portante appena uscito in frequenza e fase alla portante imposta in trasmissione. Si utilizza portanto un circuito PLL (Phase Locked Loop) (rigenerazione su fase).

Schema a blocchi di un demodulatore PSK.

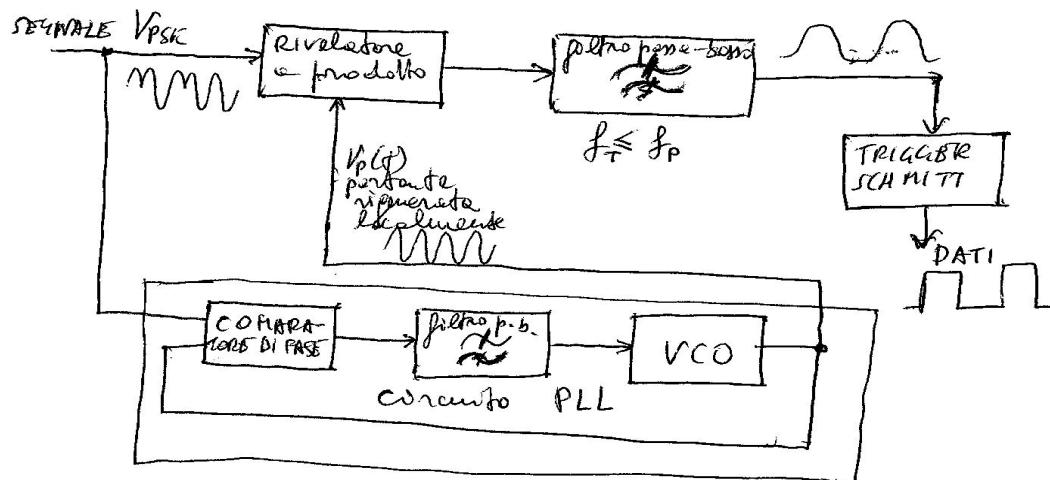

### Modulazione differenziale DPSK



In pratica la semplice modulazione PSK, detta anche CPSK (Coherent Phase Shift Keying), viene scarsamente utilizzata per il fatto che la portante rigenerata localmente può essere appannata via il segnale portante, ma ~~anche~~ se il segnale portante fosse su 180°;

L'indeterminazione ( $\pm 180^\circ$ ) da cui è affetta la fase della portante rigenerata nel ricevitore si traduce in un'indeterminazione delle cifre binarie ottenute. Per ovviare a questo inconveniente si impiega la modulazione DPSK (Differential PSK), che si ottiene ponendo ad ogni bit non una fase determinata come nelle modulazioni PSK, ma una variazione di fase rispetto alla fase relativa al bit precedente.

La modulazione di fase DPSK si ottiene pilotando un modulatore a prodotto (ad anello) con un segnale digitale ottenuto dal segnale dati con un codificatore che determina una variazione di fase di  $180^\circ$  (da  $0^\circ$  a  $180^\circ$  o da  $180^\circ$  a  $0^\circ$ ) in presenza di un bit=1 e nessuna variazione di fase in presenza di un bit=0. In tal modo le cifre binarie (assolute) ottenute non dipende dal valore ~~della~~ della fase della portante rigenerata nel ricevitore, ma soltanto dalla variazione di fase, che sono univoche, delle portante modulate rispetto alle portante non modificate.

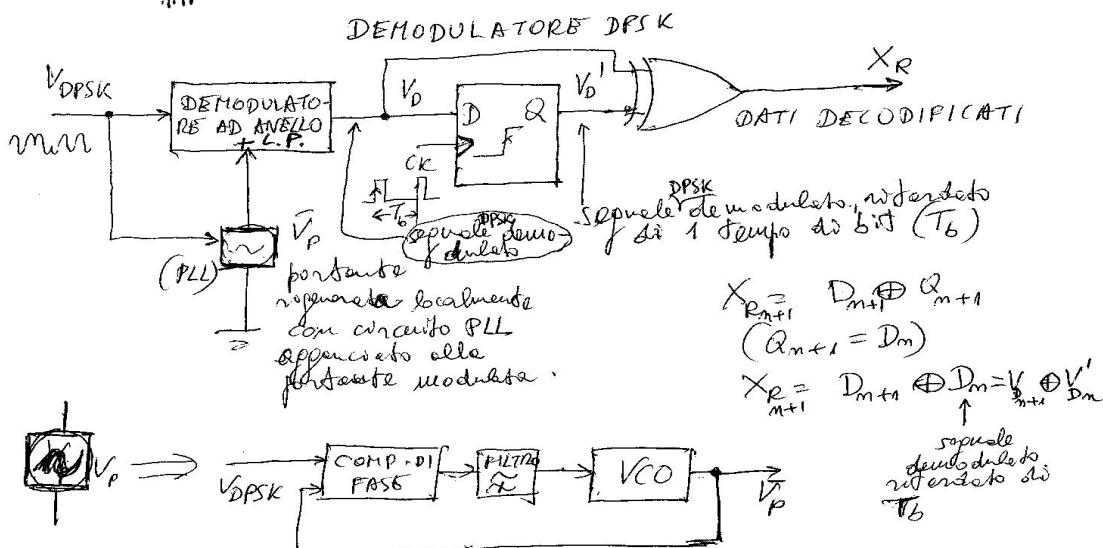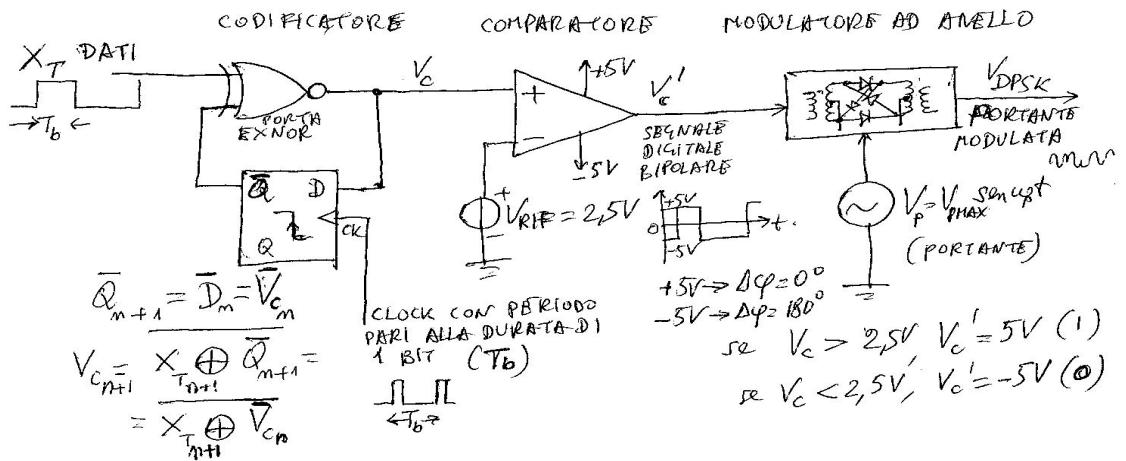
#### Modulatore DPSK

Un semplice circuito modulatore DPSK è costituito da un codificatore, da un comparatore (rivelatore di soglia) e da un modulatore ad anello.



La demodulazione DPSK si ottiene impiegando un demodulatore ed quello (rivelazione a prodotto) ed una rete di decodifica con flip-flop D e porta EXOR.

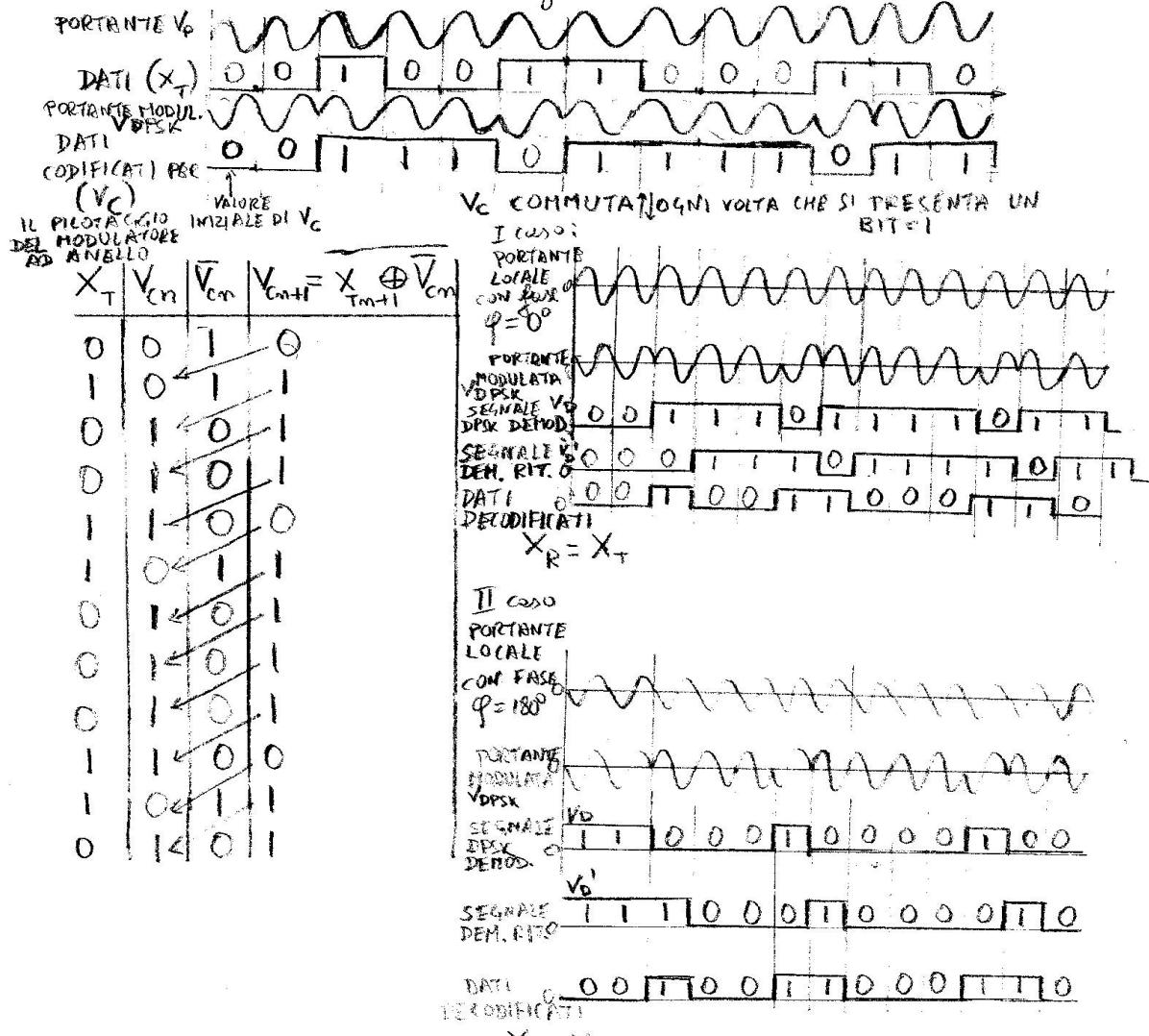Si può verificare preferibilmente che l'indeterminazione di  $\pm 180^\circ$  della fase delle portanti rigenerate non influisce sulla correttezza dei dati decodificati.



Nel I caso la portante rigenerata si oppone in fase ( $\varphi = 0^\circ$ ) alla portante utilizzata in trasmissione; nel II caso si oppone in opposizione di fase ( $\varphi = 180^\circ$ )

## Modulazione QPSK (o 4PSK)

60

La modulazione QPSK è una modulazione di fase quadramente (a 4 fasi) e trova largo impiego nei sistemi televisivi di trasmissione dati a 2400 bit/s e nei punti radio numerici a 34 Mbit/s. Ad ogni valore delle fasi vengono associati 2 bit (1 bit per ciascun valore delle fasi); pertanto, potendo disporre di 4 combinazioni binarie

Dibit	Modulazione tipo A	Modulazione tipo B
00	$0^\circ$	$+45^\circ$
01	$+90^\circ$	$+135^\circ$
11	$+180^\circ$	$+225^\circ$
10	$+270^\circ$	$+315^\circ$



ottenere, a parità di banda presente del canale di trasmissione e quindi di velocità di modulazione (in band), una velocità di trasmissione doppia.  $V_{trasm} = \frac{V_{band}}{2}$ , (bit/s)

In generale, nelle modulazioni di fase con più livelli di fase (modulazioni polifasiche), la velocità di trasmissione è pari a  $N$  volte la velocità in band, tenendo  $N$  il numero dei bit associati ad ogni valore delle fasi.

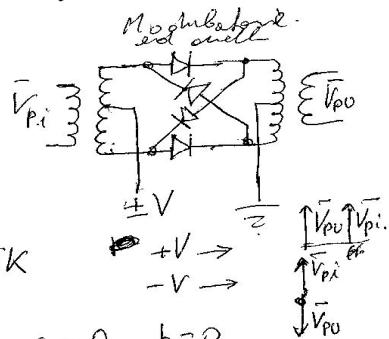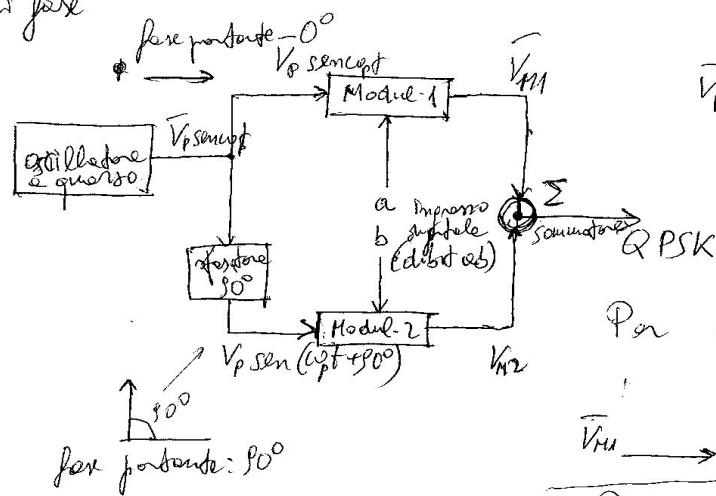
Esempio: Per  $N=2$  si ha la modulazione 4PSK (QPSK) (dibit) (a 4 livelli)

Per  $N=3$  - - - - - - - - - - 8PSK (trit) (a 8 livelli)  
con  $V_{tr} = 3 V_{band}$

Per ottenere la modulazione QPSK si possono utilizzare 2 modulatori ed anelli collegati in quadratura, con elementi da 2 portanti rispetti di  $90^\circ$ , in modo da generare i 4 valori di fase.



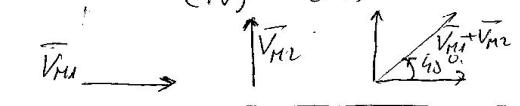
$$\text{Per } a=0, b=0 \quad (+V) \quad (+V)$$




$$\text{Per } a=0, b=1 \quad (+V) \quad (-V)$$



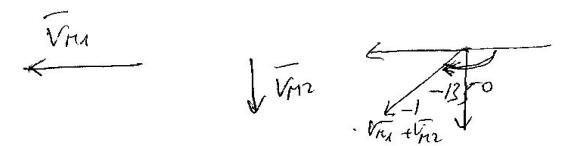
$$\text{Per } a=1, b=1 \quad (-V) \quad (-V)$$



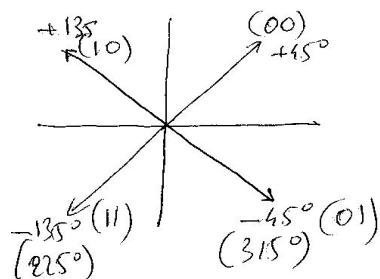
$$\text{Per } a=1, b=0 \quad (-V) \quad (+V)$$



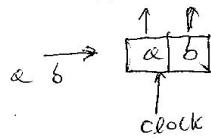
Il bit  $a$  viene fornito  
ai modulatori  
da un registratore con impresa  
parallela ed esente parallele



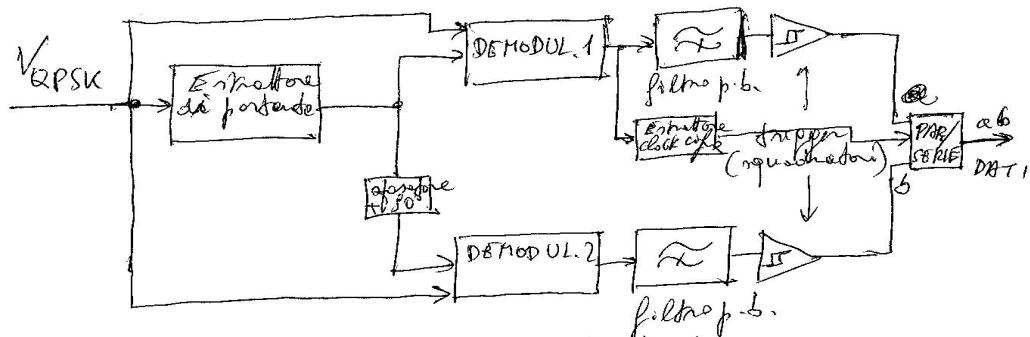La demodulazione QPSK si ottiene facendo uso di 2 demodulatori polariati in quadratura rispetto alla portante ricevuta localmente, le cui uscite, opportunamente filtrate e squadrate, convergono verso un circuito digitale che compone i bit del dato ricevuto e li emette periodicamente mediante un registro pilotato dal clock di trasformazione (clock di cifre) estratto dai dati.



Esempio: dato trasmesso

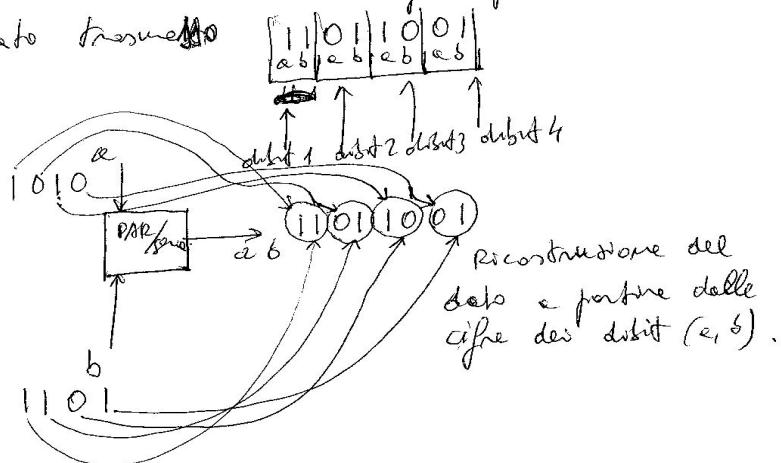


## Modulazione QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

La modulazione QAM è una modulazione combinate di ampiezza e fase, ed è impiegata nella trasmissione dati ad alte velocità (9600 bit/s) in punto, grazie ai sette livelli che le caratterizza, consente di ottenere una velocità di trasmissione quadrupla delle velocità di modulazione (band).

$$\frac{V_{tr}}{(bit/s)} = 4 \frac{V_{mod}}{(\text{band})}$$

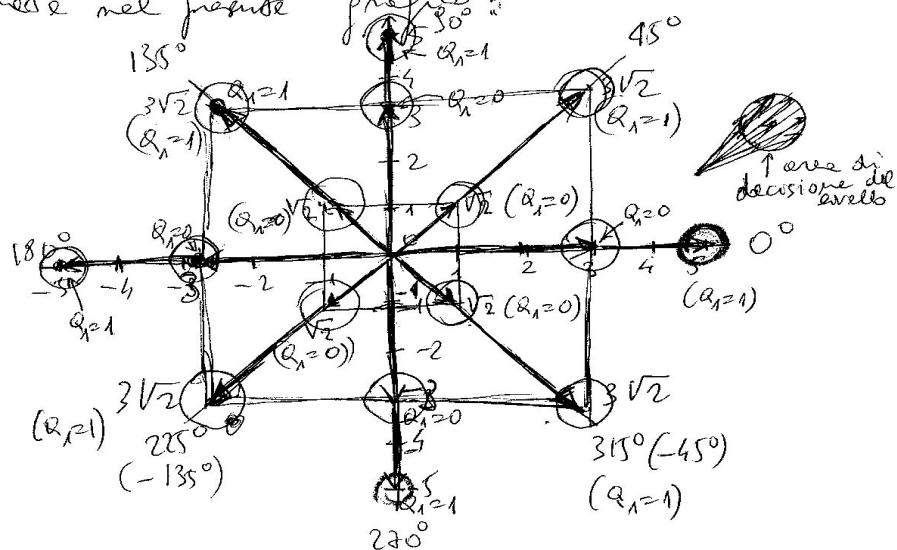
Le sequenze dei dati da trasmettere è costituita da gruppi di 4 bit (quadribit) : il bit meno significativo (LSB)  $\alpha_1$  determina l'ampiezza, gli altri 3 bit  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  la variazione di fase rispetto alle fasi di riferimento ( $0^\circ$ ). Tutte le possibili combinazioni di ampiezza e fase sono illustrate nel piano:



Modulo a 9600 b/s

Profilo delle costellazioni di ampiezza  
bit di fase bit di ampiezza fase per le modulazioni QAM

$Q_4$	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	Fase	Ampiezza
0.	0	1	0	$0^\circ$	3
0	0	1	1	$0^\circ$	5
0	0	0	0	$45^\circ$	$\sqrt{2}$
0	0	0	1	$45^\circ$	$3\sqrt{2}$
0	1	0	0	$90^\circ$	3
0	1	0	1	$90^\circ$	5
0	1	1	0	$135^\circ$	$\sqrt{2}$
0	1	1	1	$135^\circ$	$3\sqrt{2}$
1	1	1	0	$180^\circ$	3
1	1	1	1	$180^\circ$	5
1	1	0	0	$225^\circ$	$\sqrt{2}$
1	1	0	1	$225^\circ$	$3\sqrt{2}$
1	0	0	0	$270^\circ$	3
1	0	0	1	$270^\circ$	5
1	0	1	0	$315^\circ$	$\sqrt{2}$
1	0	1	1	$315^\circ$	$3\sqrt{2}$

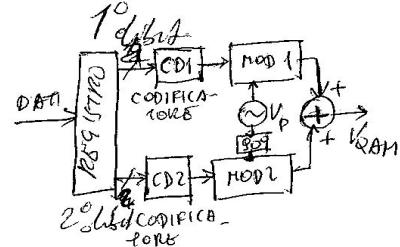


La modulazione QAM si ottiene sommando le uscite di due modulazioni QPSK (4PSK) alleate in quadratura. Occorre disporre all'ingresso di un regista parallelo a 2 formi ~~a 2 quadri~~ da inviare ai 2 modulatori QPSK.

## Modulazione impiegata nei modem in banda base.

Nei modem in banda base, cioè in quelli modem che non impiegano i vari tipi di modulazione utilizzati dai modem PSK, PSK, ASK, QAM (Modem in banda trasletto), il segnale digitale contiene l'informazione reale inviata in linea priva offerta co-difesa, necessaria per due motivi:

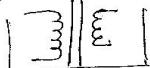
- 1) Garantire l'estensione del clock dei dati anche in presenza di lunghe sequenze di 1 e di 0.
- 2) Eliminare delle componenti a bassa frequenza del segnale digitale, che non possono trasmettere attraverso i trasformatori di accoppiamento fra i modemi e la linea (traslatori),



Co-decodificazione in banda base.

Per modem da 1100, 2400, 4800, 9600, 19200, 24000, 48000, 96000 bit/s

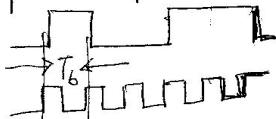La codifica in linea viene effettuata mediante una modulazione differenziale di fase su portante ad una frequenza pari alla frequenza di cifra f<sub>c</sub> fatto








In pratica si invertisce la fase della portante in presenza dei bit = 0 e si lascia inalterata in presenza dei bit = 1.

# MODULAZIONE QPSK V26BIS (o 4PSK)


~~2400~~ BIT/S

1200 baud

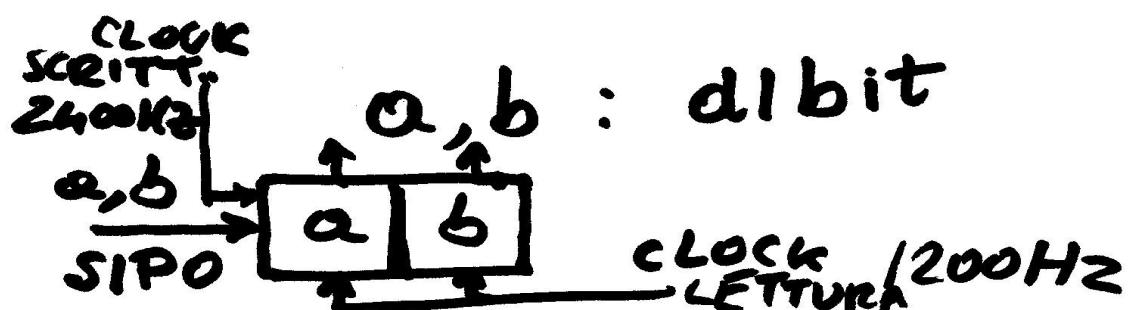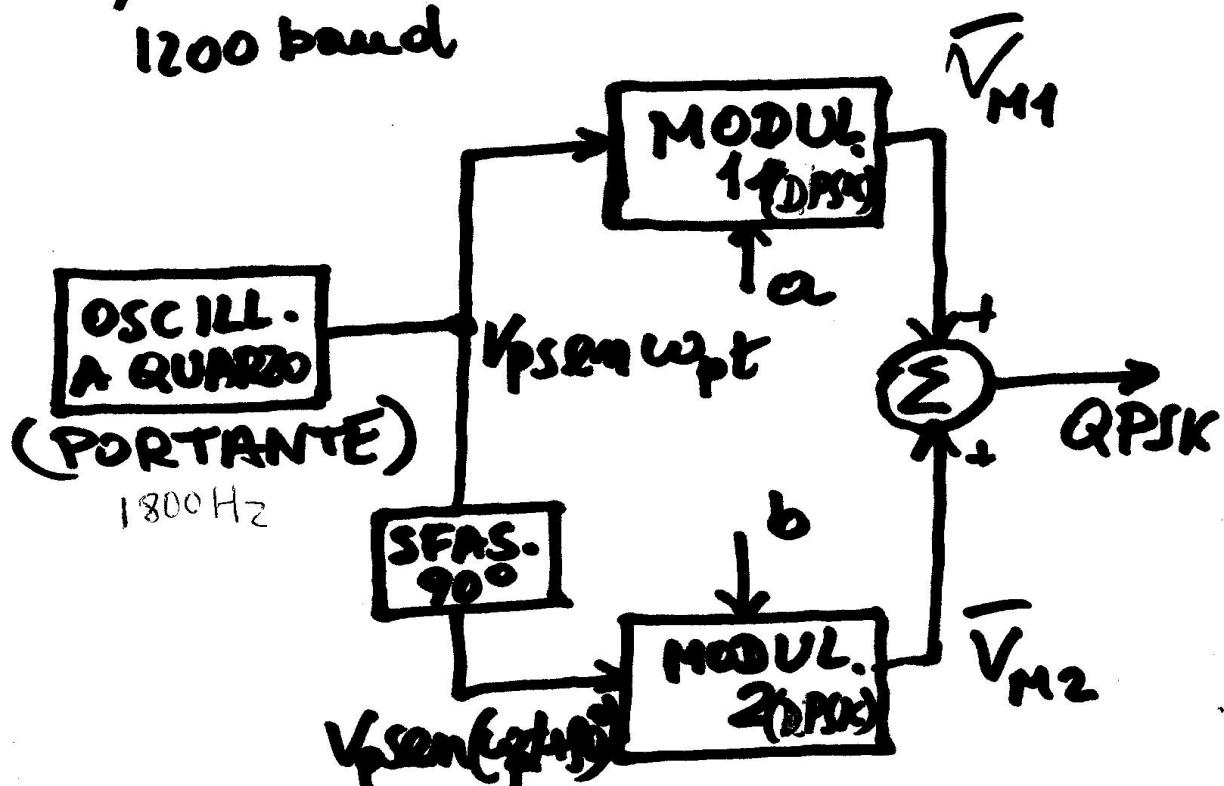

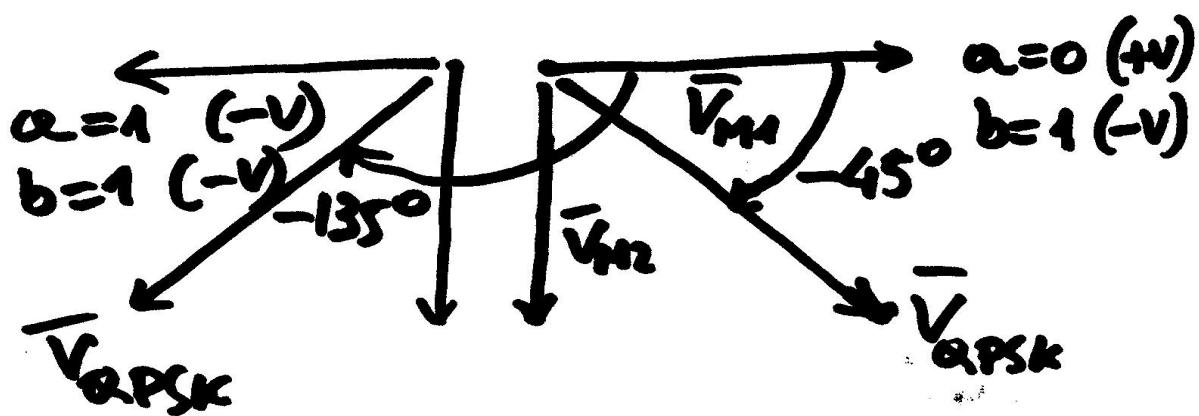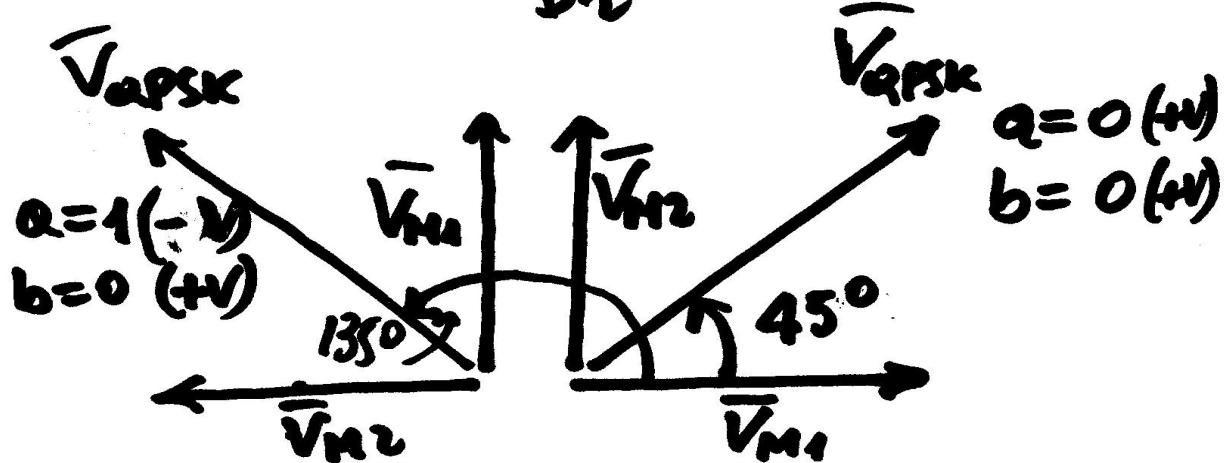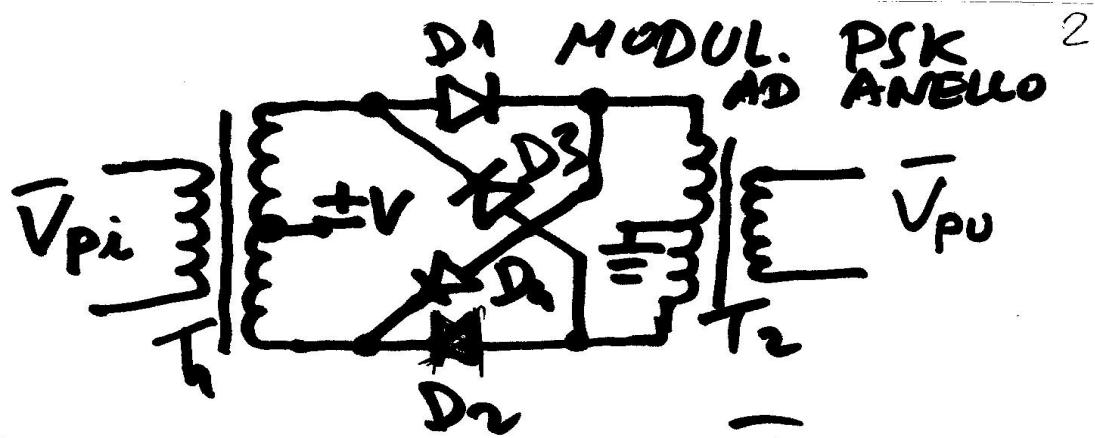


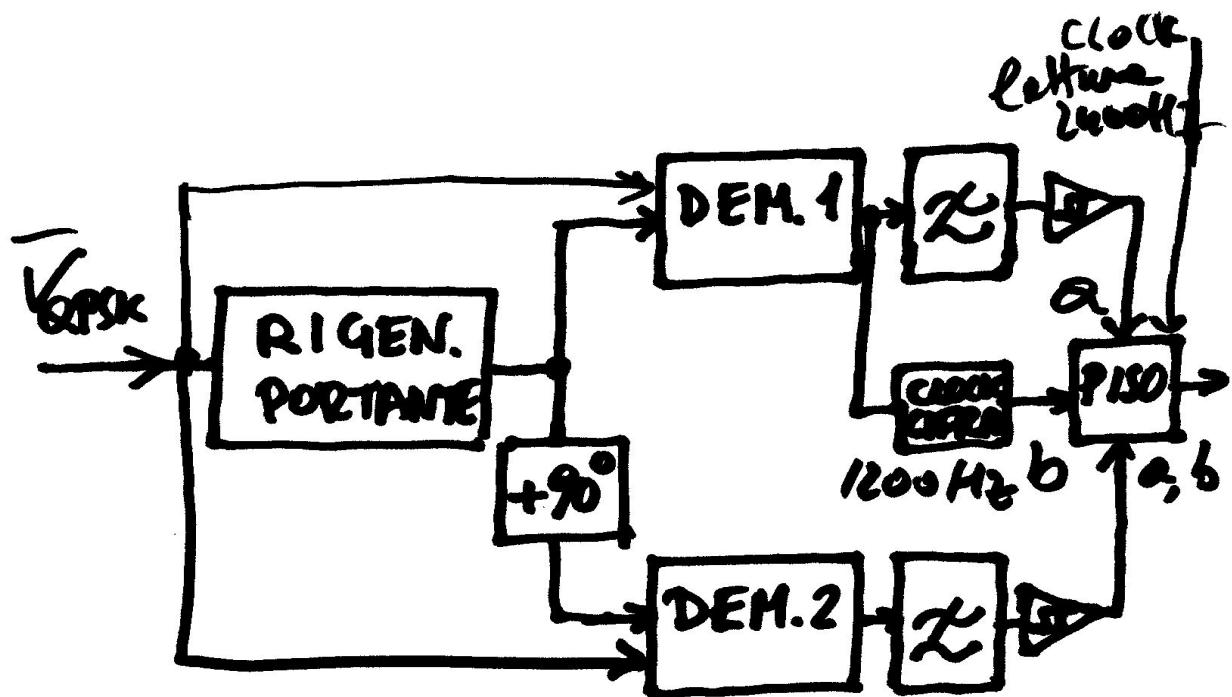
# DEMODULAZIONE QPSK<sup>3</sup> (o 4PSK)



## ESEMPIO:

DATO RICEVUTO

1	1	0	1	1	0	0	1
a	b	a	b	a	b	a	b
DB1	DB2	DB3	DB4				

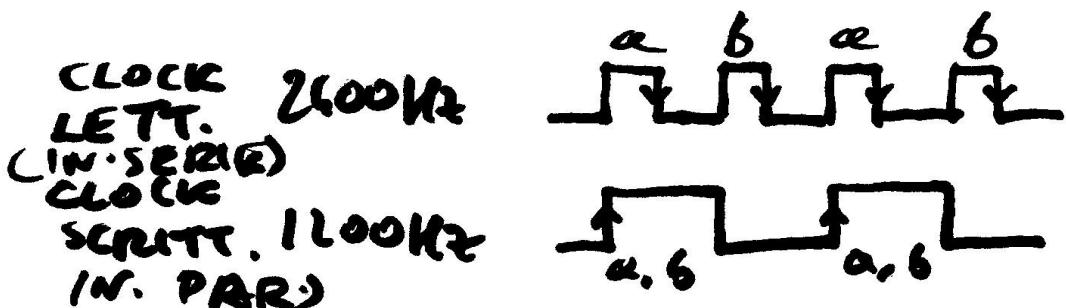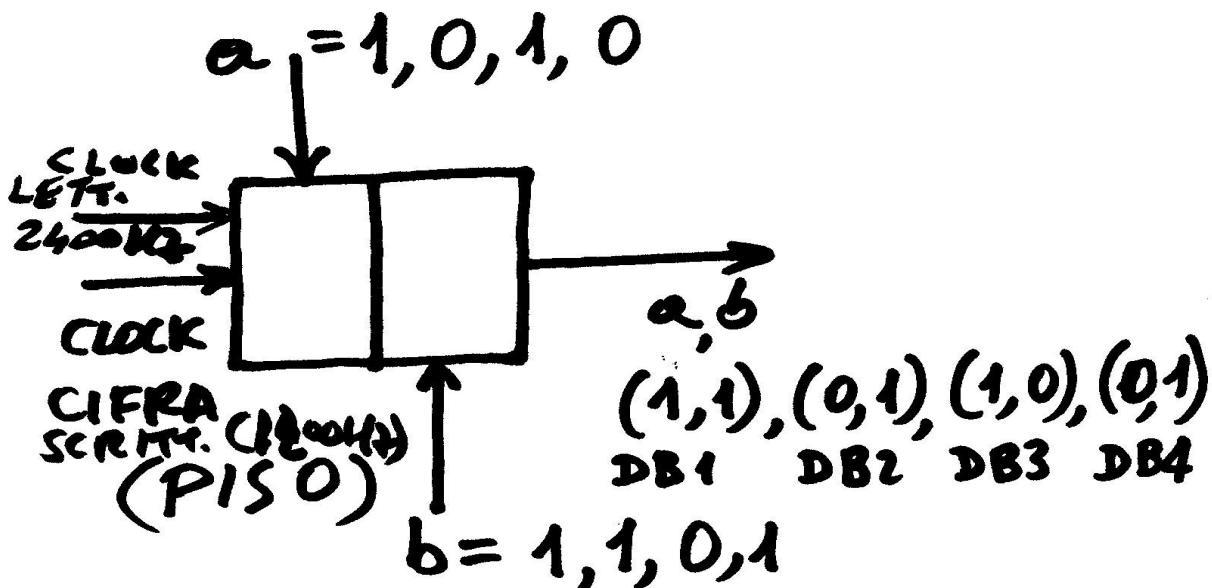


5

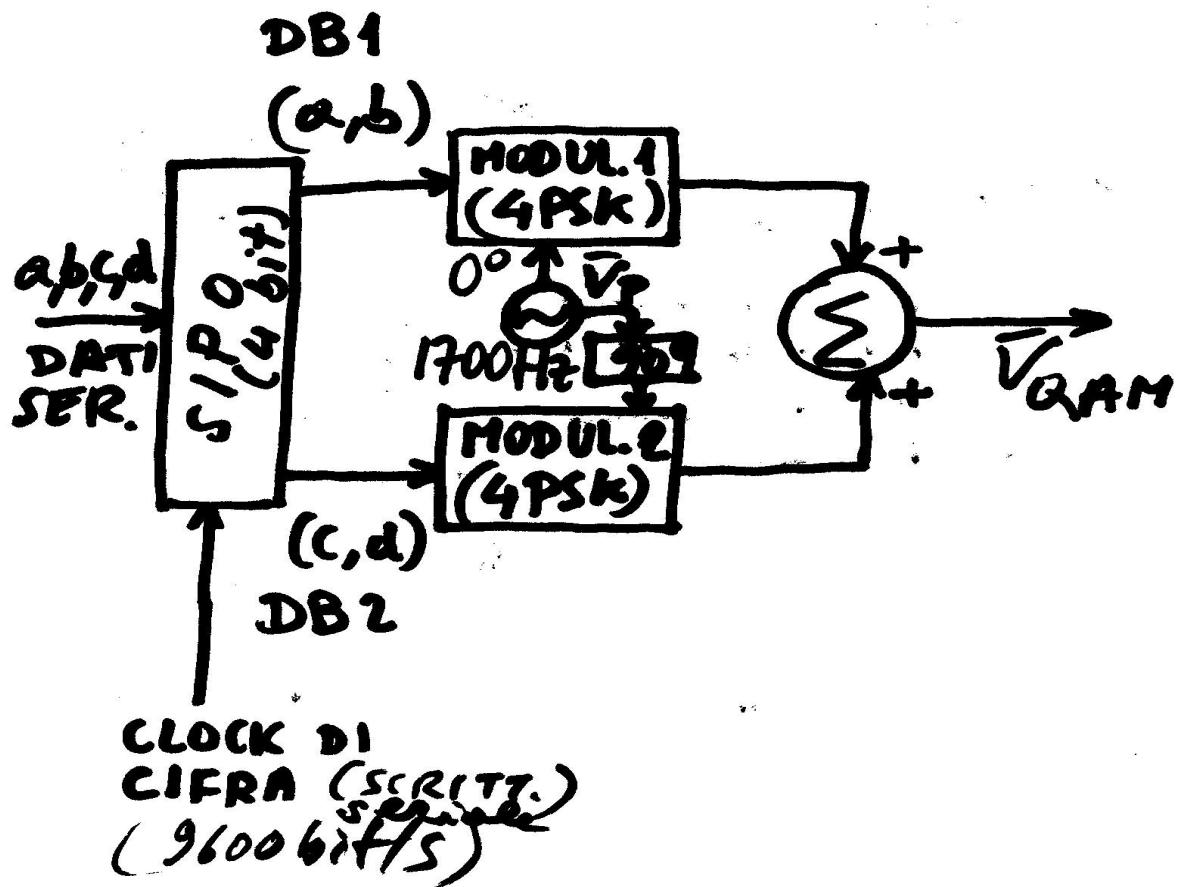
# MODULAZIONE QAM (SU LINEA DEDICATA) (QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION)

V.29

$$\sqrt{v_{tx}} \text{ (bit/s)} = 4 \sqrt{v_{\text{mod.}}} \text{ (baud)}$$



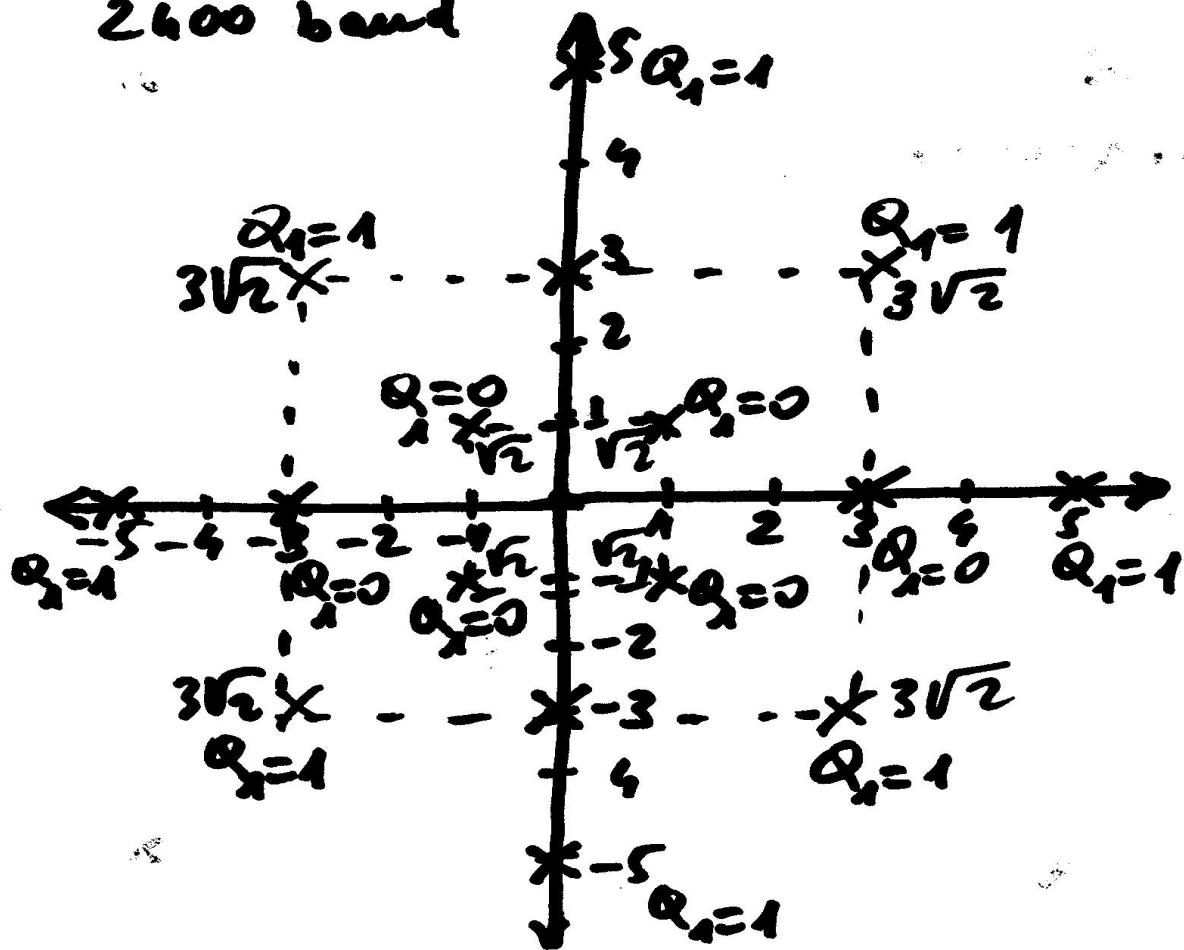COSTELLAZIONE V.29 - 9600 bit/s  
 QAM (16 STATI)  
 2400 baud




7

STATI DELLA MODULAZIONE  
Q R M

QUADRIBIT

$Q_4$	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	FASE	AMPIEZZA
0	0	1	0	$0^\circ$	3
0	0	1	1	$0^\circ$	5
0	0	0	0	$45^\circ$	$\sqrt{2}$
0	0	0	1	$45^\circ$	$3\sqrt{2}$
0	1	0	0	$90^\circ$	3
0	1	0	1	$90^\circ$	5
0	1	1	0	$135^\circ$	$\sqrt{2}$
0	1	1	1	$135^\circ$	$3\sqrt{2}$
0	1	1	0	$180^\circ$	3
1	1	1	1	$180^\circ$	5
1	1	1	0	$225^\circ$	$\sqrt{2}$
1	1	0	1	$225^\circ$	$3\sqrt{2}$
1	0	0	0	$270^\circ$	3
1	0	0	1	$270^\circ$	5
1	0	1	0	$315^\circ$	$\sqrt{2}$
1	0	1	1	$315^\circ$	$3\sqrt{2}$
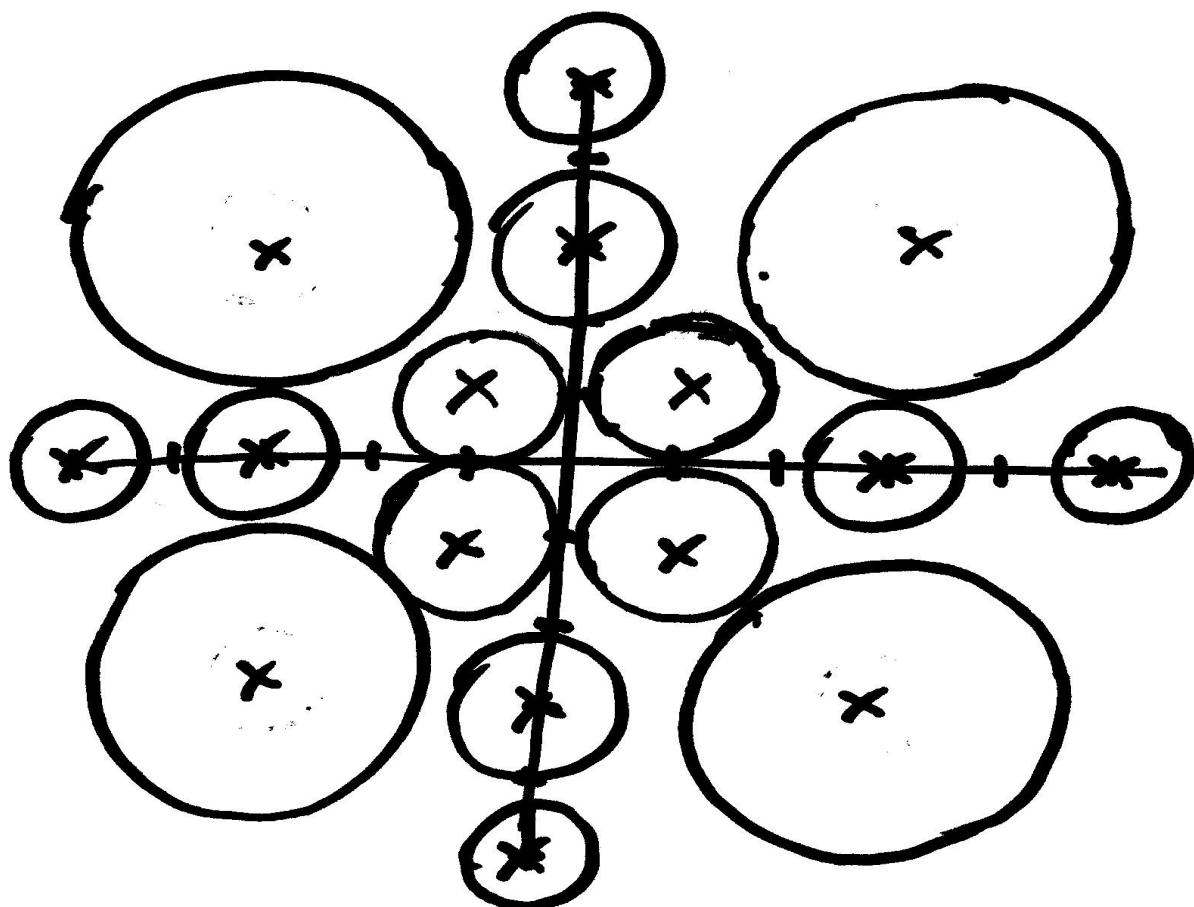
# MODULAZIONE QAM AREE DI DECISIONE DEI SINGOLI STATI



# Modulation 8PSK (V.27)


9

4800 bit/s  $\rightarrow$  1600 baud  
trabit

portante 1800 Hz

$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$\Delta\varphi$
0	0	1	0
0	0	0	$45^\circ$
0	1	0	$90^\circ$
0	1	1	$135^\circ$
1	1	1	$180^\circ$
1	1	0	$225^\circ$
1	0	0	$270^\circ$
1	0	1	$315^\circ$

32515 1600 b/s  
28800 b/s

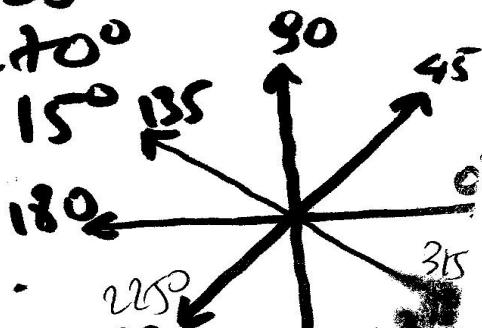

SPEETRI DI AMPIEZZA  
DELLE MODULAZIONI DIGITALI

$L$ : numero di livelli  
 $B$ : BANDA BASE DEL SEGNALE DATI

$V_M = 2B$  (IN ASSenza DI RUMORE)  
BAUDRATE  
(VELOCITA' DI MODULAZIONE O FREQ. DI SIMBOLI)

$$f_c = \frac{1}{T_c} = (\log_2 L) V_M = \\ \text{FREQ. DI CIRCA (BITRATE)} \\ = (\log_2 L) \cdot 2B$$

$$B = \frac{f_c}{2 \log_2 L}$$

SE  $L=2$   
(ASK, PSK)  
2PSK

$$B = \frac{f_c}{2 \log_2 2} = \frac{f_c}{2}$$

SE  $L=4$   
(QPSK)

$$B = \frac{f_c}{2 \log_2 4} = \frac{f_c}{4}$$


SE  $L=8$   
(8PSK)

$$B = \frac{f_c}{2 \log_2 8} = \frac{f_c}{2 \cdot 3} = \frac{f_c}{6}$$


Se  $L=16$   
(QAM)

$$B = \frac{f_c}{2 \log_2 16} = \frac{f_c}{2 \cdot 4} = \frac{f_c}{8}$$

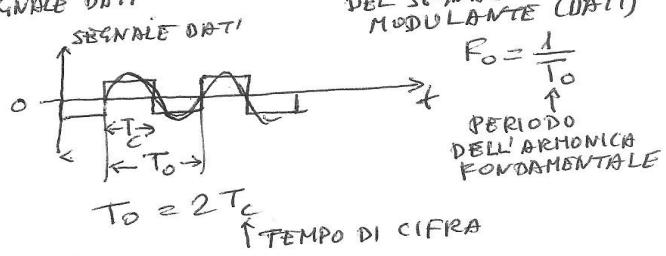
A PARITA' DI VELOCITA' DI TRASMISSIONE  $f_c$  (BITRATE)  
la banda del canale trasmissivo e' inversamente  
proporzionale al numero dei bit associati a  
ciascun livello ( $\log_2 L$ )








### MODULAZIONE ASK - OOK

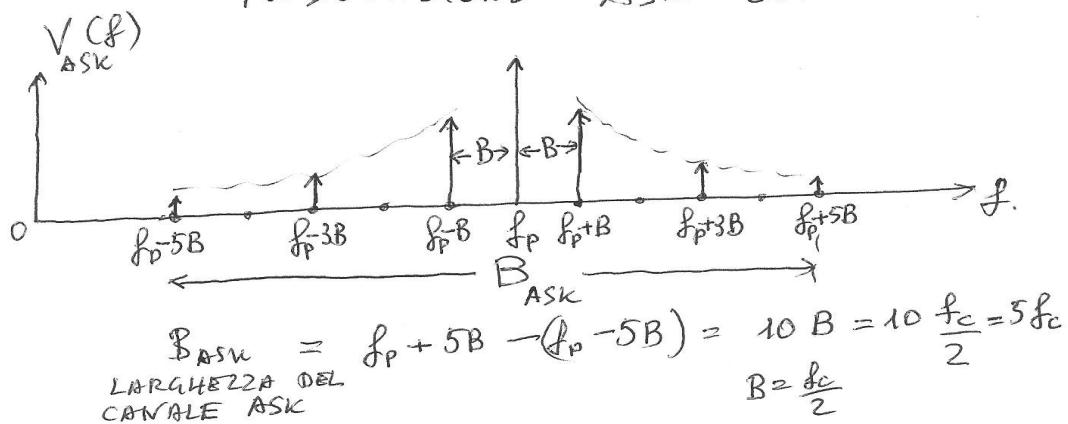



### MODULAZIONE FSK

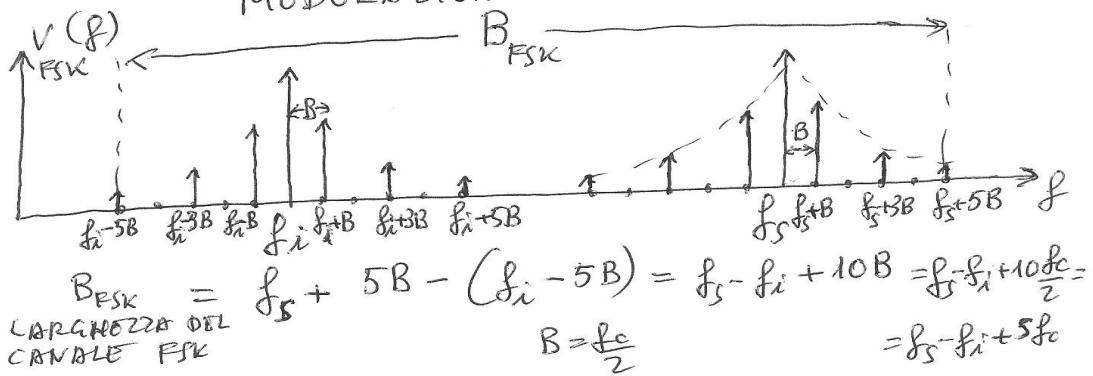

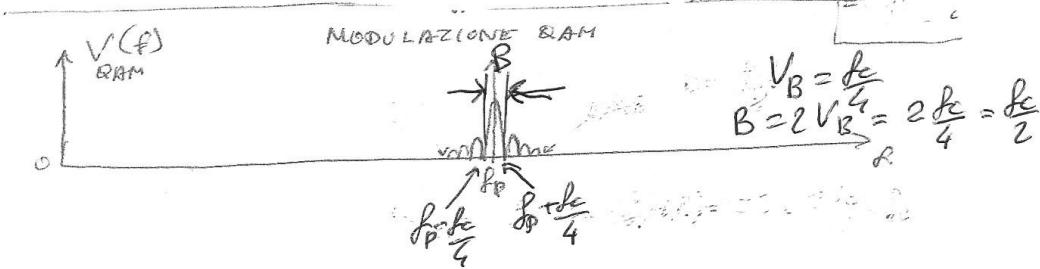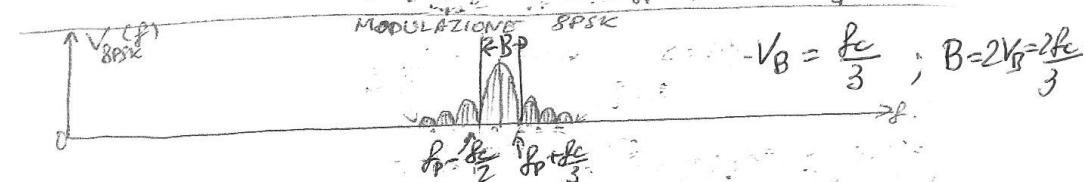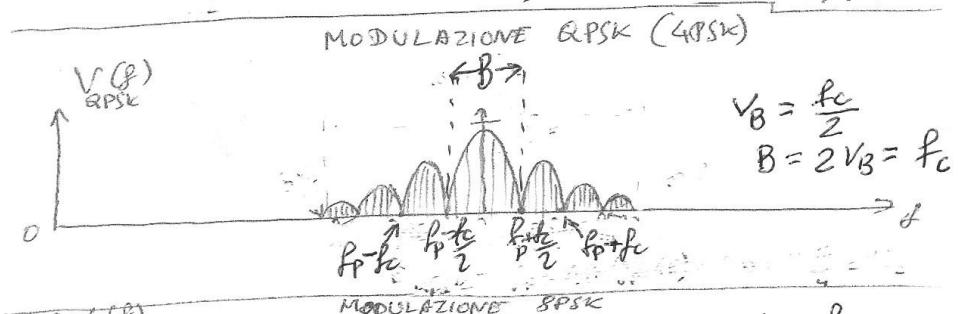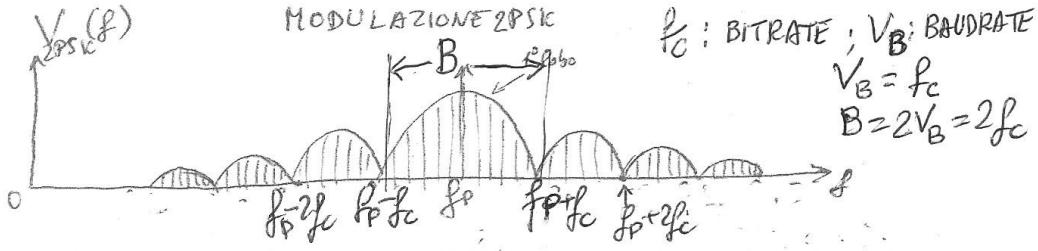


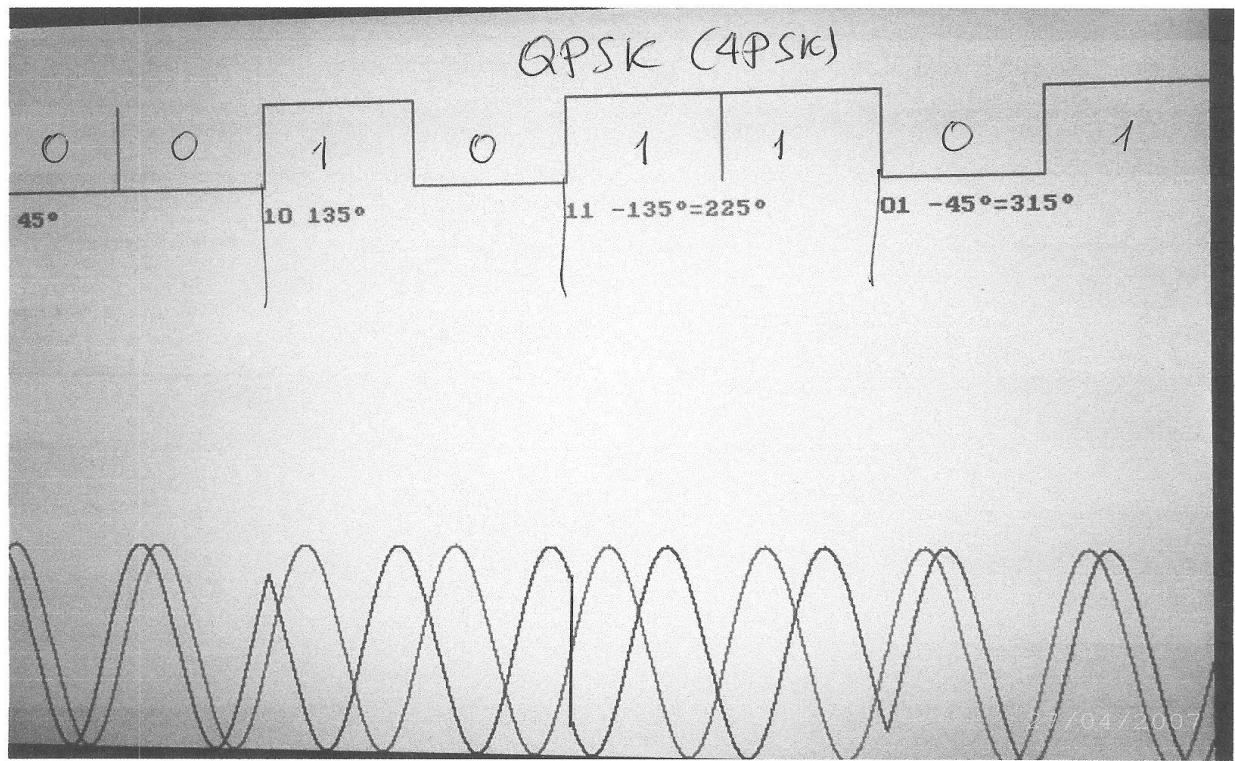

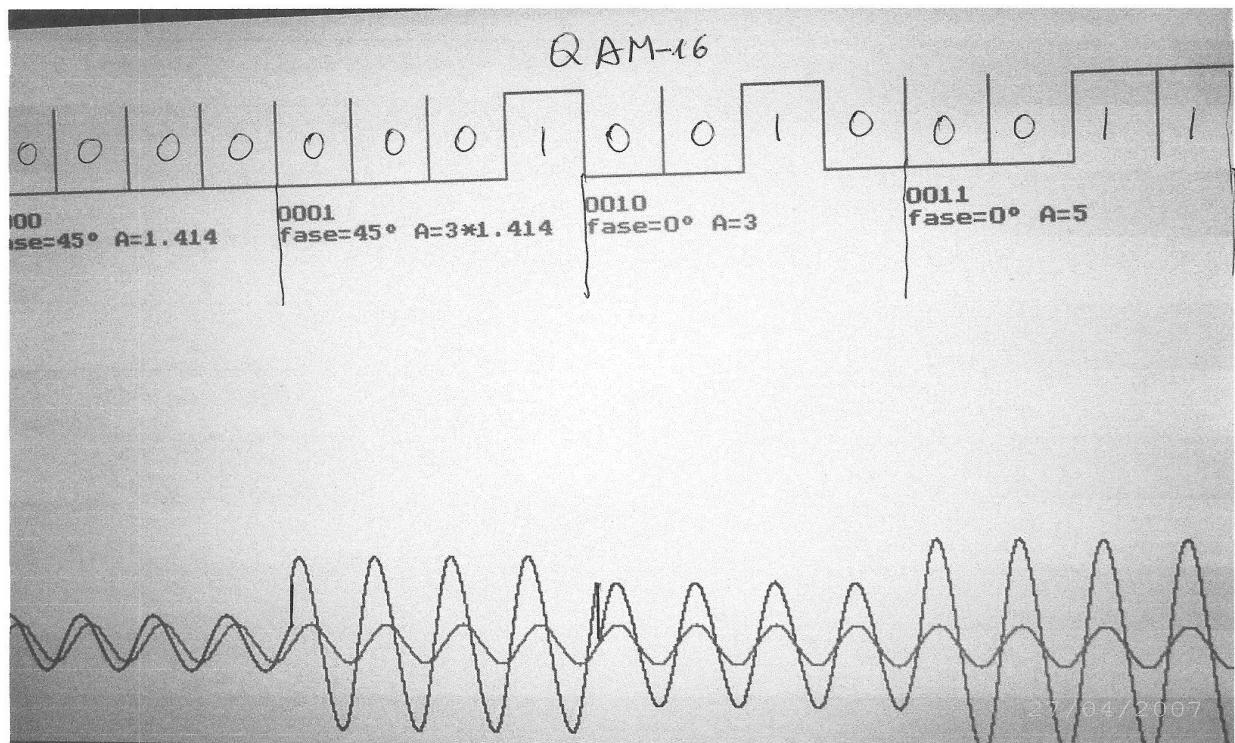


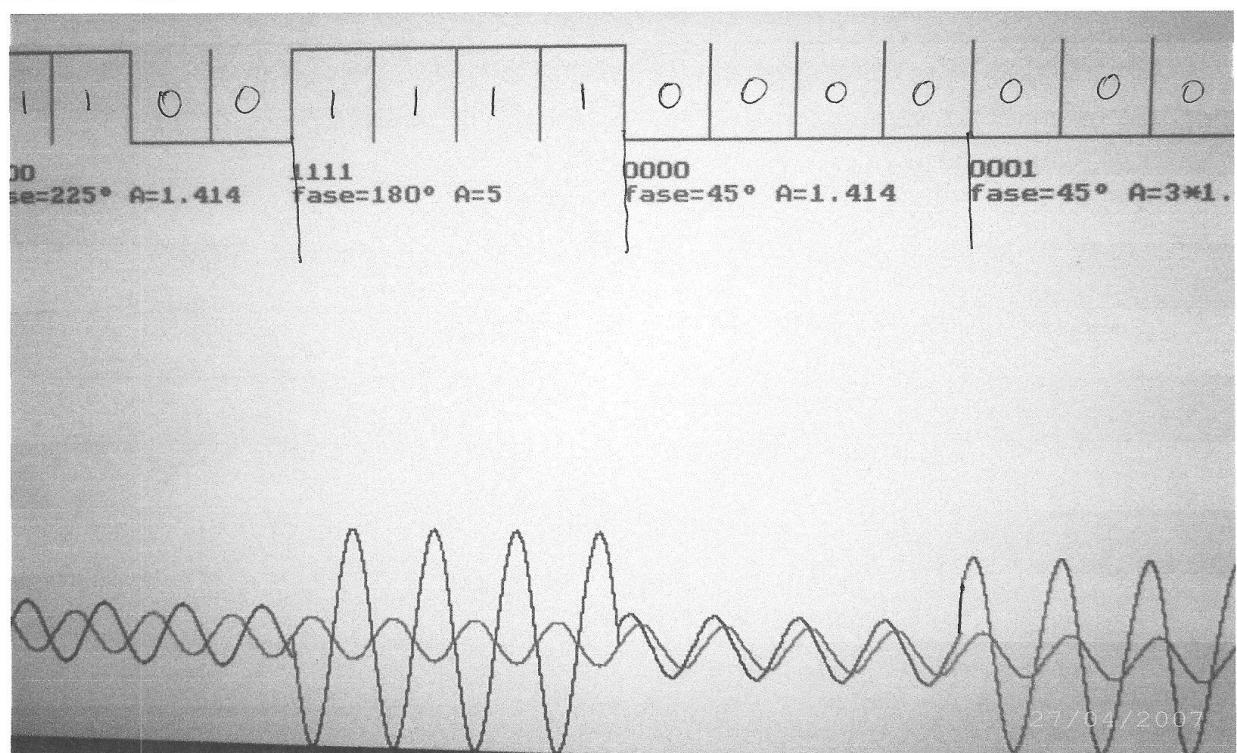


QAM - 16

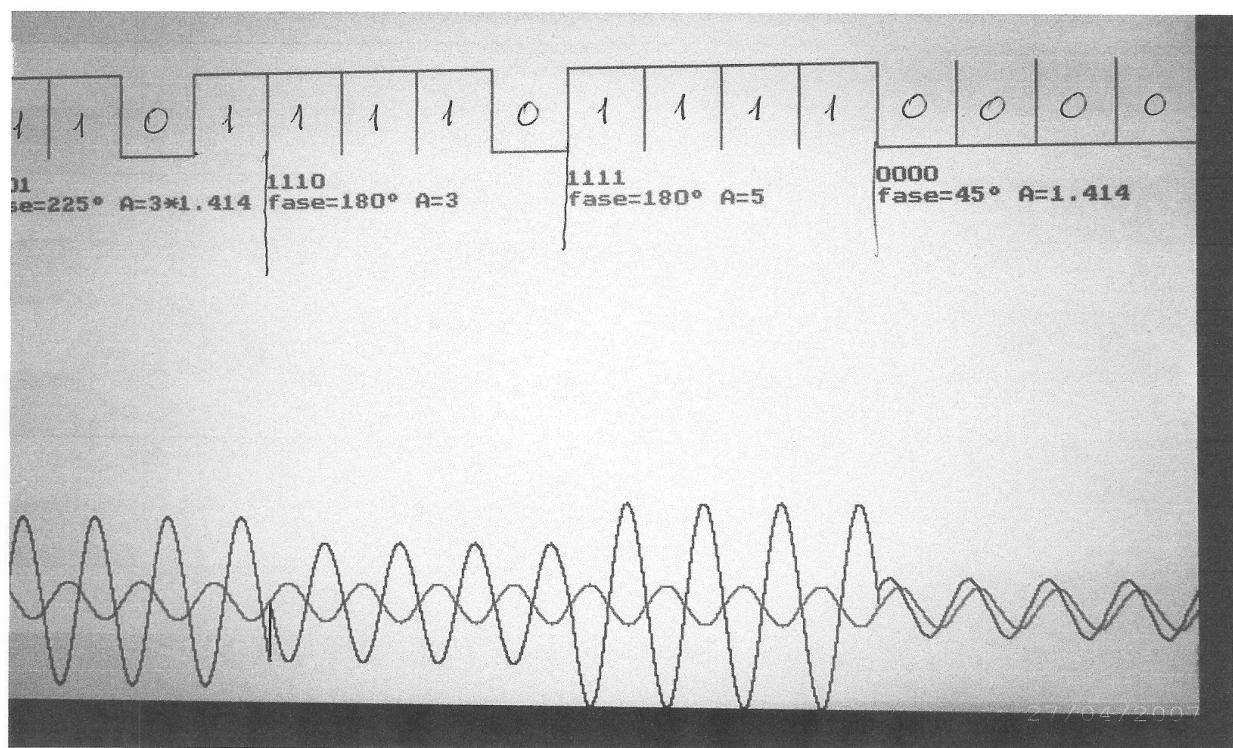

QAM-16

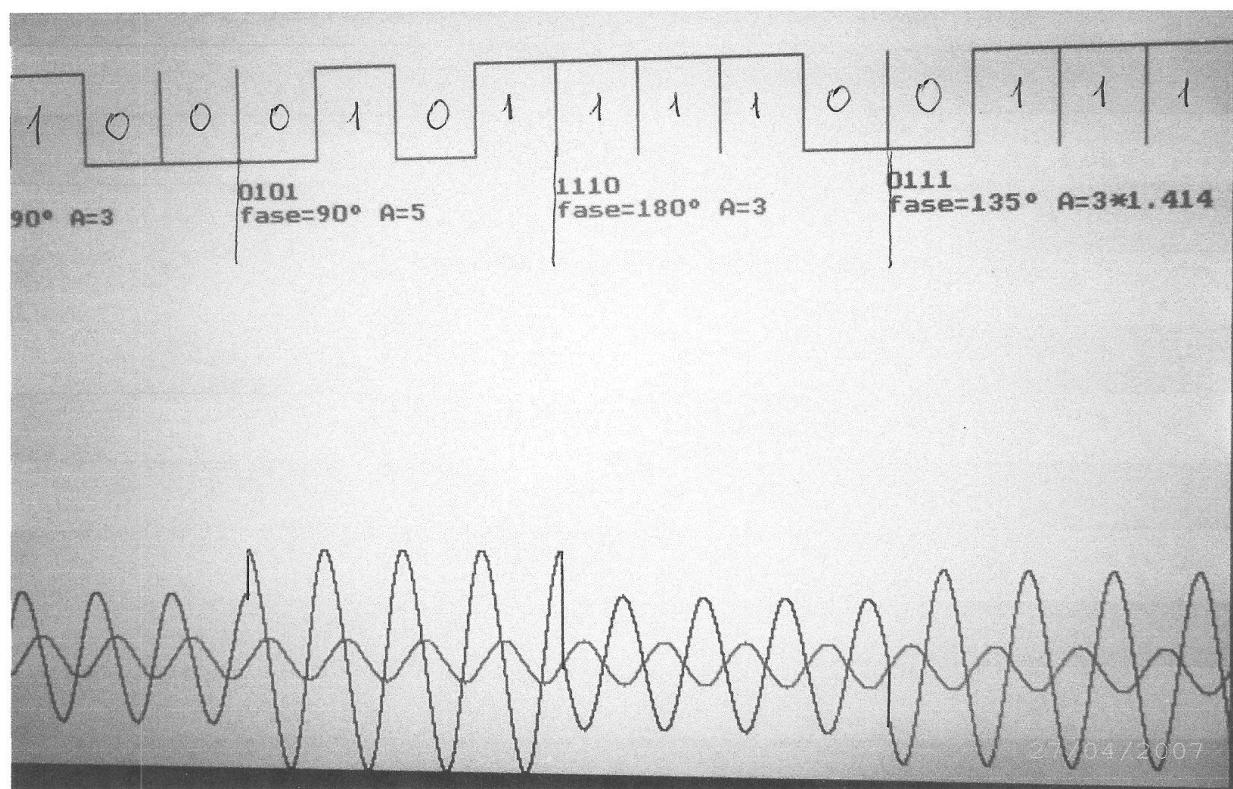

QAM-16

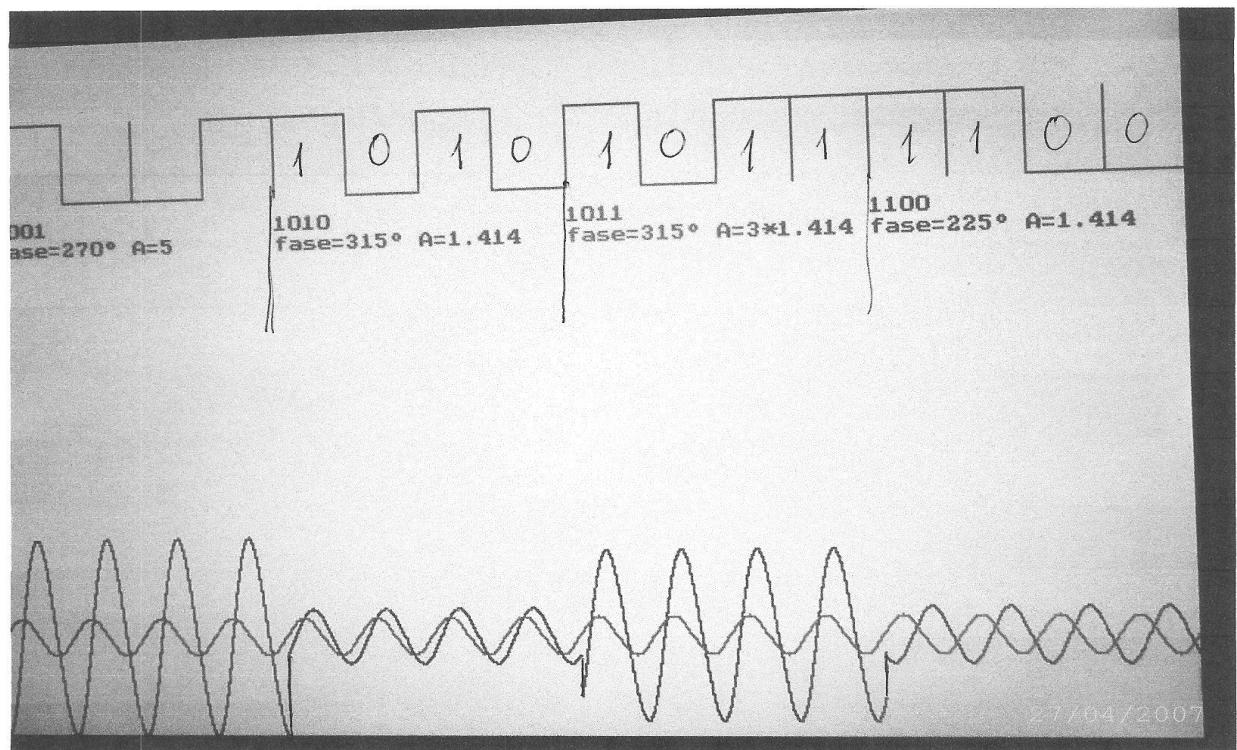


QAM - 16

# MODULATORE AM

## CON TRANSISTOR BIPOLARE
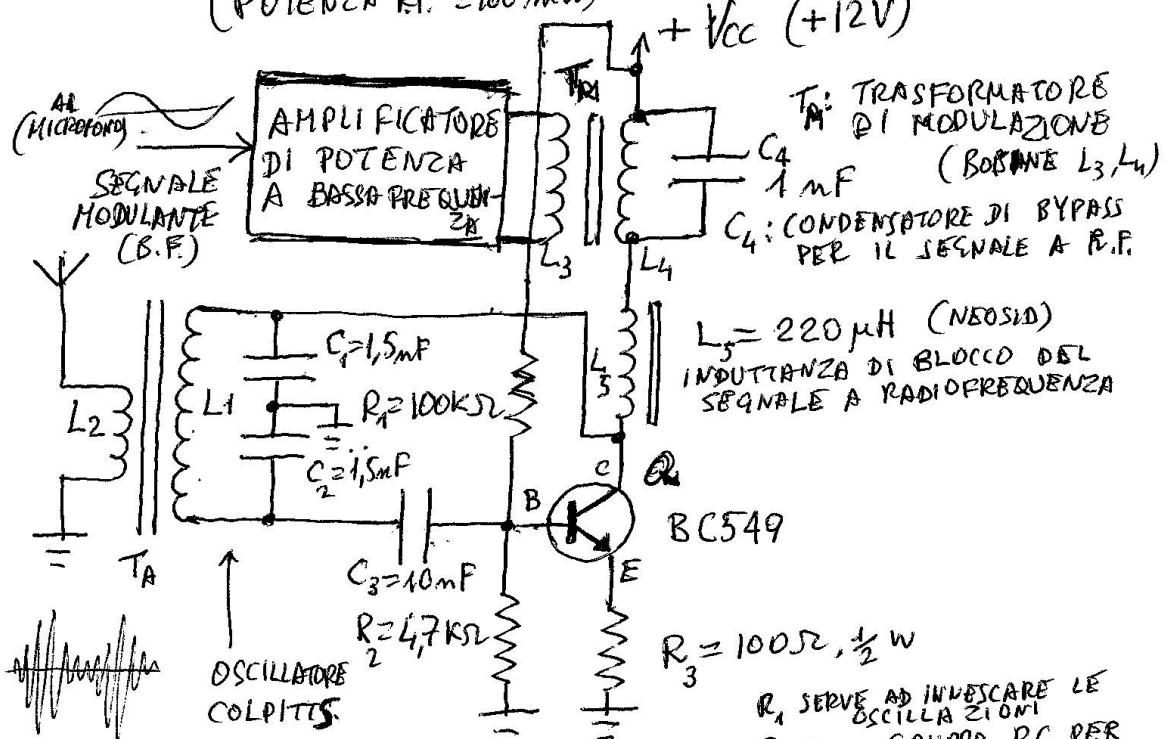
### (MODULATORE DI COLLETTORE)


(POTENZA R.F.  $\approx 100 \text{ mW}$ )




$L_1: 20 \text{ SPIRE AVVOLTE SU UN TOROIDE IN FERRITE (OSCILLATRICE)}$   
 $\Phi = 2 \text{ cm } \phi$

$L_2: 5 \text{ SPIRE}$

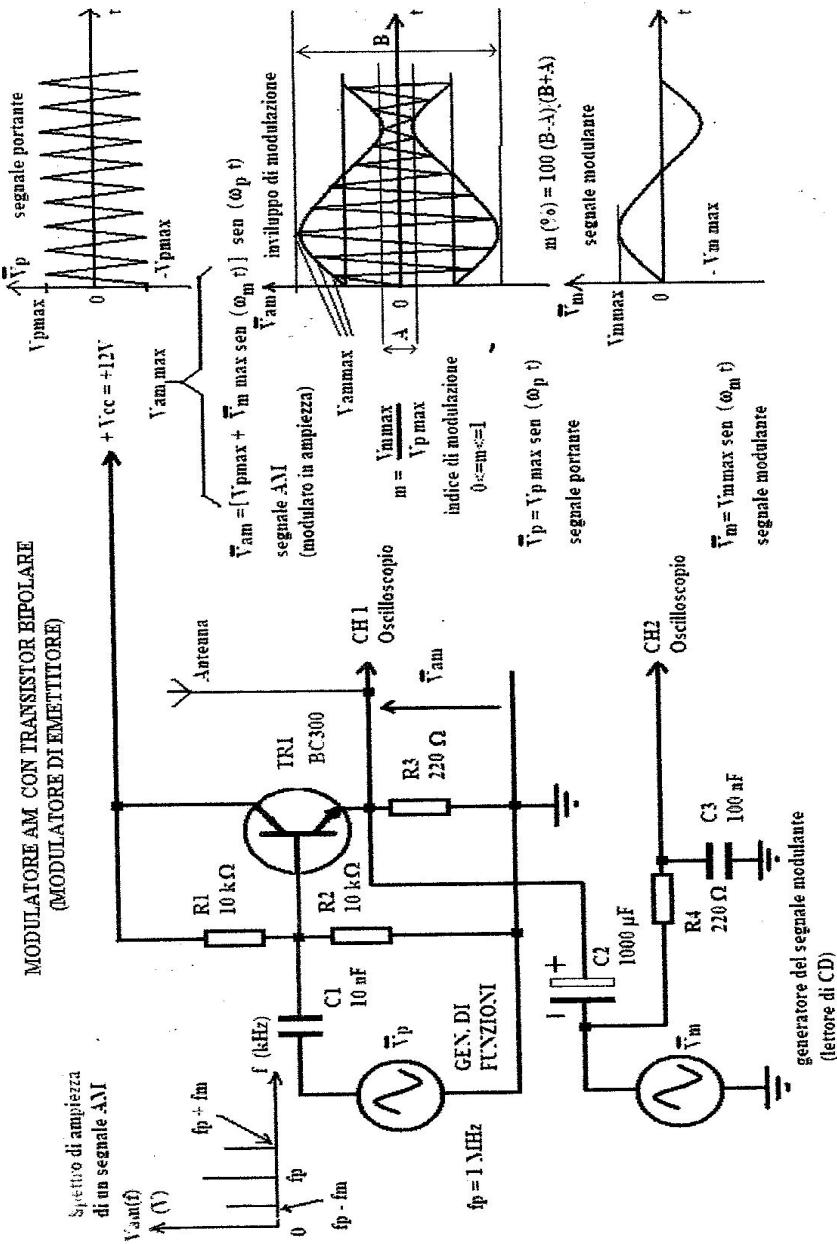AVVOLGIMENTO DI ACCOPPIAMENTO AL CARICO (ANTENNA MARCONIANA  $\lambda/4$ )




SCHEMA A BLOCCI DI UN  
TRASMETTITORE AM

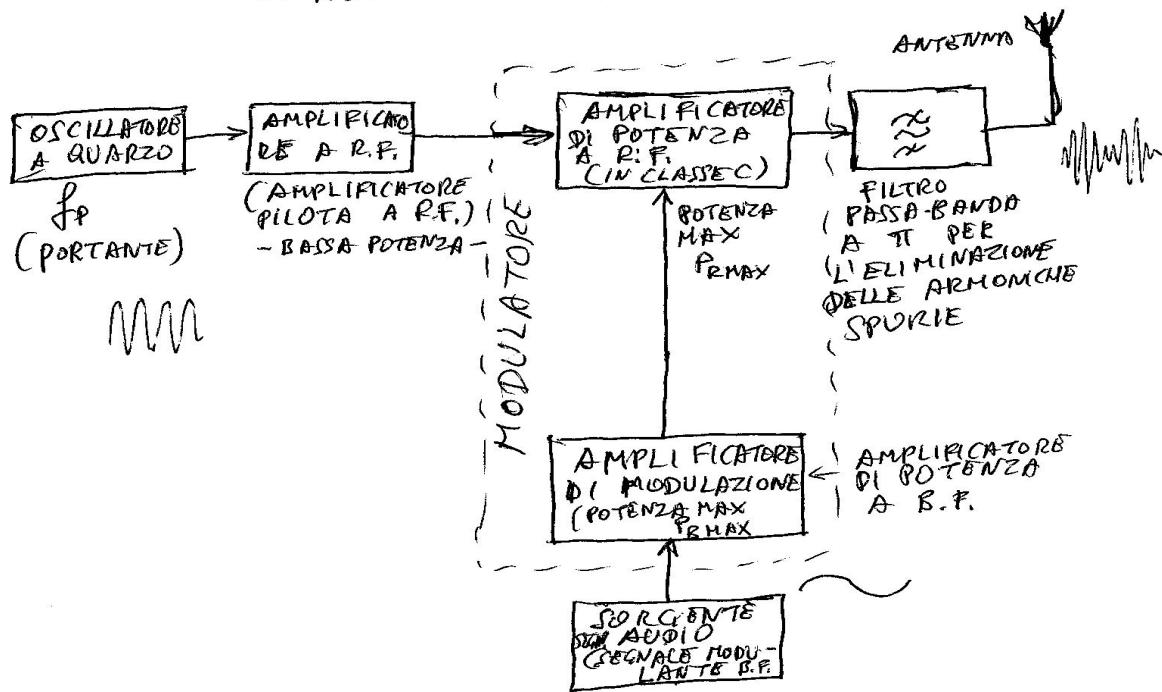

$$P_{BMAX} = \frac{1}{2} P_{RMAX}$$

5
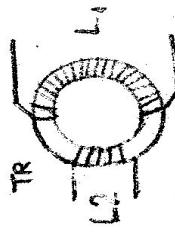
## OSCILLATORE A RADIOfREQUENZA FINALIZZATO CON CIRCUITO LC E COMPONENTI DISCRETI




L'oscillatore impiega un  
circuito circolare colpito  
nella configurazione ad due  
fili come condutture.

La frequenza di oscillazione  
è determinata con le  
condutture di ricorrenza del  
circuito LC, formate dal  
primario  $L_1$ , del trasformatore  
di TR e dai condensatori  
 $C_1$  e  $C_2$ , del quale l'indu-  
tanza è pari a quella del  
condensatore  $C_3$  (che è  
connesso in parallelo con la  
conduttura di oscillazione).

$$\text{ovale: } \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}; \text{ oppure } \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 500 \text{ pF.}$$

### TRASFORMATORE TOROIDALE CON NUOVO DI FERRO

INGRESSO

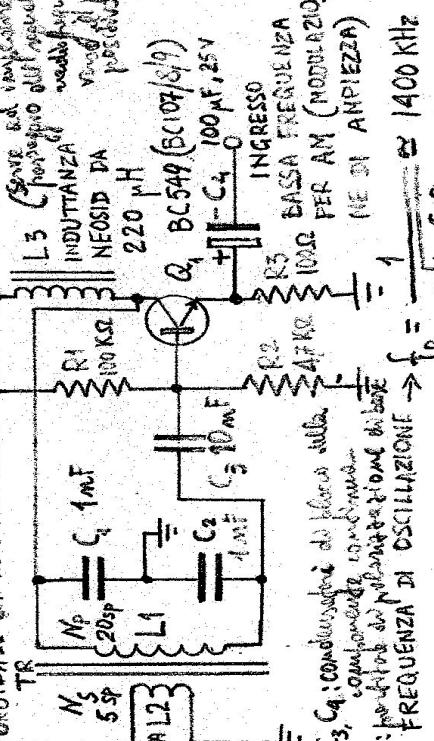


$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_{eq}}} \approx 1400 \text{ kHz}$$

$C_1, C_2, C_3$ : condensatori circolari


di valore

N.B.: il trasformatore opera al  
numero di 180 (che non è  
collaudato) per il circuito oscillante  
e quindi introduce un ulteriore  
guadagno di 180° tra A (A.R.)  
e B (B.G.).

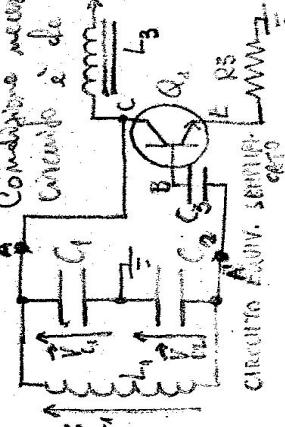Il guadagno della rete di  
amplificazione si calcola così:




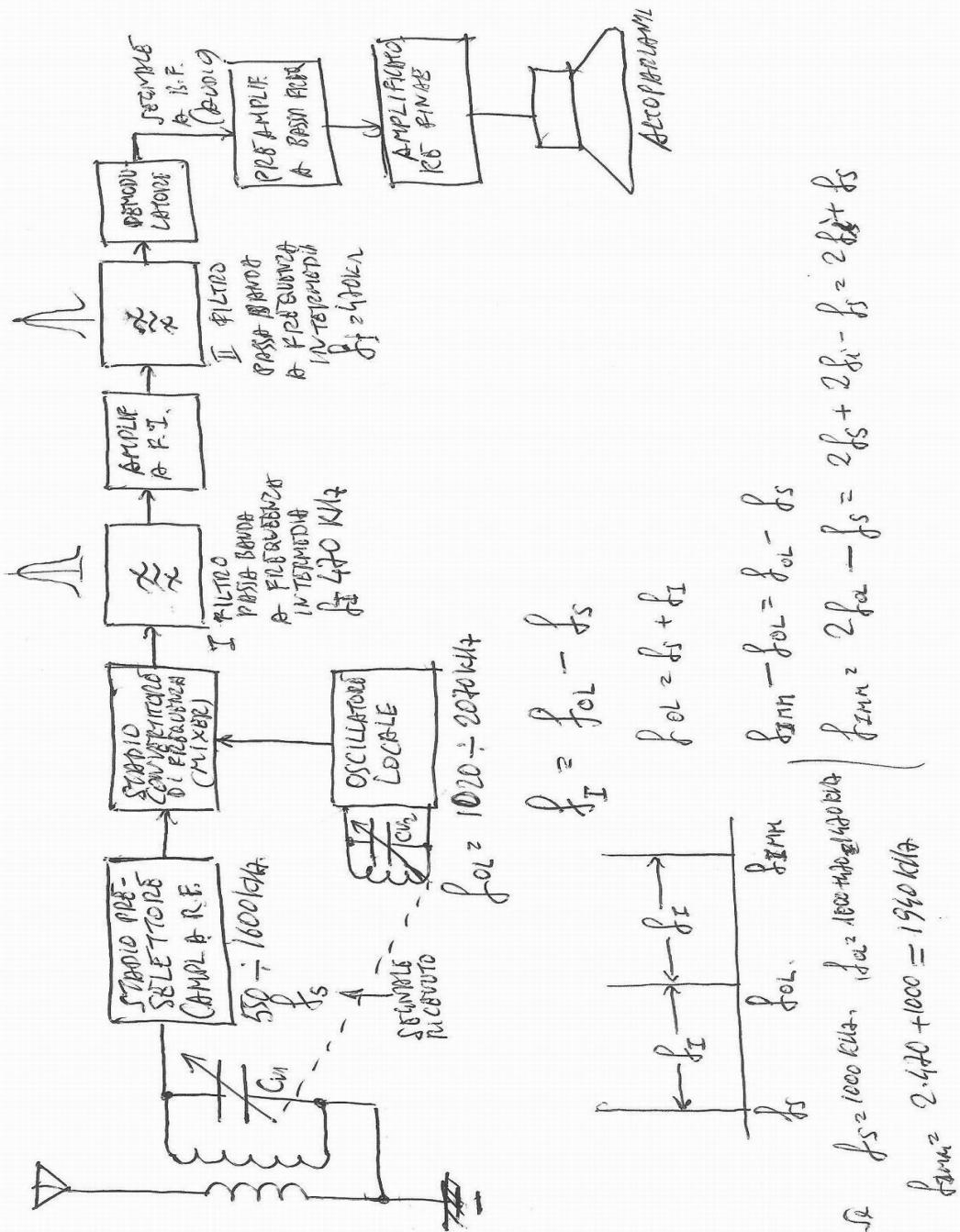**SCHEMI E BLOCCHI DI UN RICEVITORE  
SUPERETTERO DIVA**



$$f_I = f_{OL} - f_S$$

$$f_{OL} = f_S + f_I$$

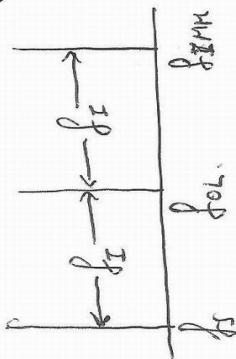


$$f_I = f_{OL} - f_S$$

$$f_{OL} = f_S + f_I$$


$$\text{Se } f_S = 1000 \text{ kHz}, \quad f_{OL} = 1600 \text{ kHz} \quad \left\{ \begin{array}{l} f_{OL} - f_{OL} = f_{OL} - f_S \\ f_{OL} = 2f_S + 2f_I = 2f_S + 2f_I - f_S = 2f_S + f_I \end{array} \right.$$


$$f_{OL} = 2 \cdot 1000 + 1000 = 1900 \text{ kHz}$$

## MULTIPLAZIONE PDR

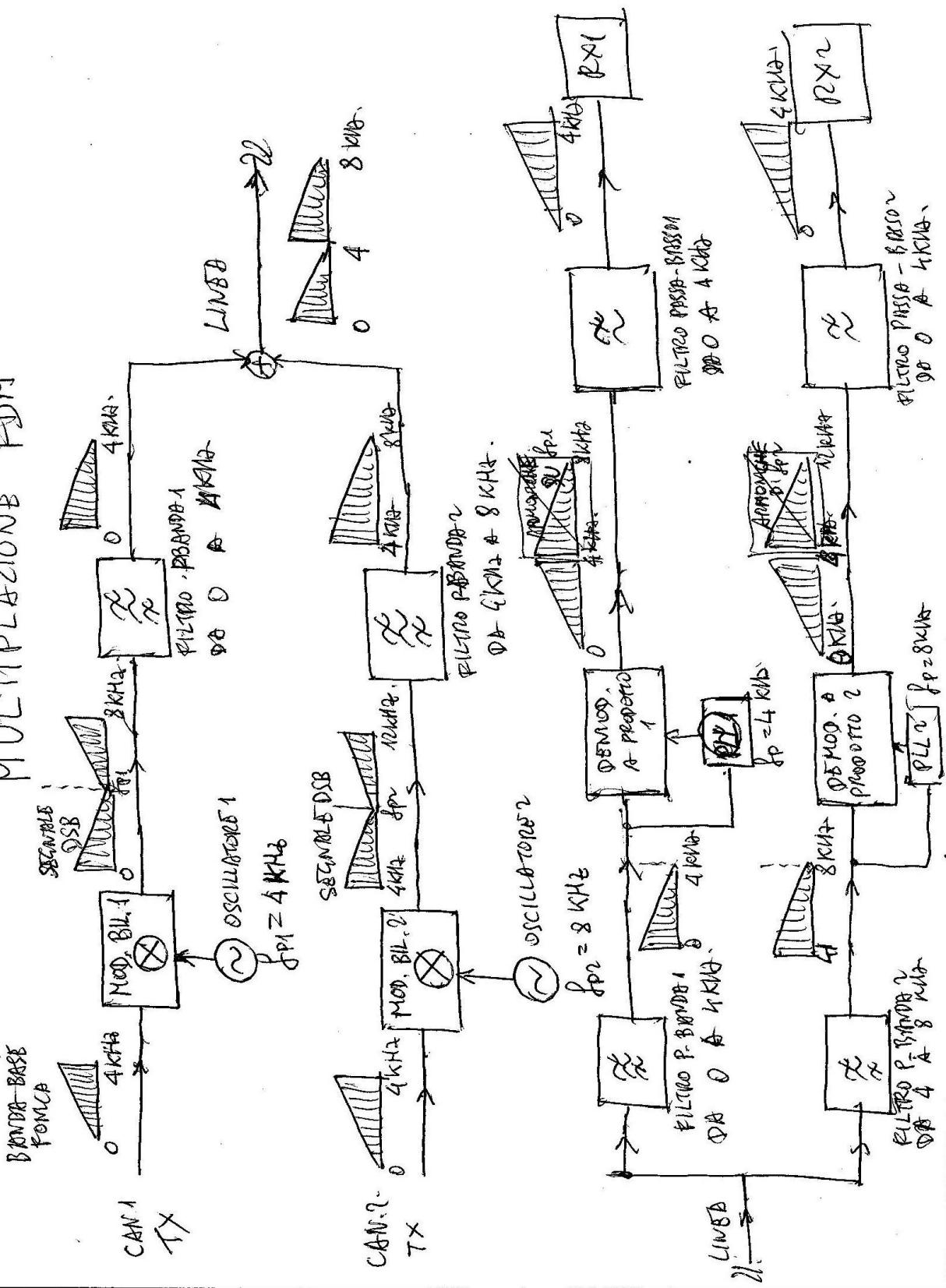

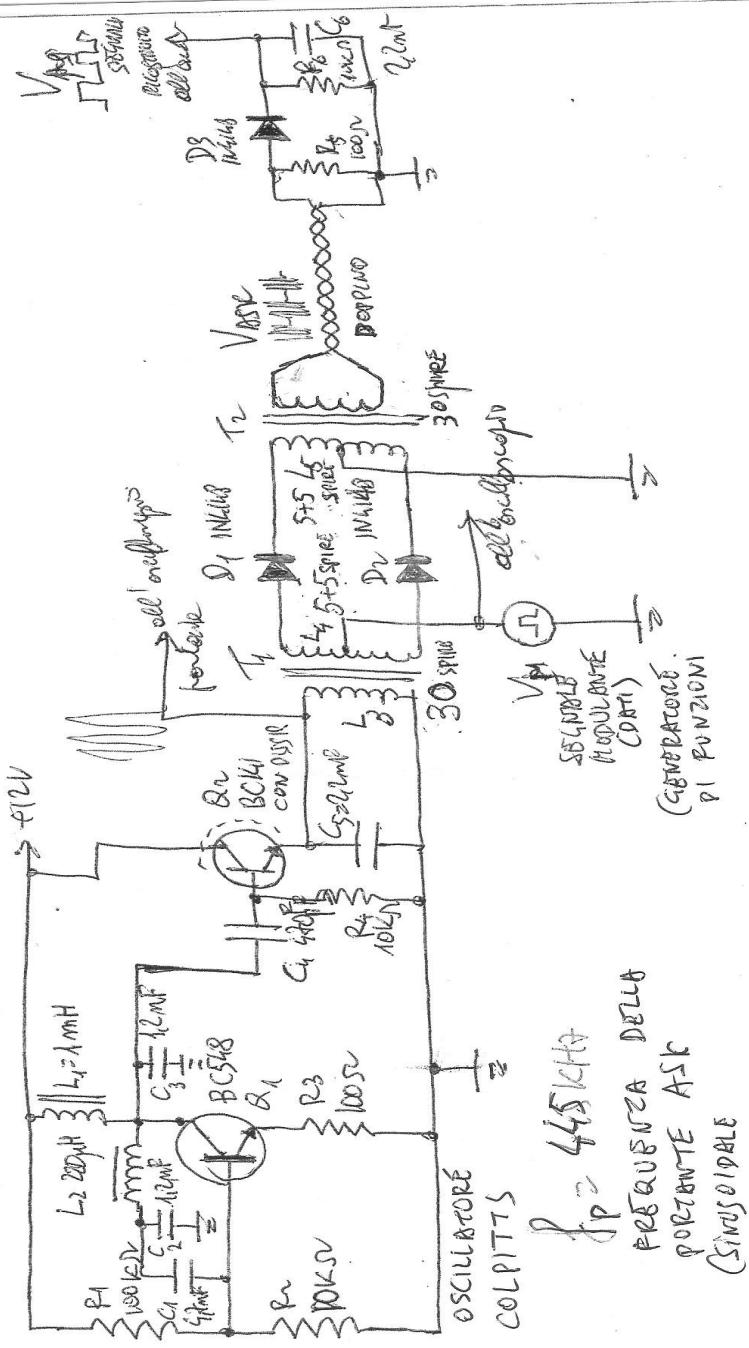**MODULATORE ASK (OOK)**  
 [ MODULATORE (BIANCIATO) A 0/001 ]  
 EFFETTUÀ IL PRODOTTO TRA LA  
 PORTANTE ED IL SEGNALE MODULANTE DIGITALE




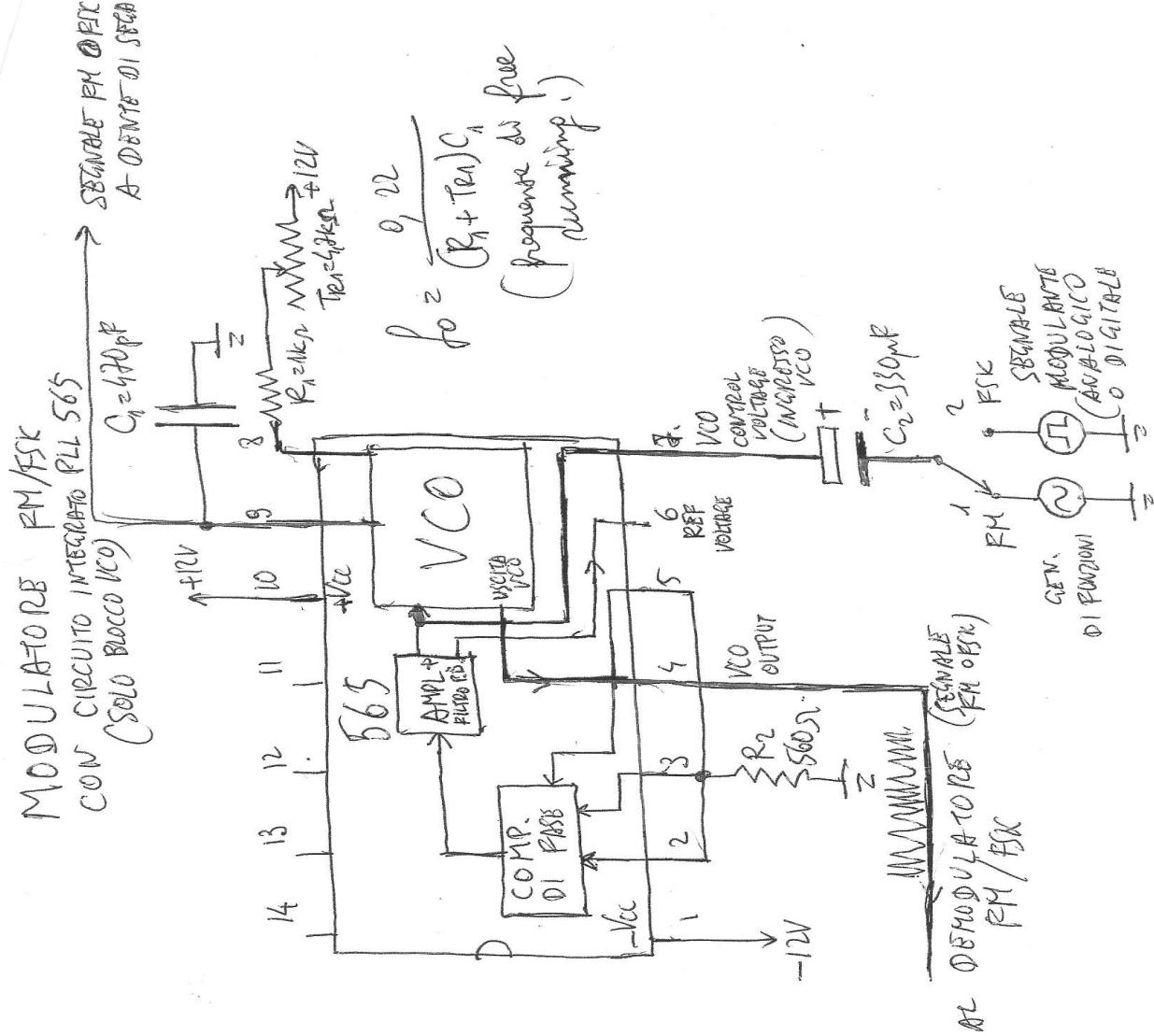


Rollino della  
Costante di VCO del PLL 565

$$f_0 = 46 \text{ kHz} \quad \pm V_{cc} = \pm 12V$$


(free run)  $f = F(V_i)$

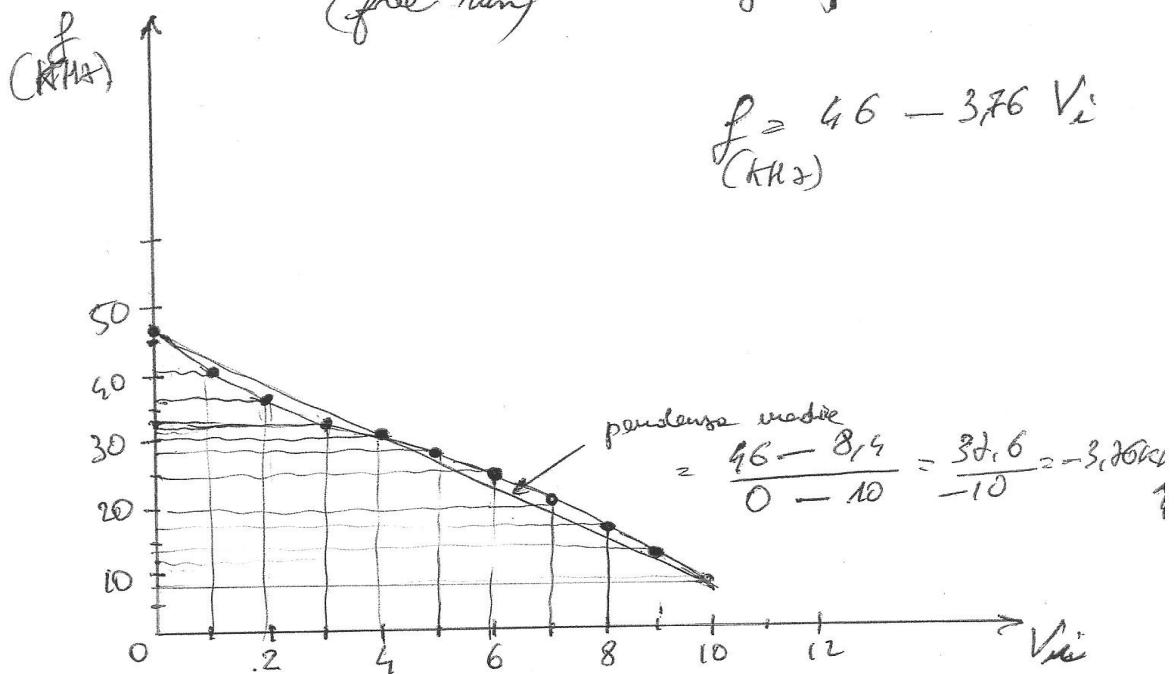

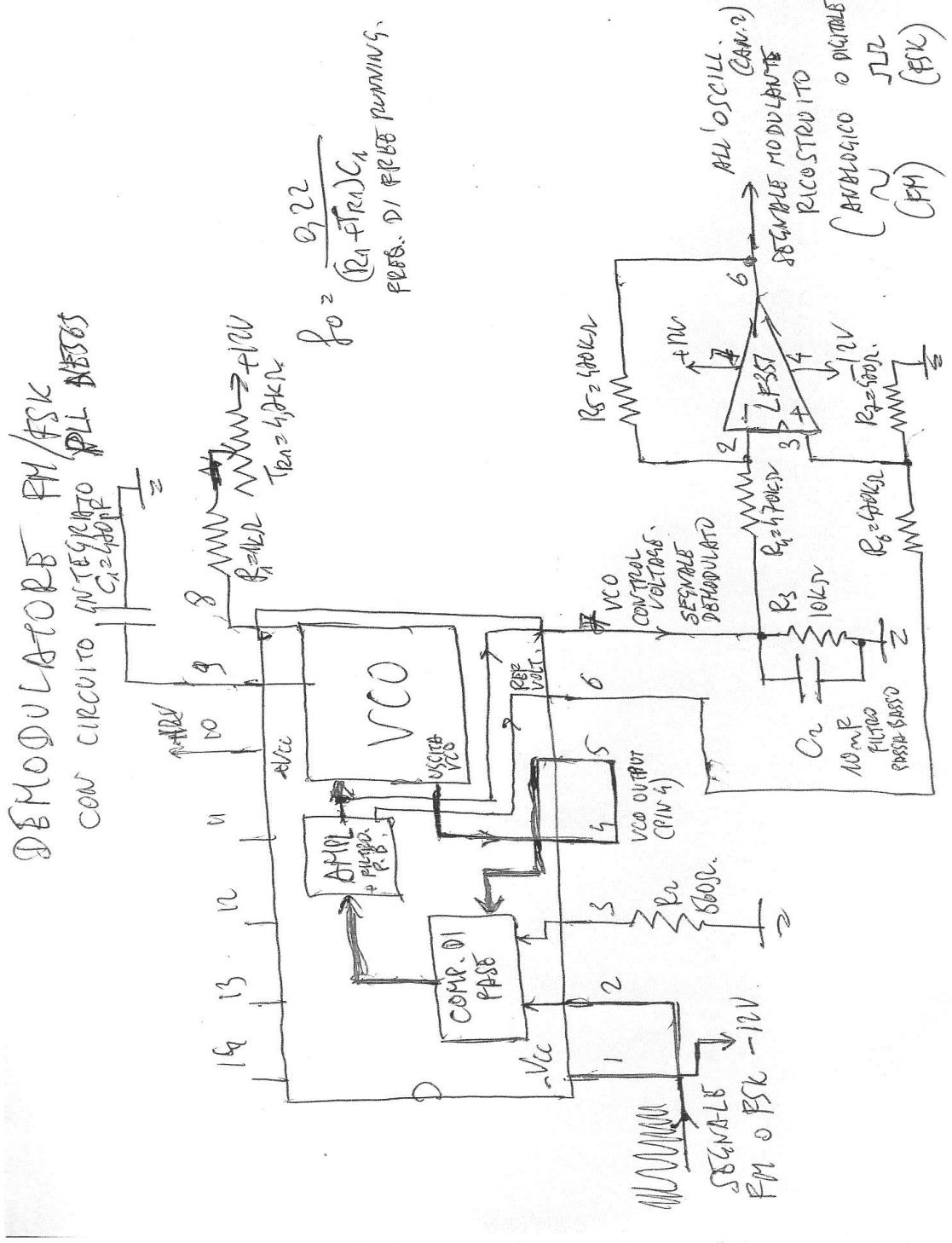DEMODULATORE FM / PSK  
CON CIRCUITO INTEGRATO 4B765



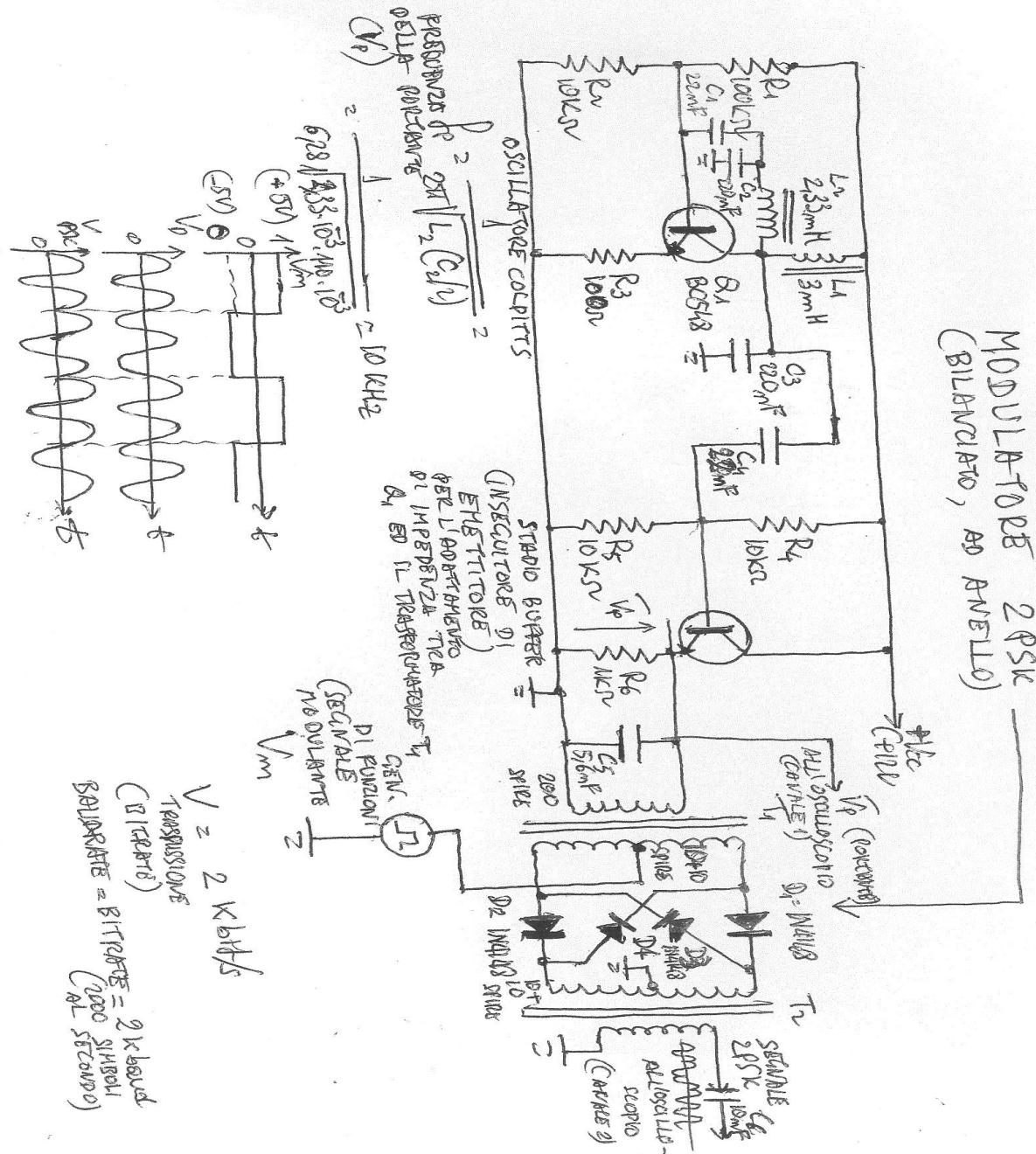MODULATORE 2 PSK  
(BILANCIAZIO AD ANELLO)



Formule di addizione e sottrazione

- 1)  $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$
- 2)  $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$
- 3)  $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta$
- 4)  $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta$

Formule di Werner

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin\alpha \cos\beta$$

$$1) \quad \sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2 \cos\alpha \sin\beta$$

$$2) \quad \cos\alpha \sin\beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2 \cos\alpha \cos\beta$$

$$3) \quad \cos\alpha \cos\beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) = -2 \sin\alpha \sin\beta$$

$$4) \quad \sin\alpha \sin\beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)] = \\ = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$